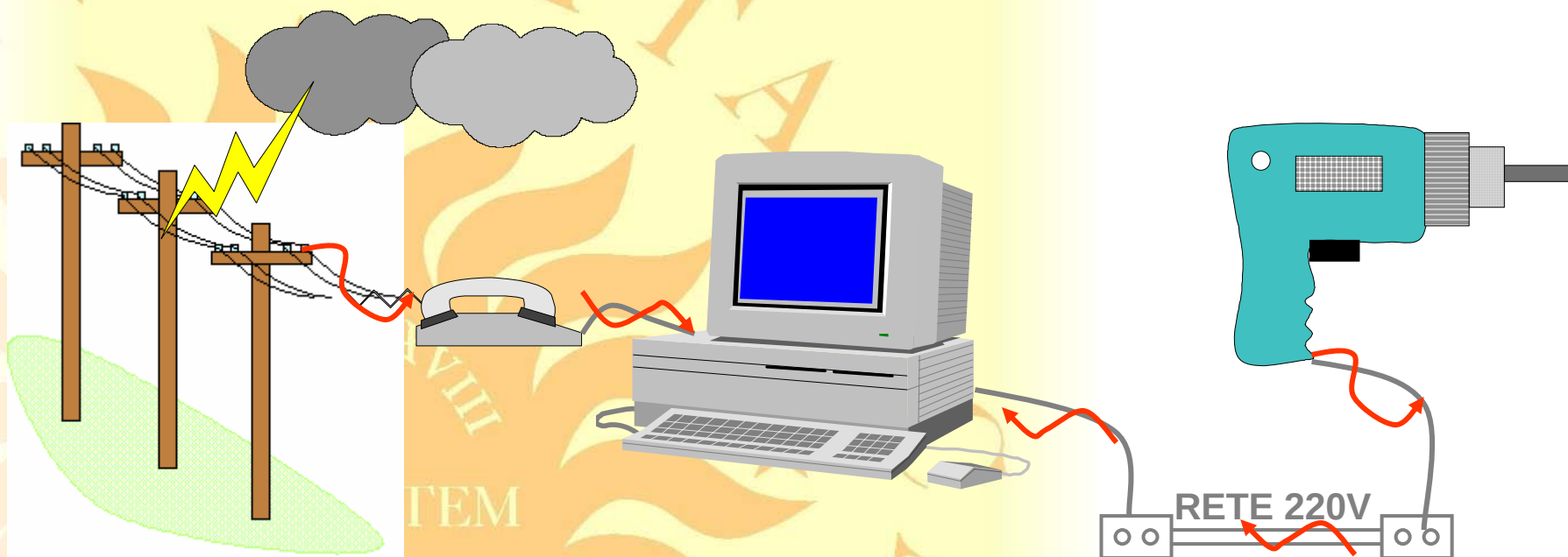


Modulo di Compatibilità Elettromagnetica

prof. A. Maffucci


Note sul problema delle emissioni condotte

Emissioni condotte: tutti i disturbi che si propagano lungo i cavi di alimentazione e trasmissione




Range previsto dalla normativa: 150 kHz- 30 MHz

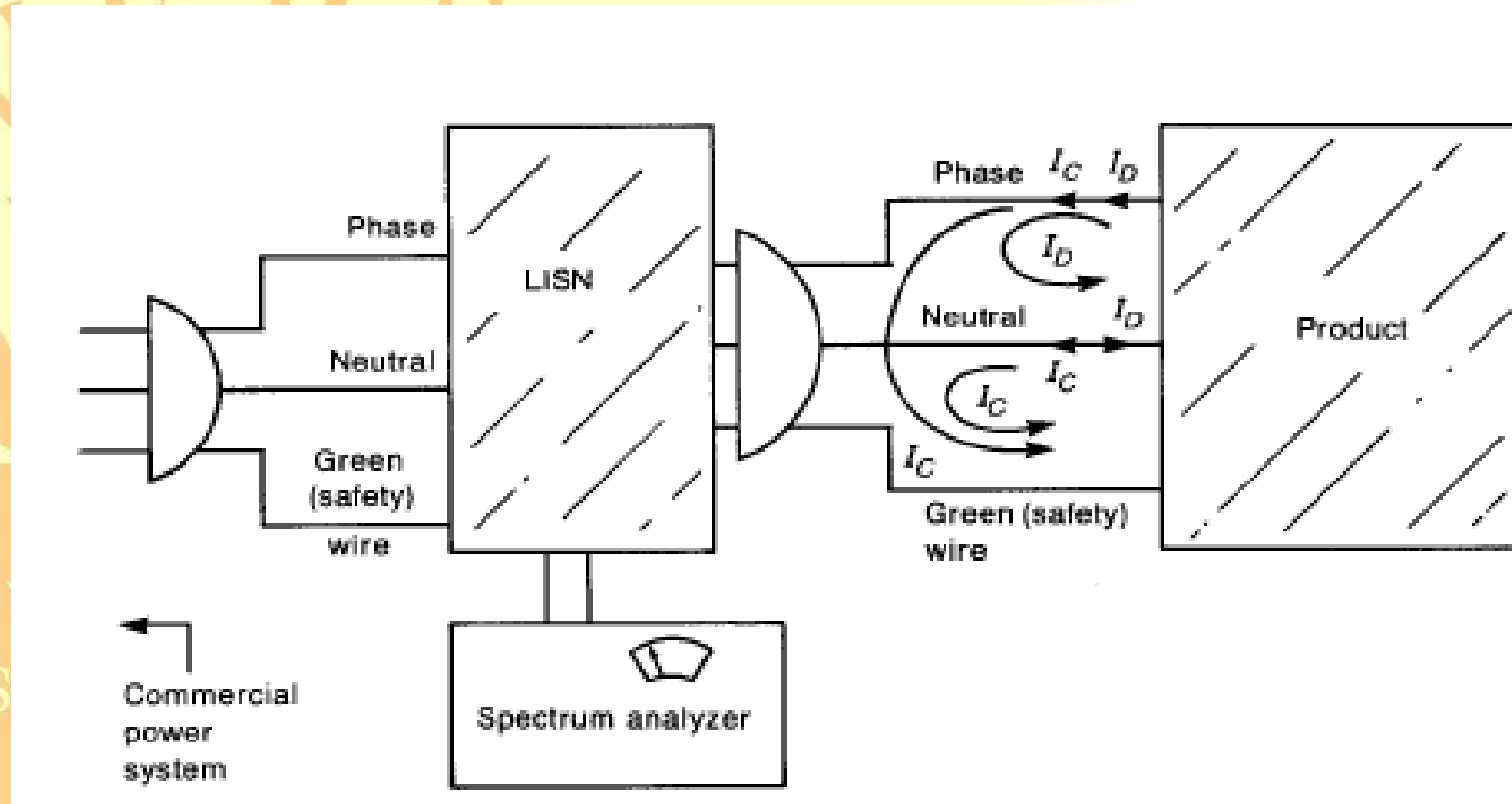
Schema tipo per l'analisi delle emissioni condotte



Maschera-tipo per le emissioni

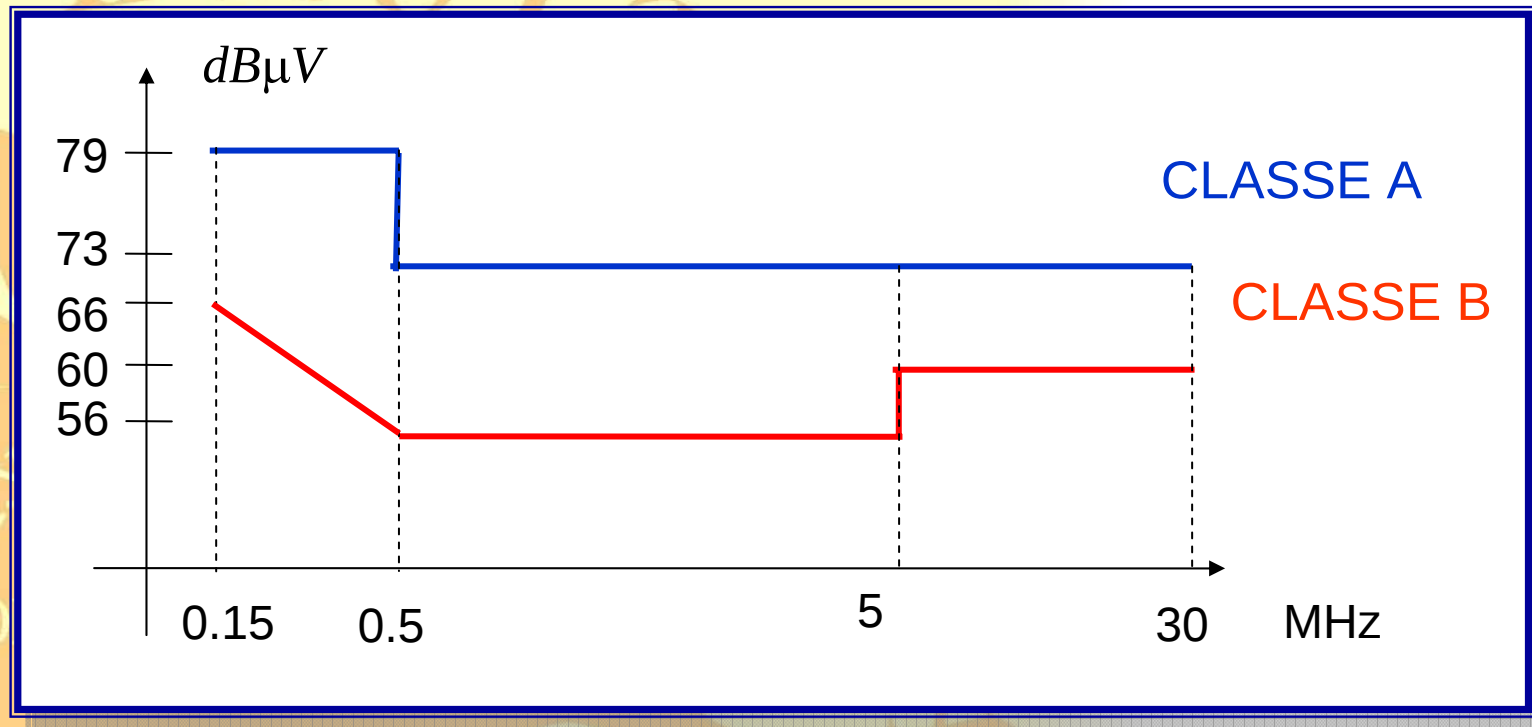

LISN

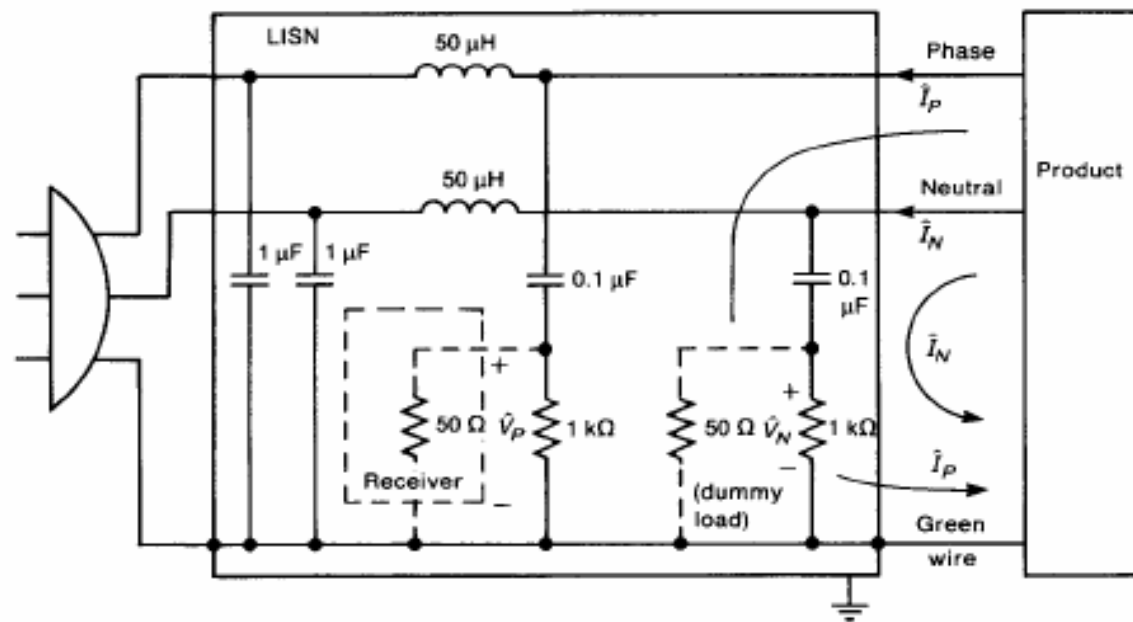


$$\hat{V}_P = 50\hat{I}_P$$

$$\hat{V}_N = 50\hat{I}_N$$

Element	$Z_{150\text{ kHz}}$	$Z_{30\text{ MHz}}$
50 μH	47.1 Ω	9424.8 Ω
0.1 μF	10.61 Ω	0.053 Ω
1 μF	1.06 Ω	0.0053 Ω

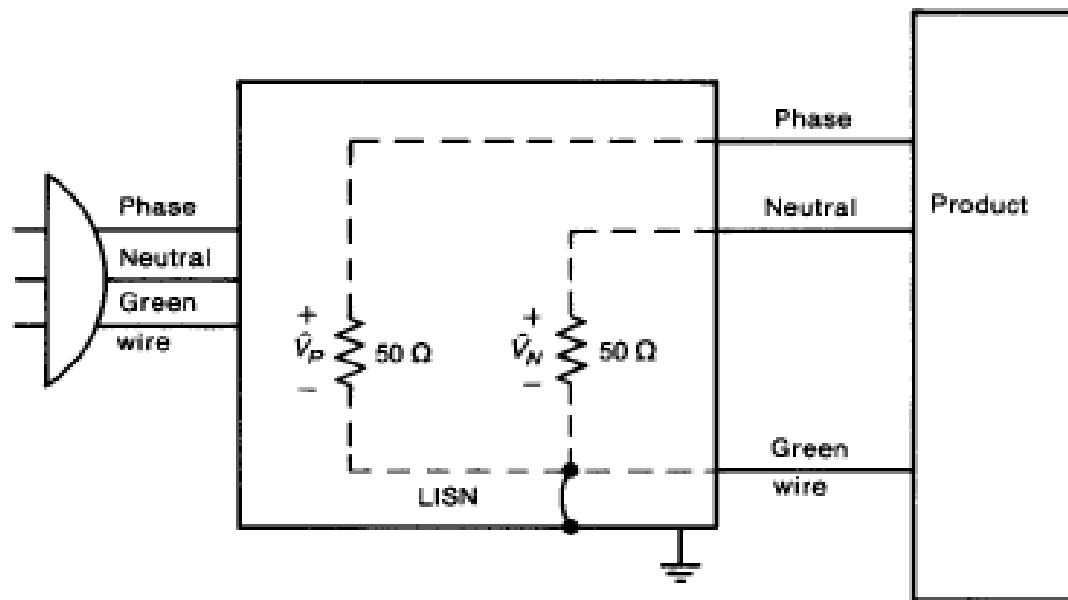
LISN: schema equivalente [150 KHz – 30 MHz]



$$\hat{V}_P = 50\hat{I}_P$$

$$\hat{V}_N = 50\hat{I}_N$$

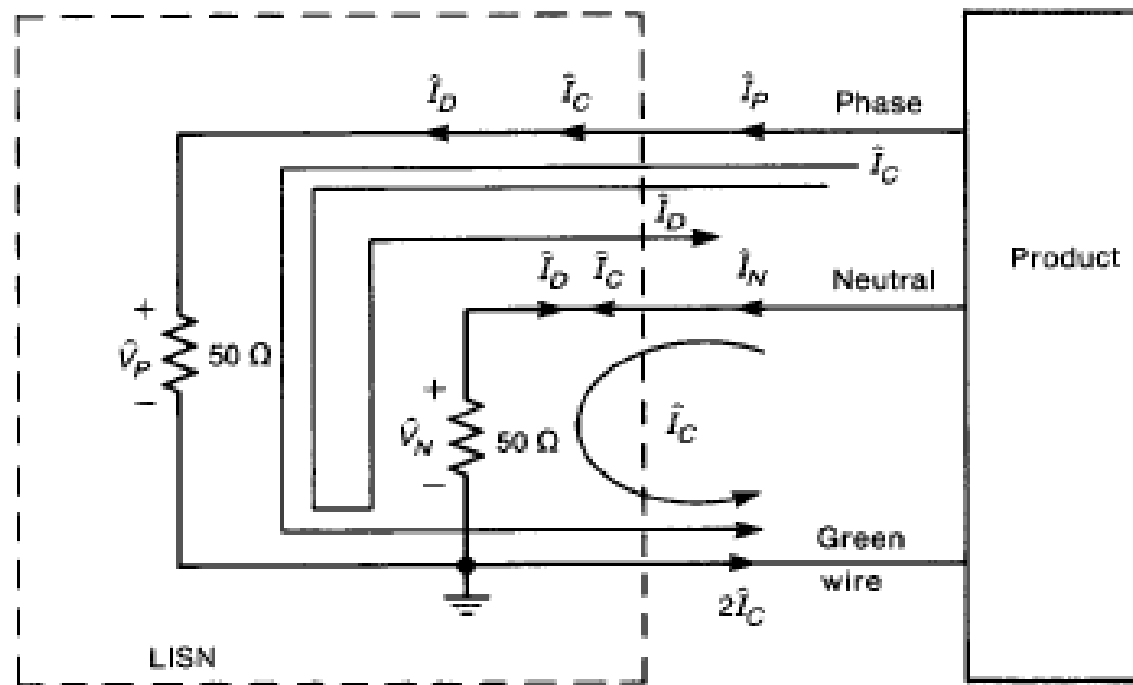Emissione condotta: modo comune e differenziale



$$\hat{I}_P = \hat{I}_C + \hat{I}_D$$

$$\hat{I}_N = \hat{I}_C - \hat{I}_D$$


$$\hat{I}_D = \frac{1}{2}(\hat{I}_P - \hat{I}_N)$$

$$\hat{I}_C = \frac{1}{2}(\hat{I}_P + \hat{I}_N)$$

$$\hat{V}_P = 50(\hat{I}_C + \hat{I}_D)$$

$$\hat{V}_N = 50(\hat{I}_C - \hat{I}_D)$$


Analisi delle emissioni per CM e DM

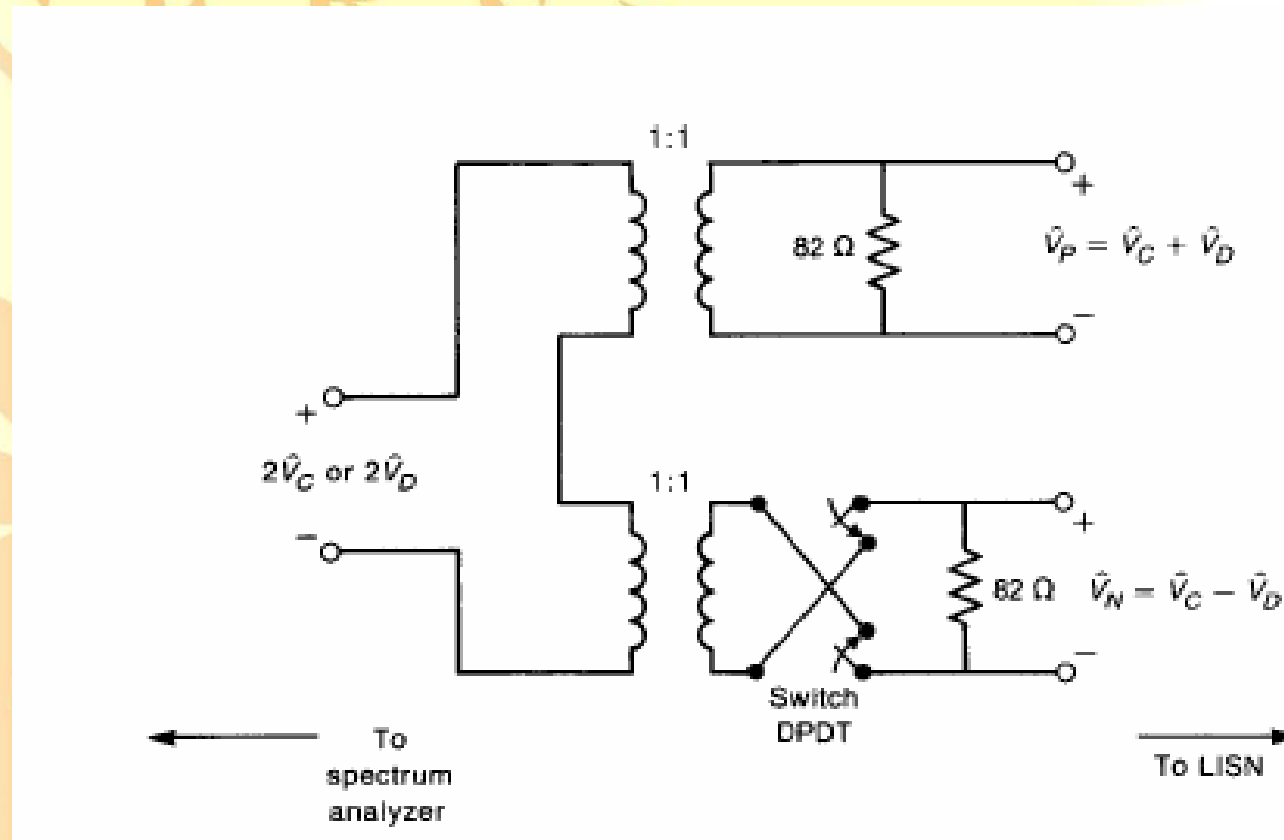


$$\hat{V}_P + \hat{V}_N = 2\hat{V}_C$$

$$\hat{V}_P - \hat{V}_N = 2\hat{V}_D$$

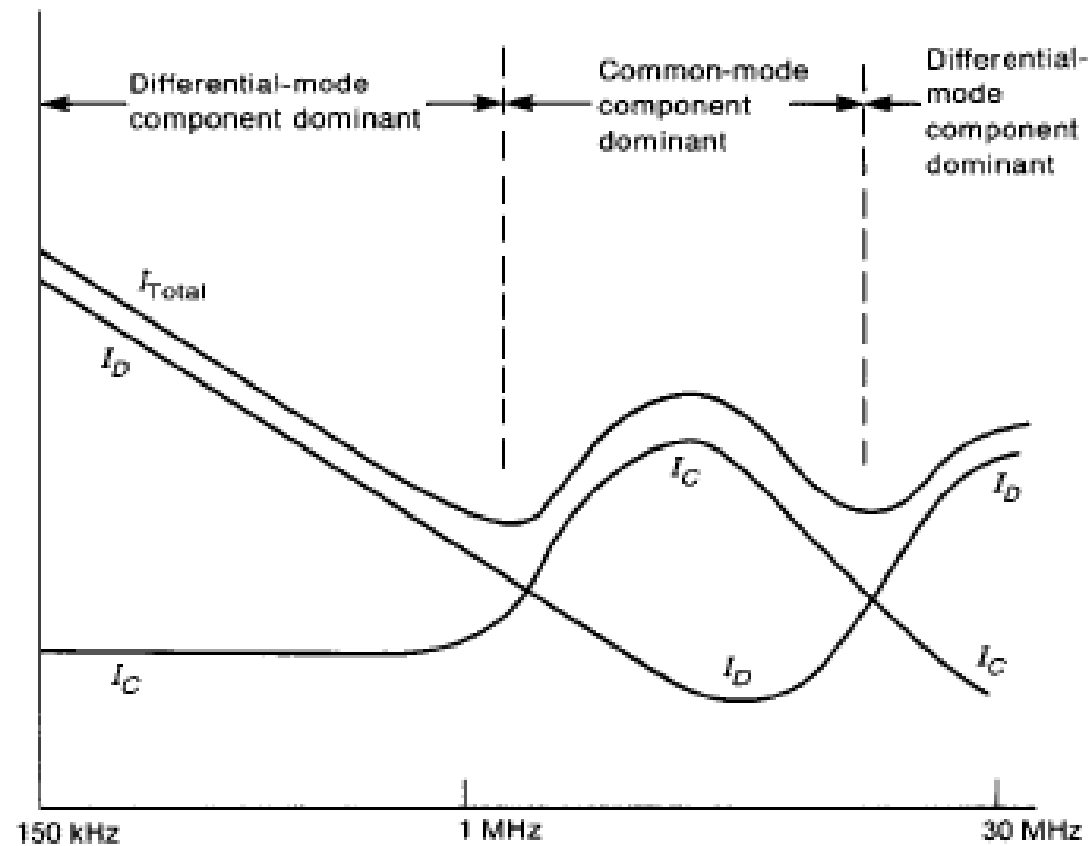
Esempio di analisi delle emissioni per CM e DM



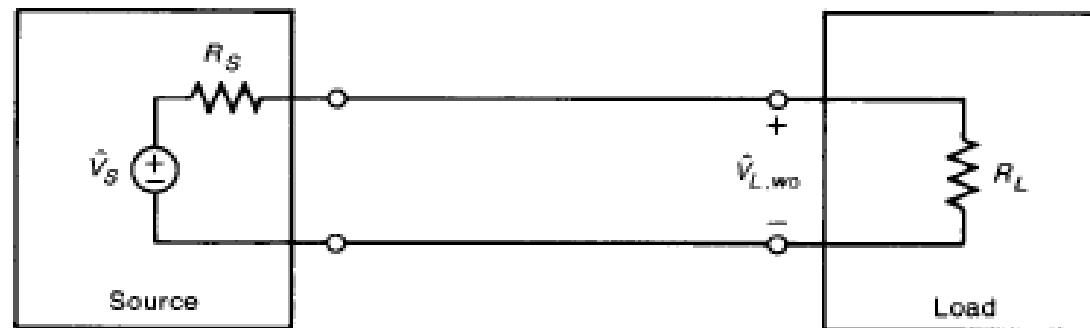Riduzione delle emissioni condotte: i filtri di alimentazione



(a)

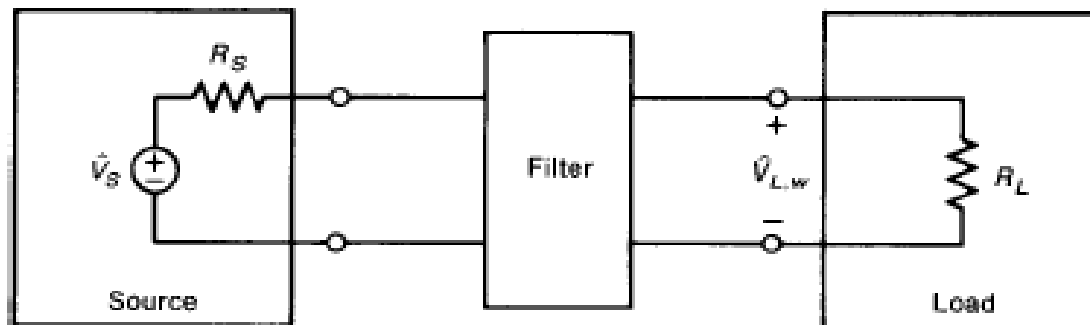


(b)

Insertion loss

$$\begin{aligned}
 IL_{dB} &= 10 \log_{10} \left(\frac{P_{L,wo}}{P_{L,w}} \right) \\
 &= 10 \log_{10} \left(\frac{V_{L,wo}^2 / R_L}{V_{L,w}^2 / R_L} \right) \\
 &= 20 \log_{10} \left(\frac{V_{L,wo}}{V_{L,w}} \right)
 \end{aligned}$$

Riduzione delle emissioni condotte: i filtri di alimentazione

Filtro passa-basso

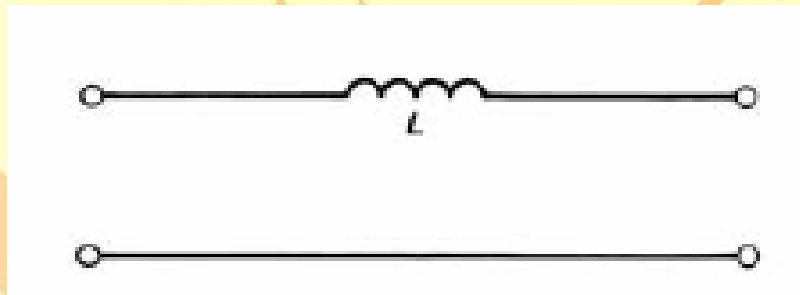

Insertion loss

$$\hat{V}_{L,wo} = \frac{R_L}{R_S + R_L} \hat{V}_S$$

$$\hat{V}_{L,w} = \frac{R_L}{R_S + j\omega L + R_L} \hat{V}_S$$


$$IL = 20 \log_{10} \left| 1 + \frac{j\omega L}{R_S + R_L} \right|$$

$$= 20 \log_{10} \left[\sqrt{1 + (\omega\tau)^2} \right]$$


$$= 10 \log_{10} [1 + (\omega\tau)^2]$$

$$\tau = \frac{L}{R_S + R_L}$$

IL-test per modo comune e differenziale


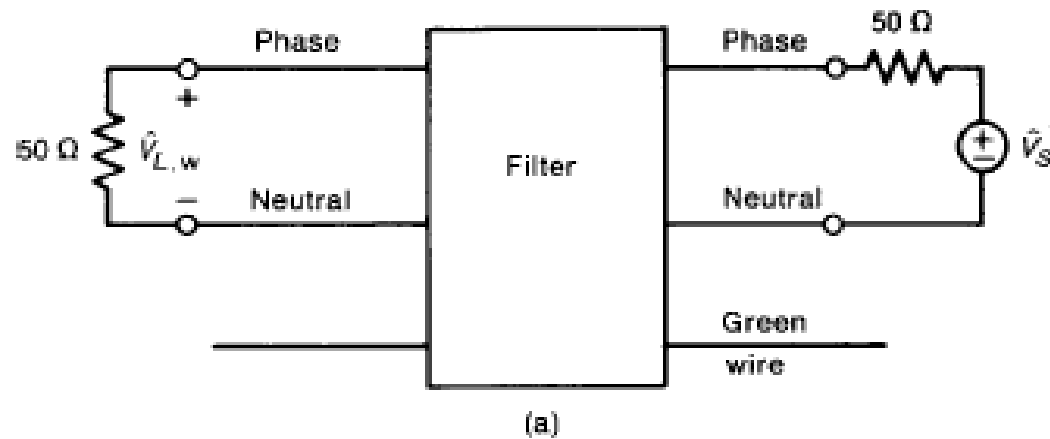


Modo differenziale

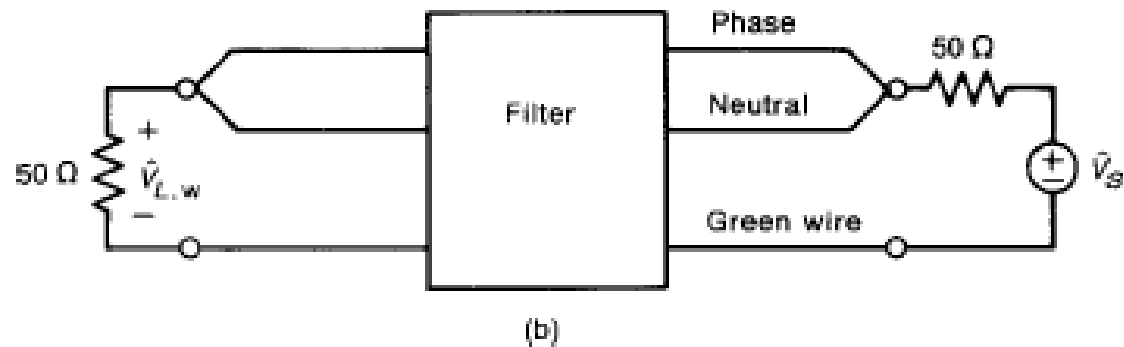


Modo comune



Inserimento del filtro di alimentazione

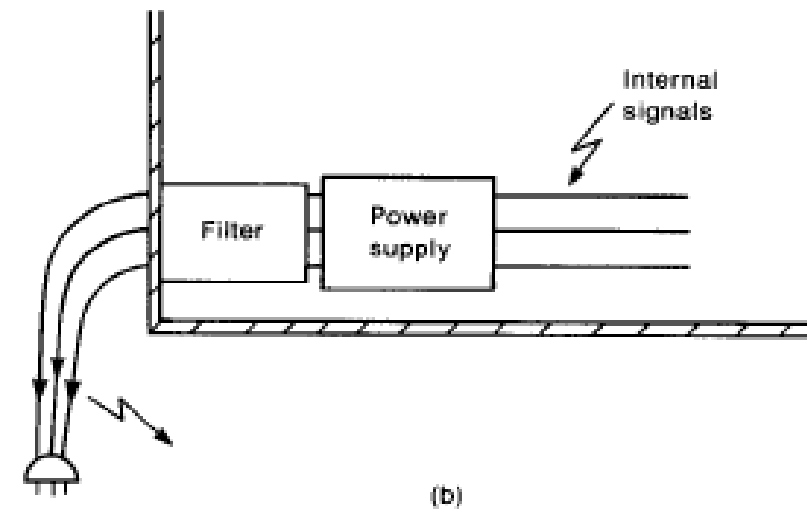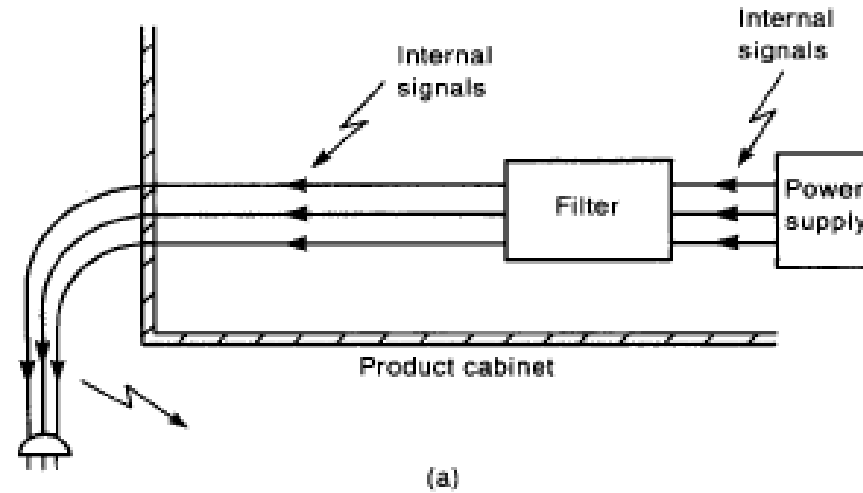

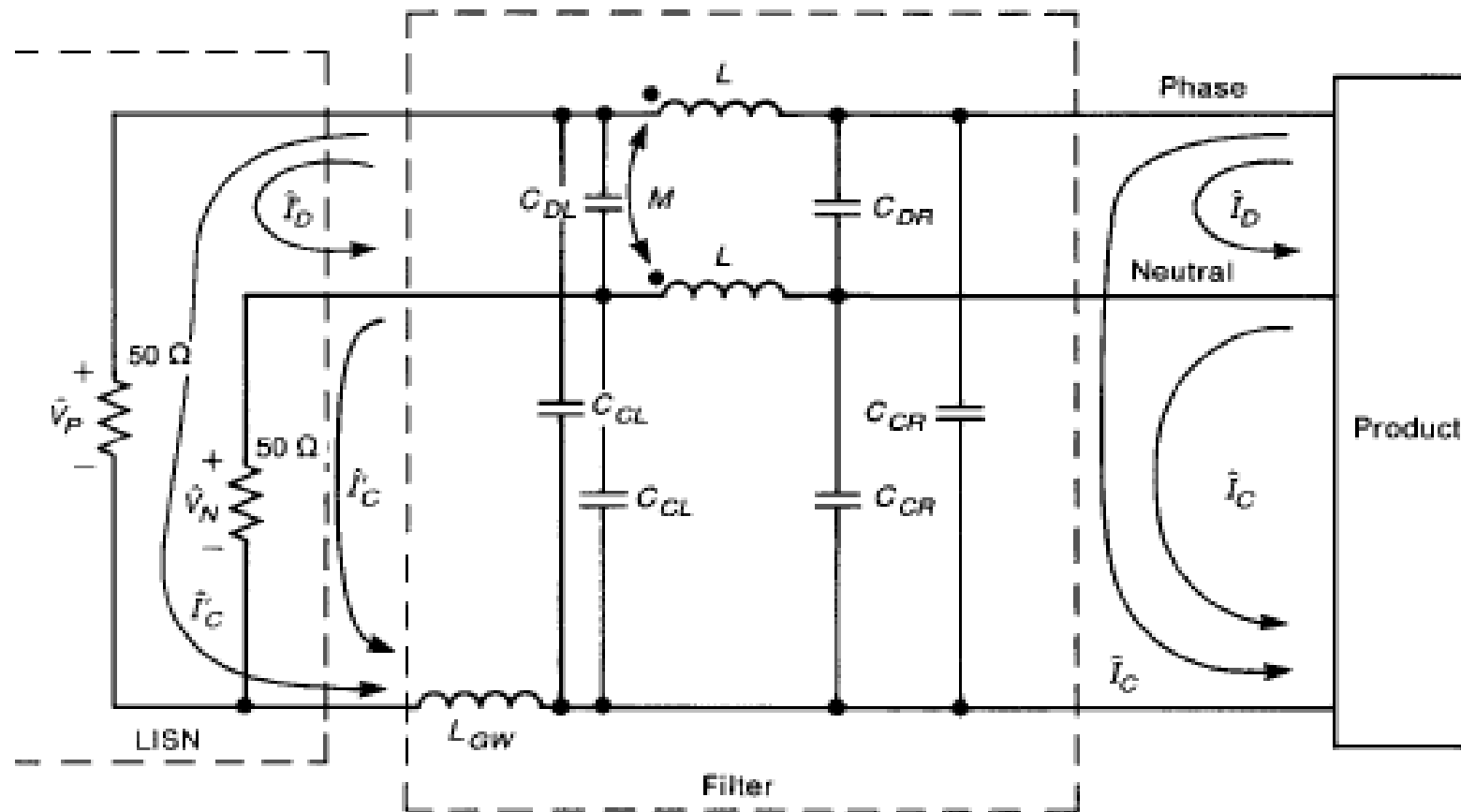
Topologia generica per i filtri di alimentazione



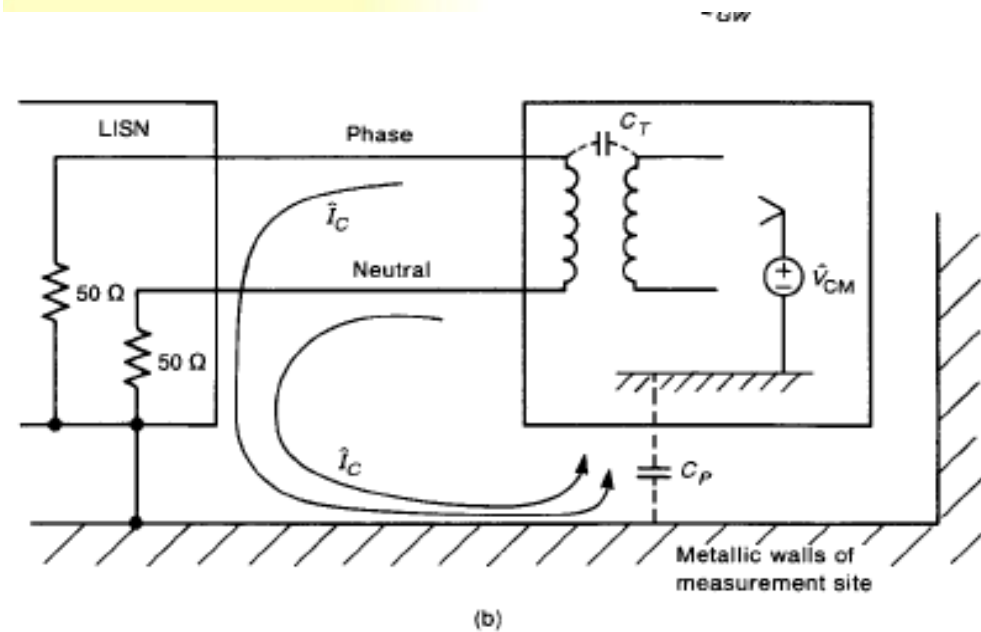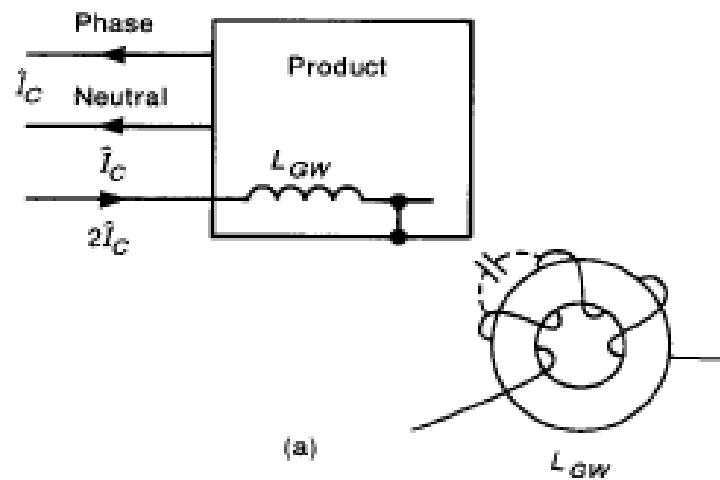Emissione condotta: blocco del modo comune



Induttore accoppiato (choke)

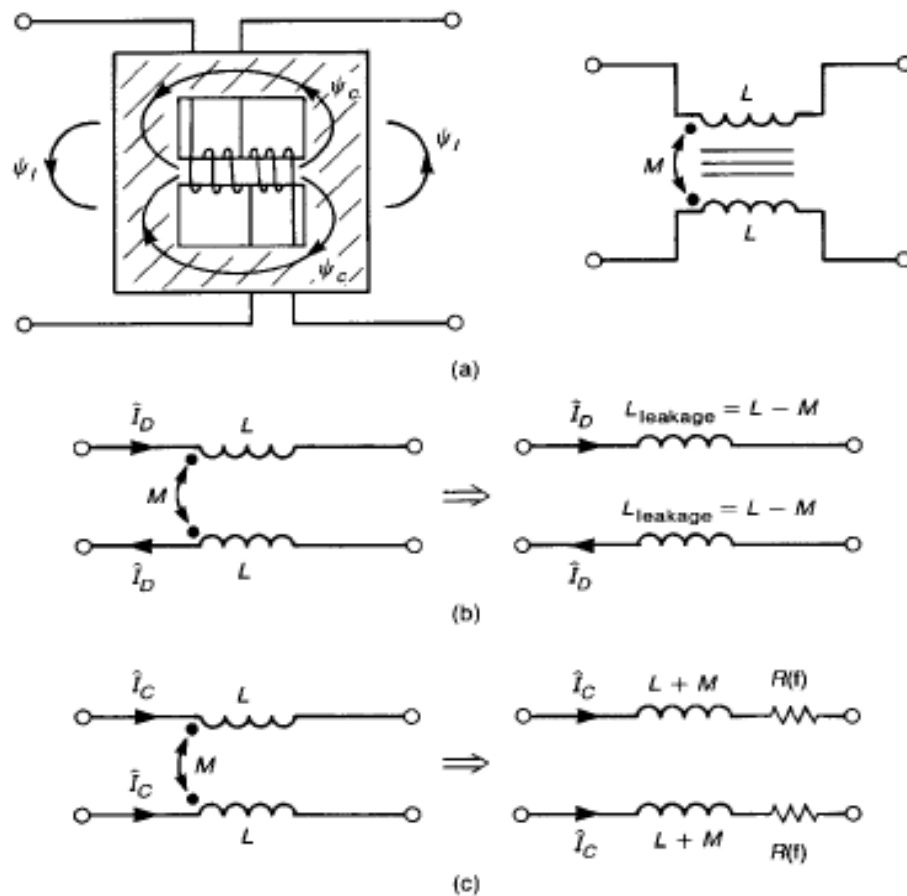

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \cong \frac{M}{L} \cong 1$$


Modo differenziale

$$\begin{aligned} \hat{V} &= j\omega L \hat{I}_D - j\omega M \hat{I}_D \\ &= j\omega(L - M) \hat{I}_D \end{aligned}$$


Modo comune

$$\begin{aligned} \hat{V} &= j\omega L \hat{I}_C + j\omega M \hat{I}_C \\ &= j\omega(L + M) \hat{I}_C \end{aligned}$$


Schema equivalente per CM

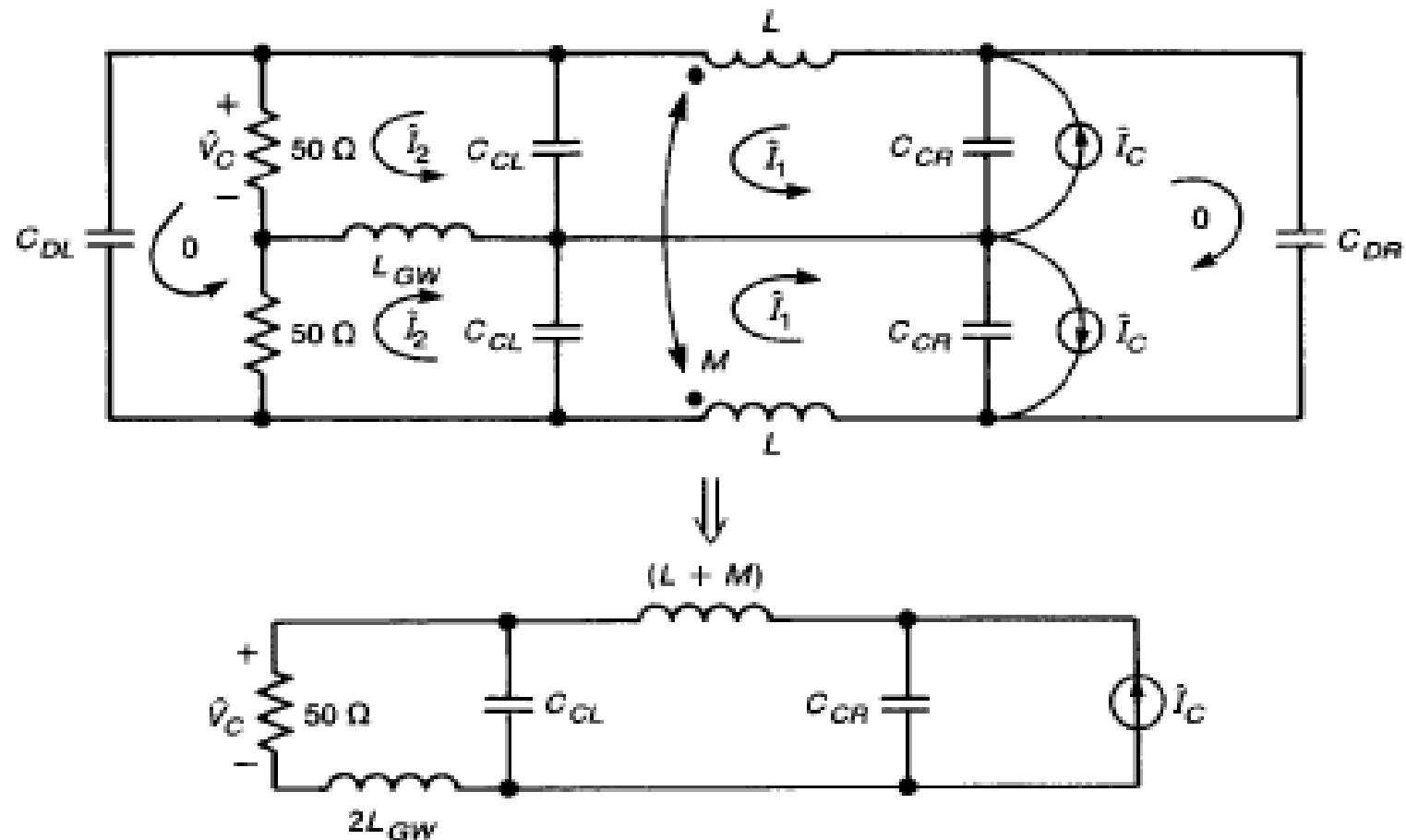



Schema equivalente per DM

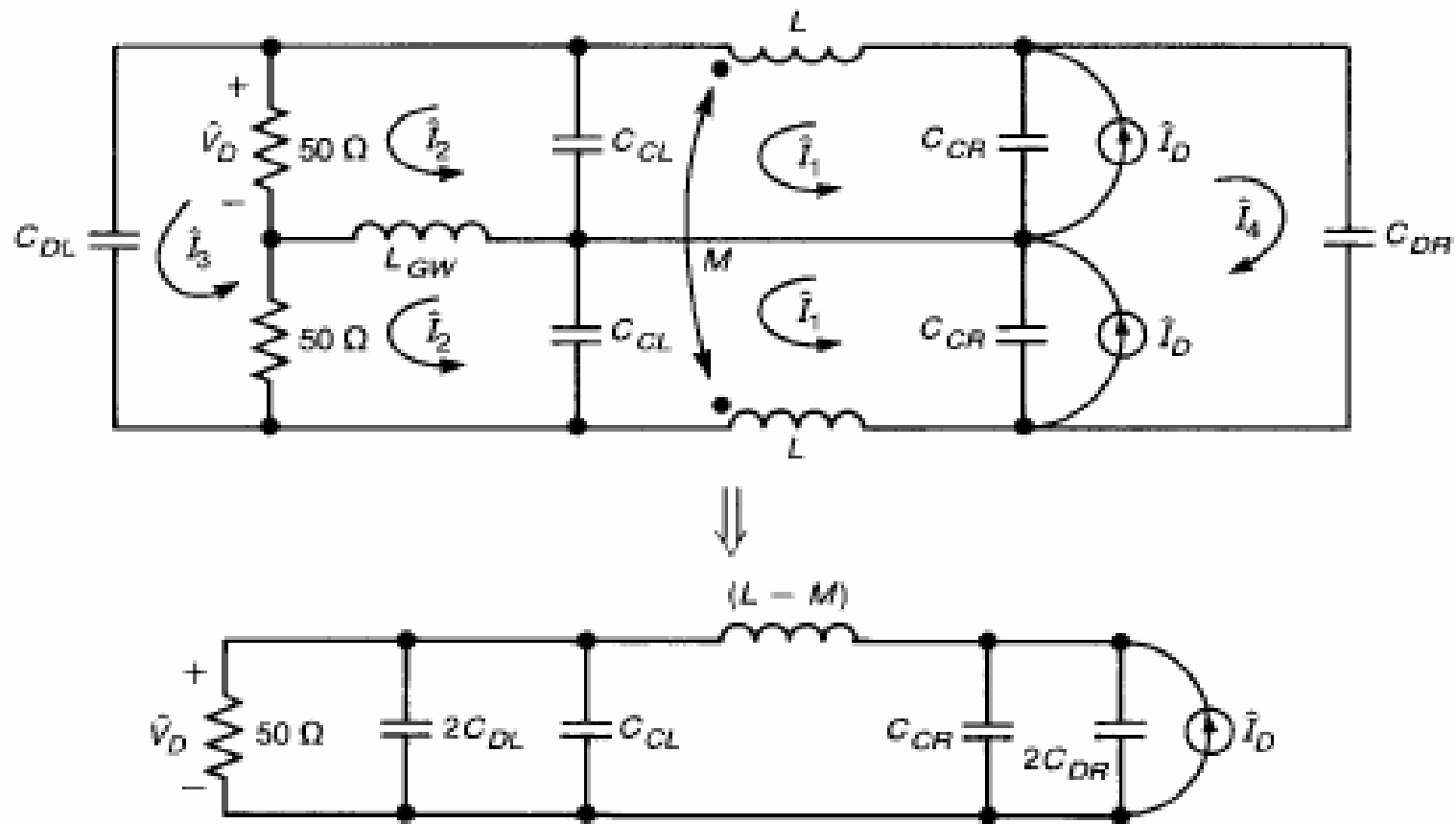

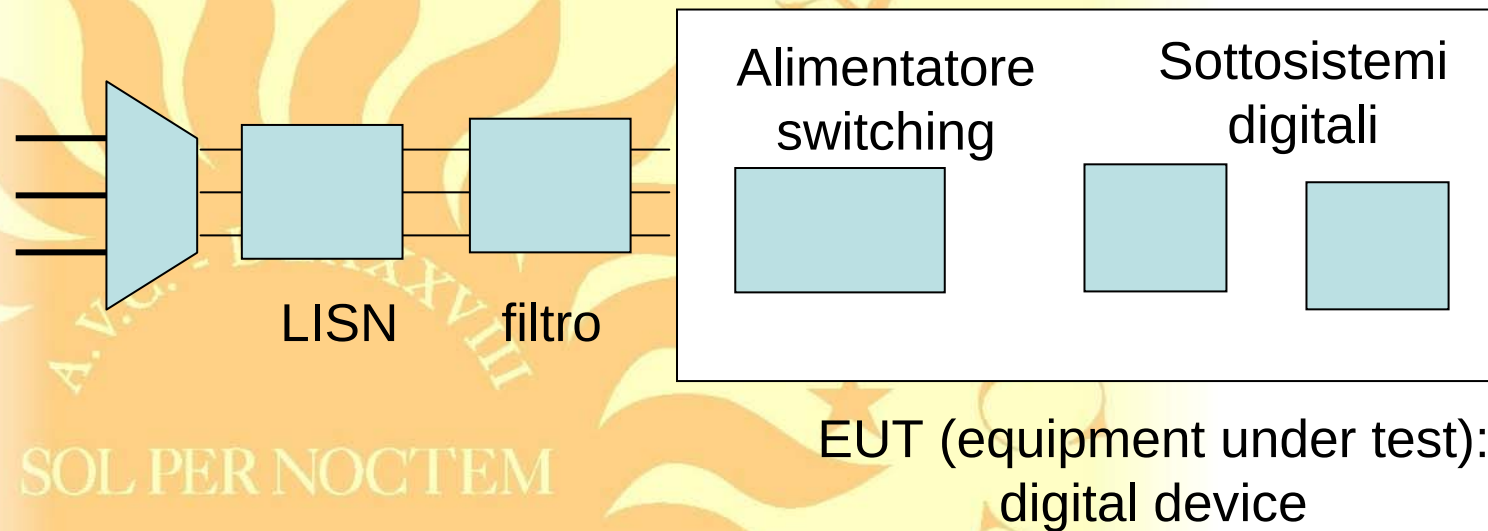Analisi delle emissioni per CM e DM: esempio





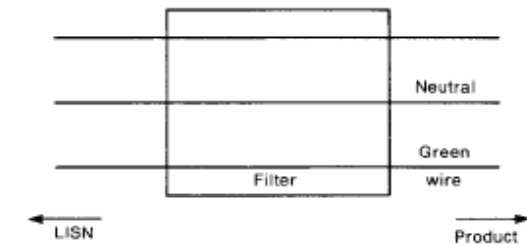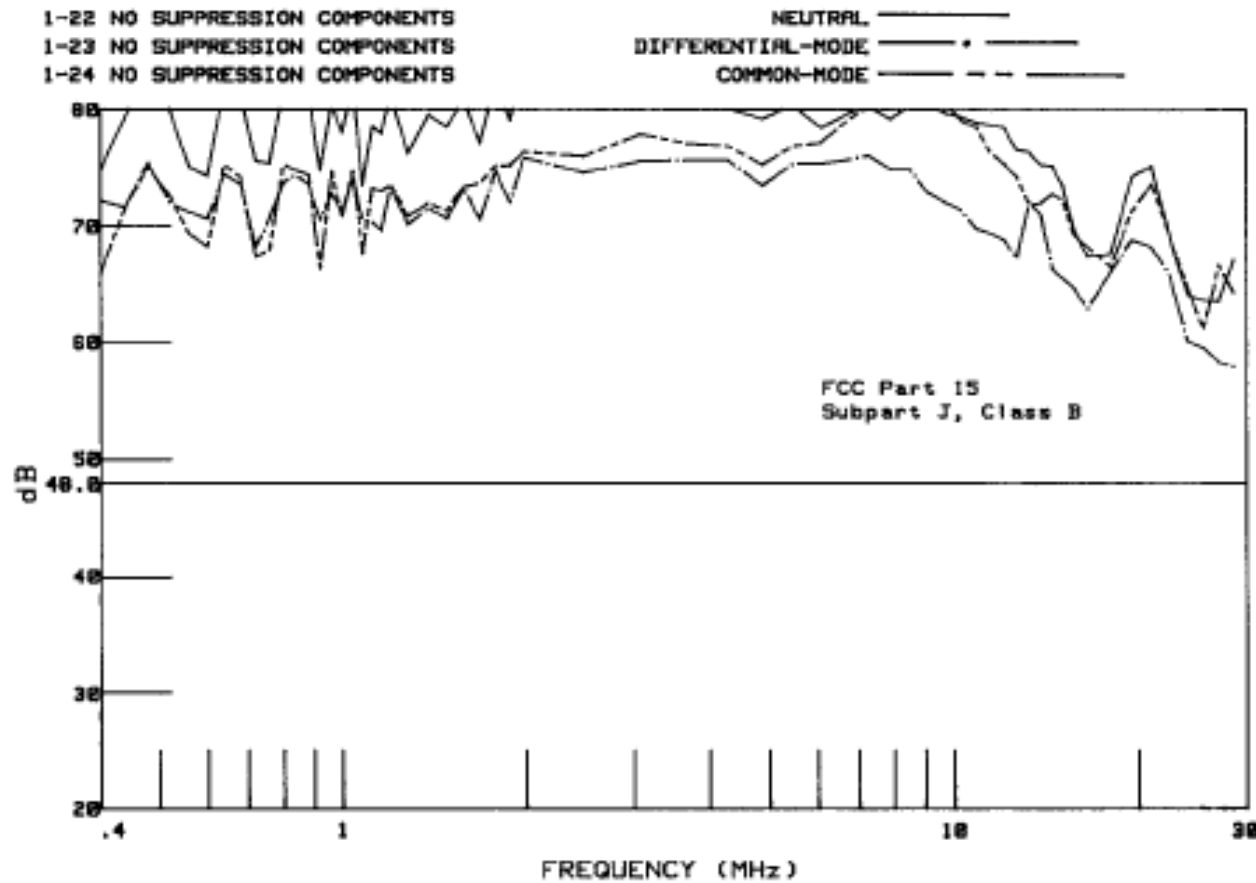Analisi delle emissioni per CM e DM: esempio



Assenza di filtro

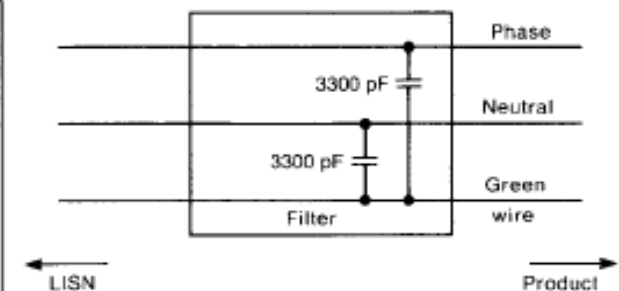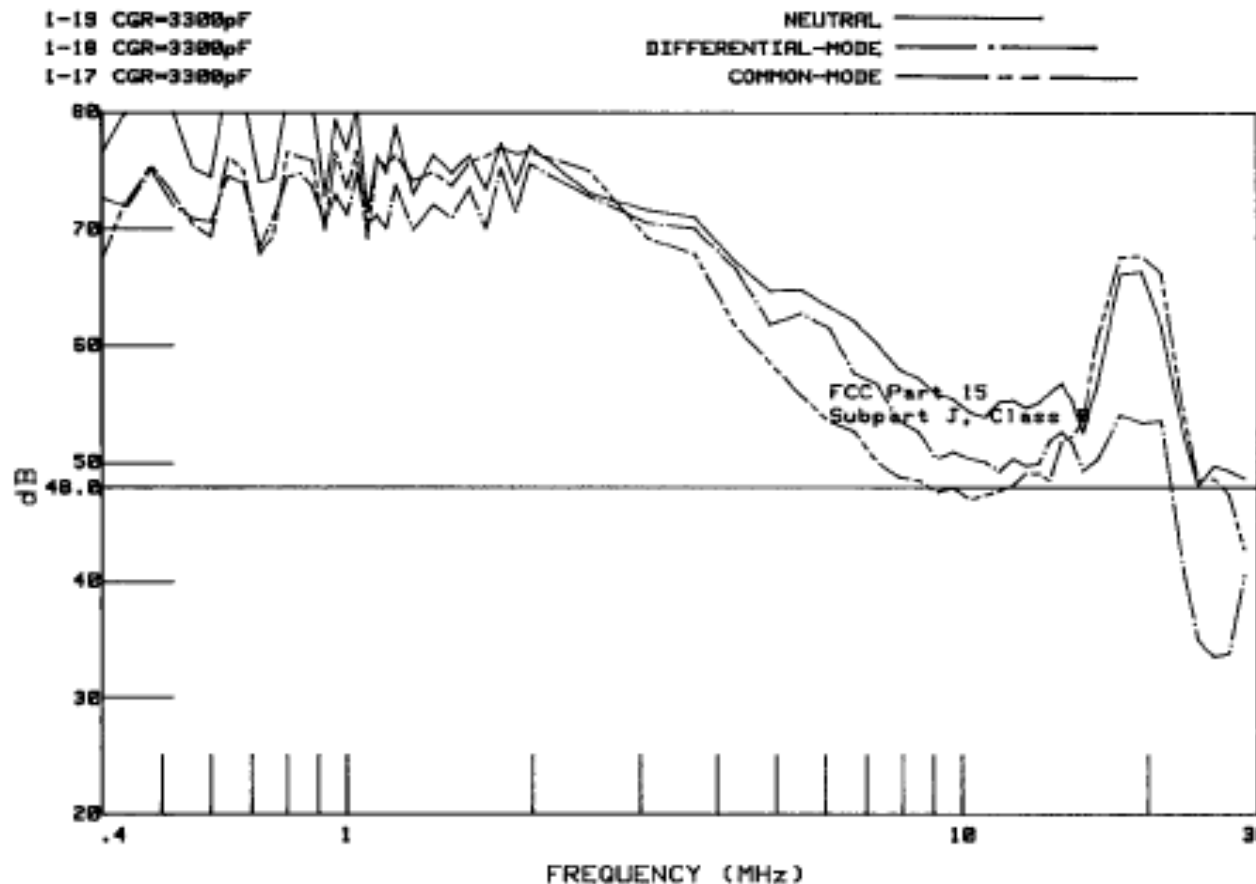Analisi delle emissioni per CM e DM: esempio





Inserzione dei
condensatori
line-ground

$$3300 \text{ pF} = 50 \Omega$$

@ 1 MHz

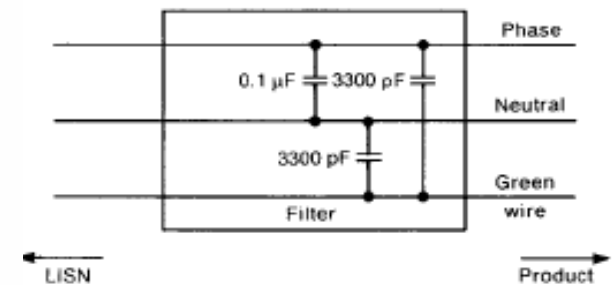
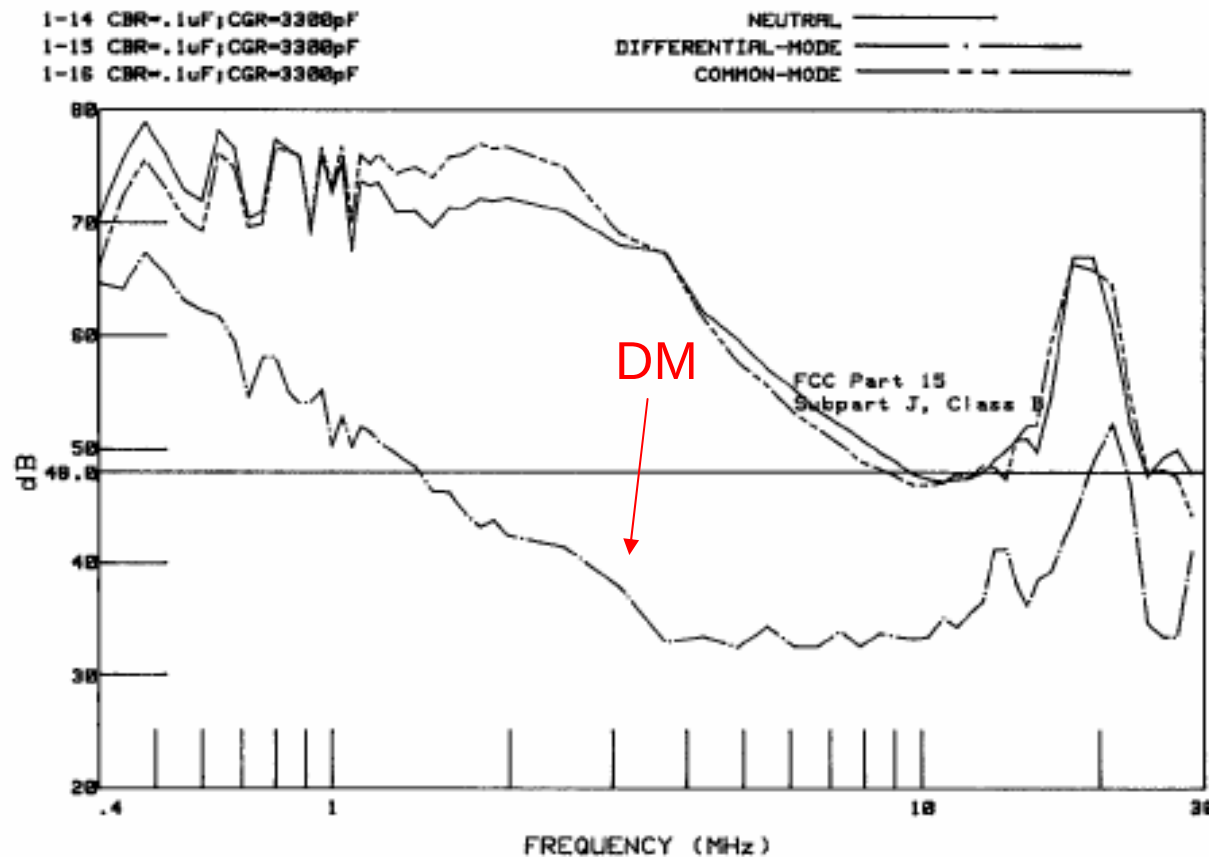
Analisi delle emissioni per CM e DM: esempio



Inserzione dei
condensatori
line-line

Break frequency @
15.7 kHz

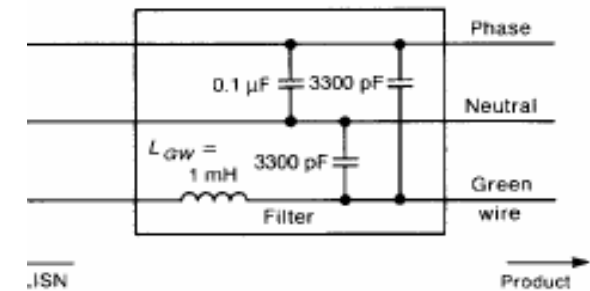
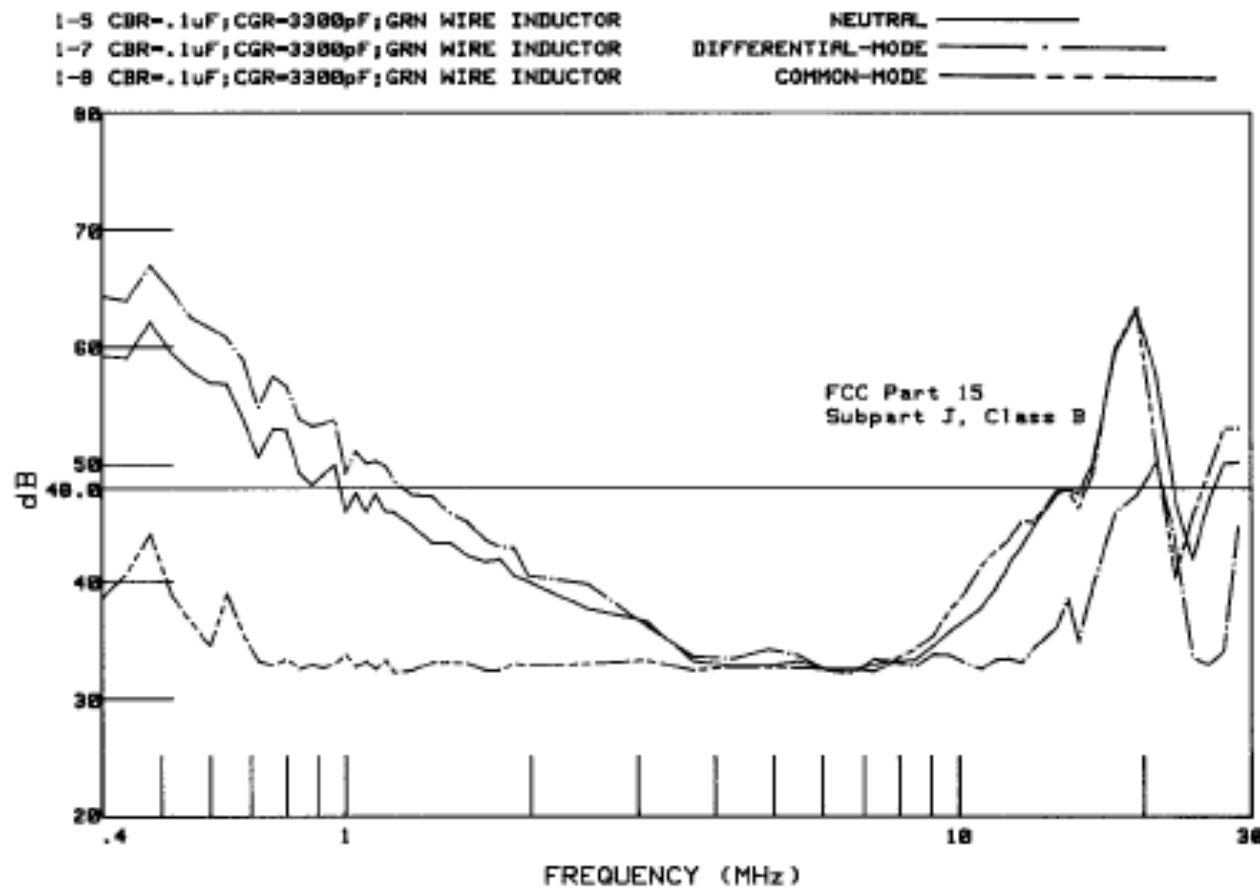
Analisi delle emissioni per CM e DM: esempio



Inserzione
dell'induttore su
GND

Break frequency
@ 4 kHz

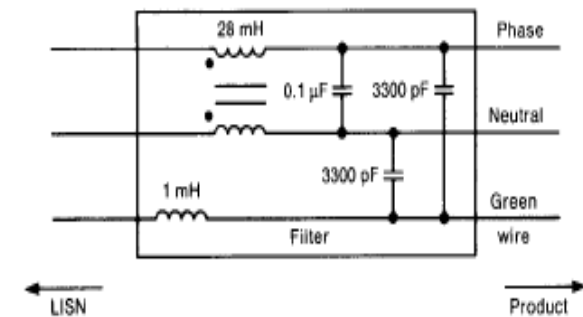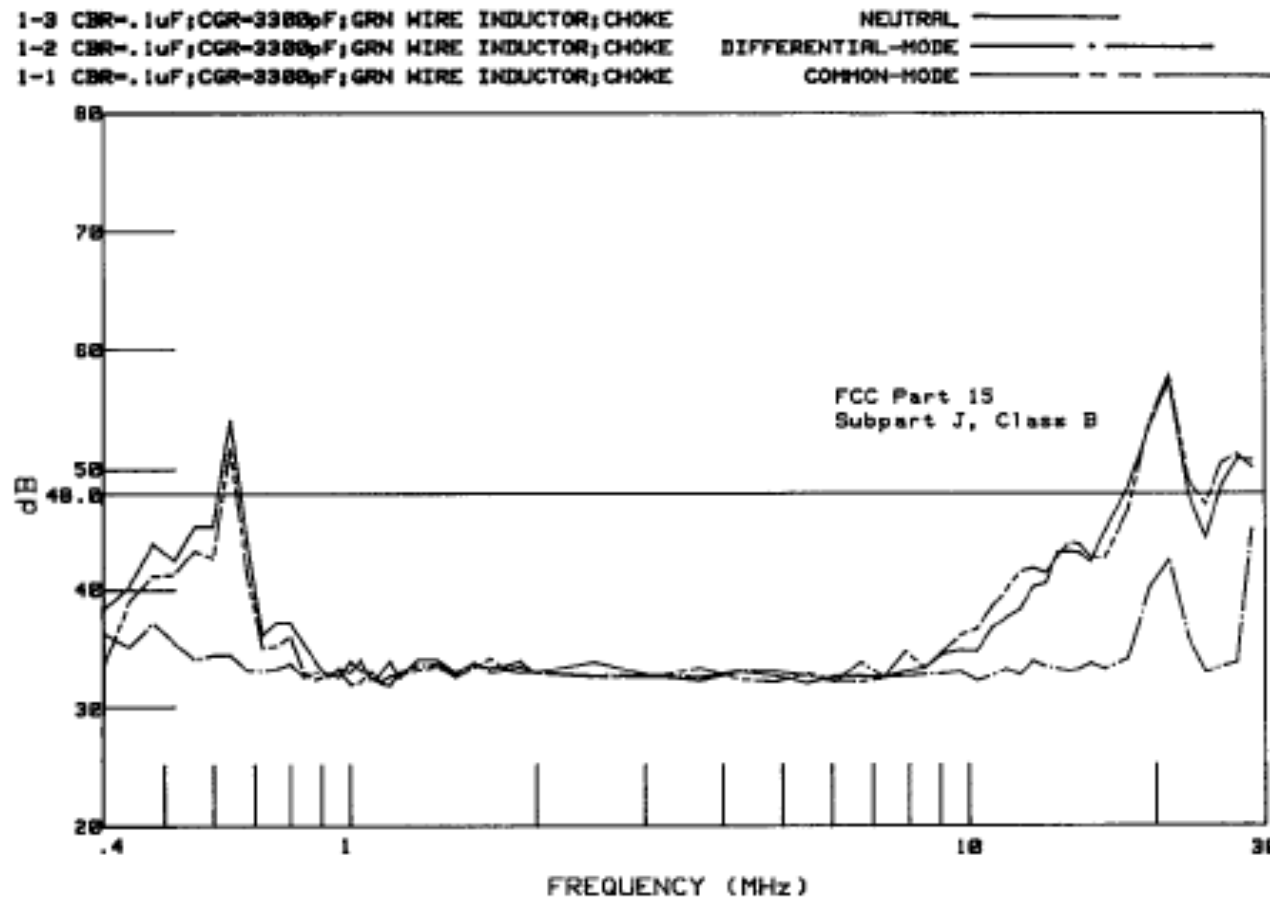Analisi delle emissioni per CM e DM: esempio



Inserzione del
CM choke


CM pressochè
inalterato
DM migliorato (choke
non ideale)

Sorgenti delle emissioni condotte: gli alimentatori




Alimentatori lineari

$$V_{out} = V_{in} - V_{reg}$$

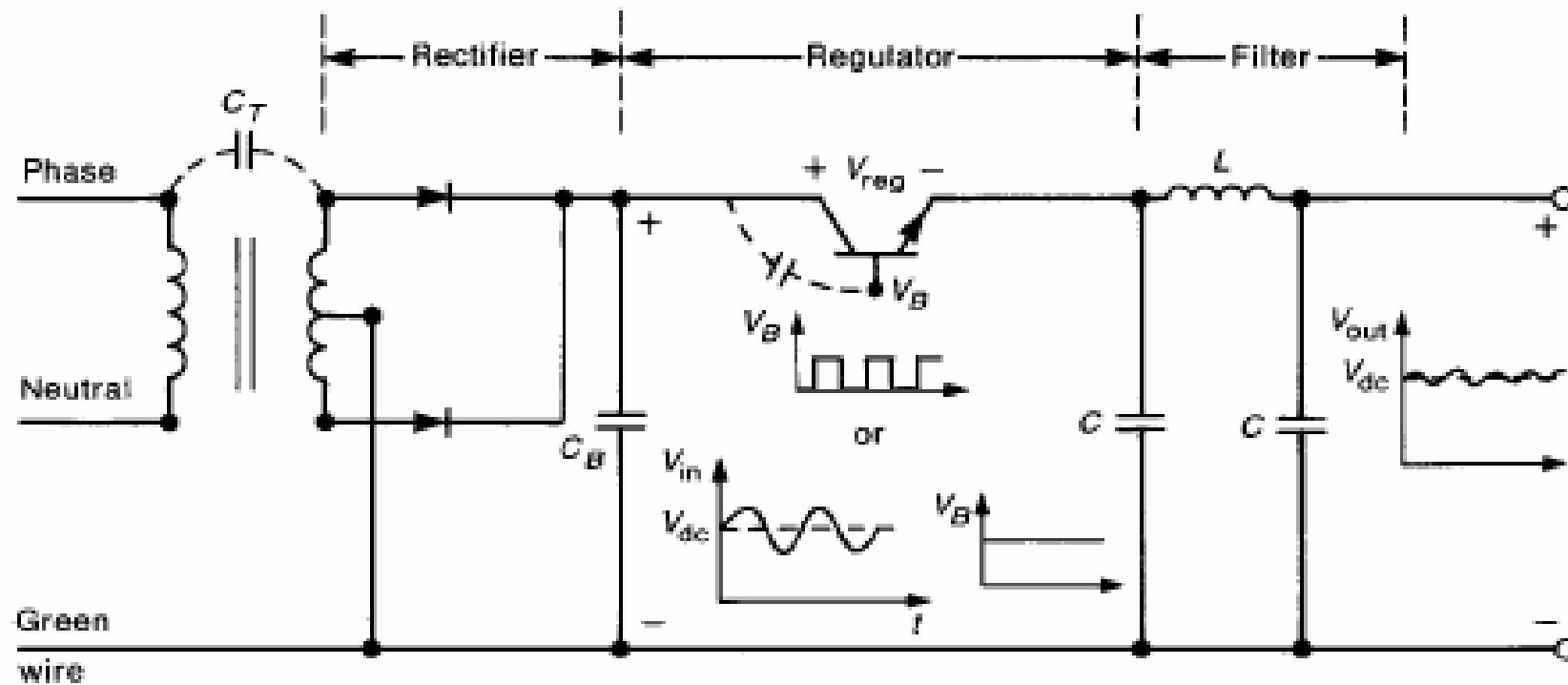


Poco efficienti ma pochi problemi EMC

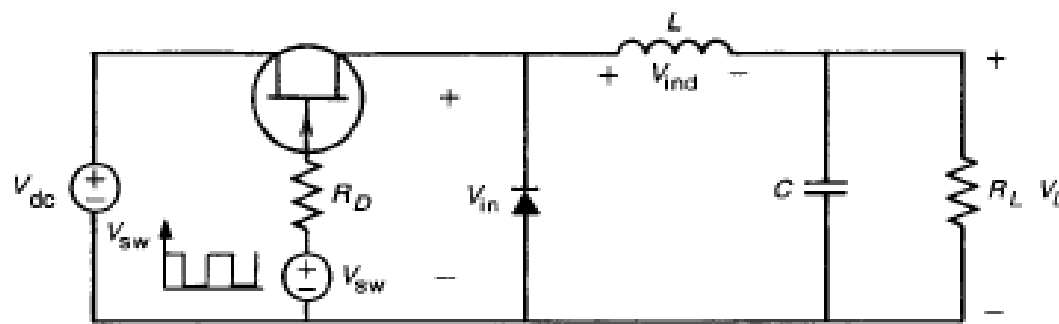Alimentatori switching: basic bulk regulator



$$V_{av} = \frac{\tau}{T} V_{dc}$$

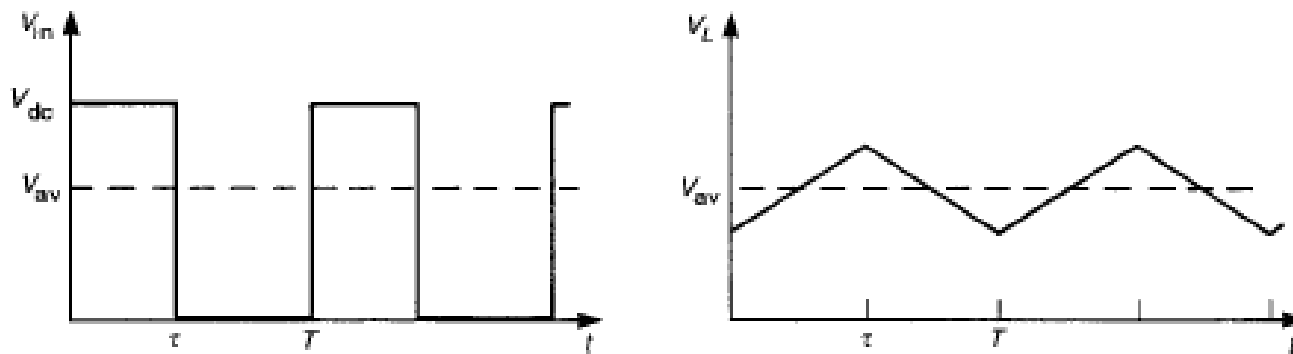


Molto efficienti, notevoli problemi EMC



Convertitore flyback

Trade-off tra efficienza ed EMI nel ruolo di R_G :

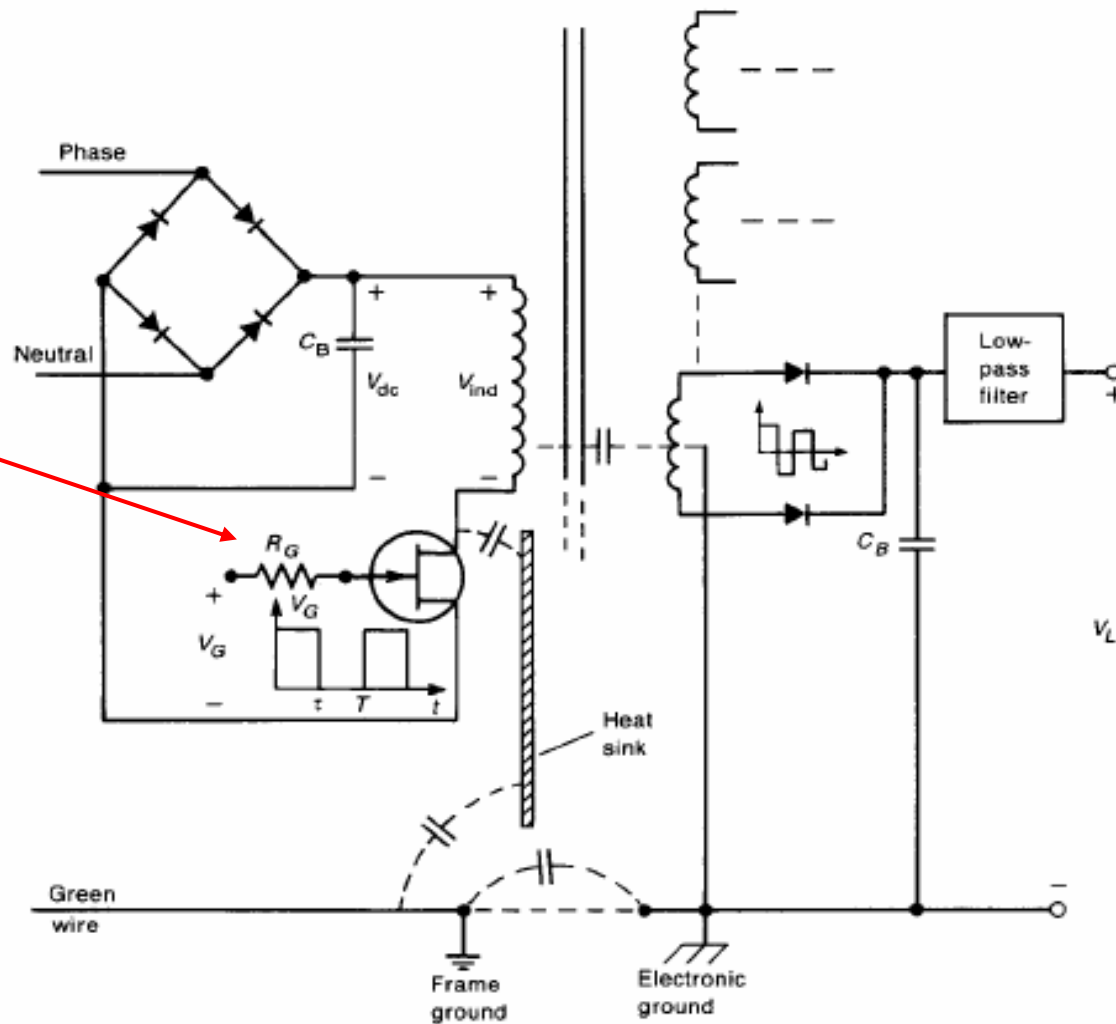Aumento di R_G :
aumento del rise-time e della potenza dissipata



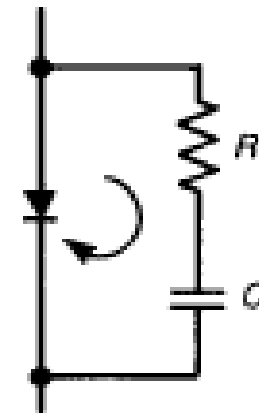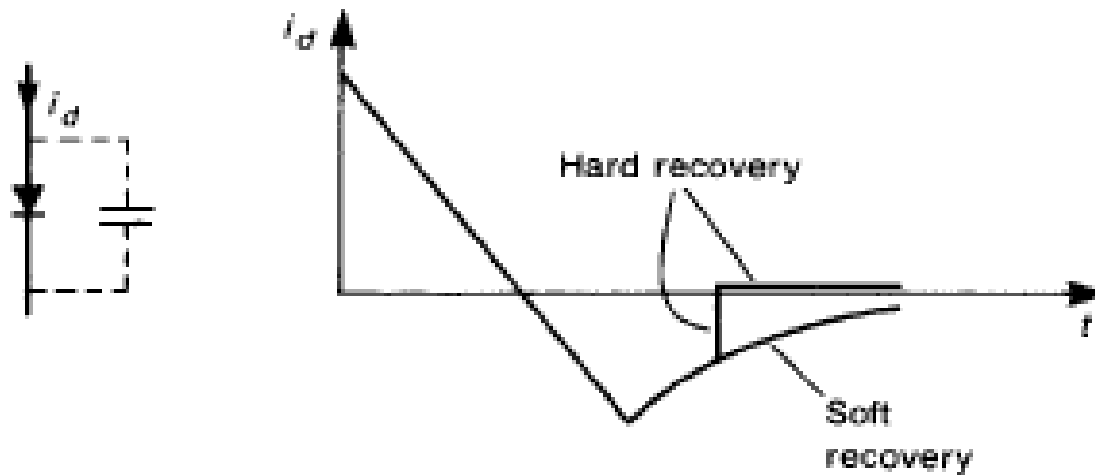
Effetto dei componenti degli alimentatori: diodi






circuito snubber

Effetto dei componenti degli alimentatori: dissipatore termico


Coupling col
dissipatore

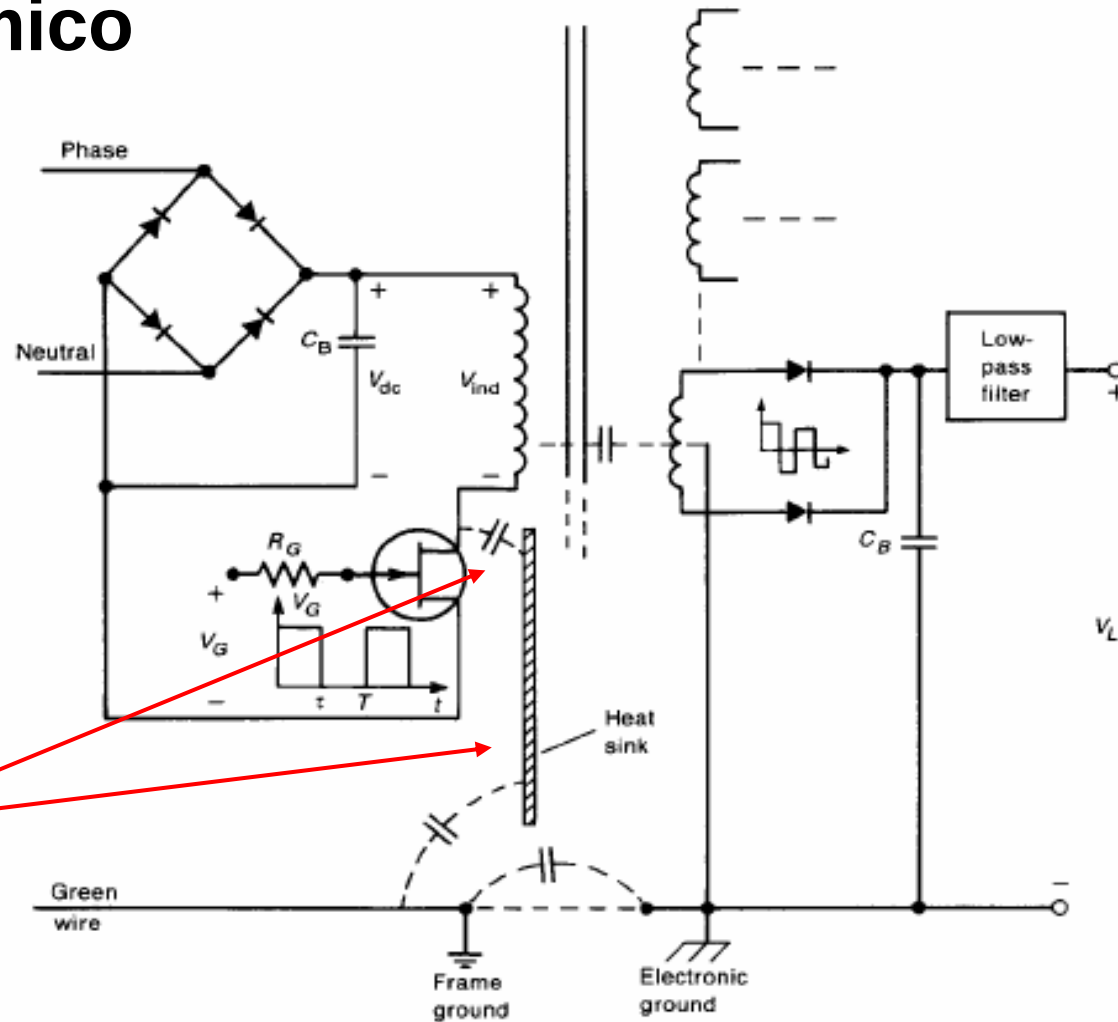

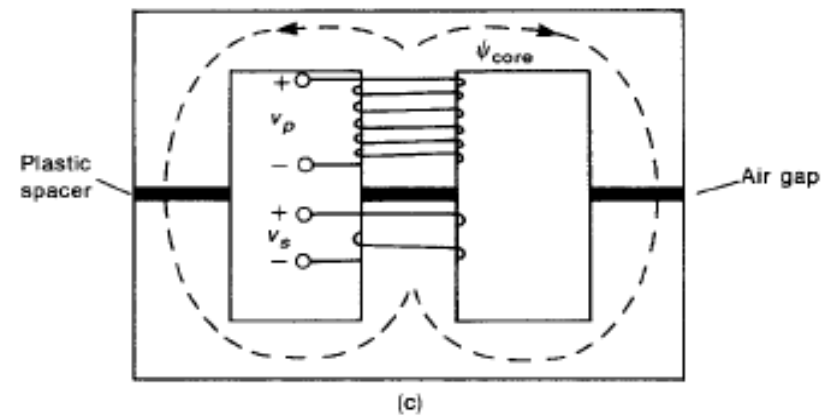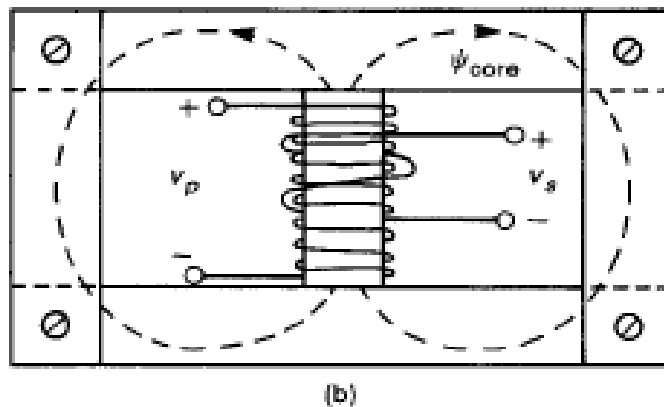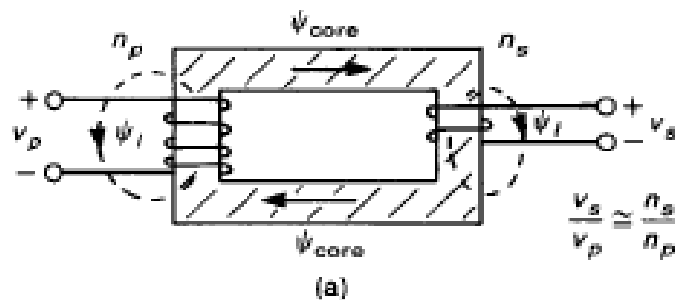Effetto dei componenti degli alimentatori: trasformatori




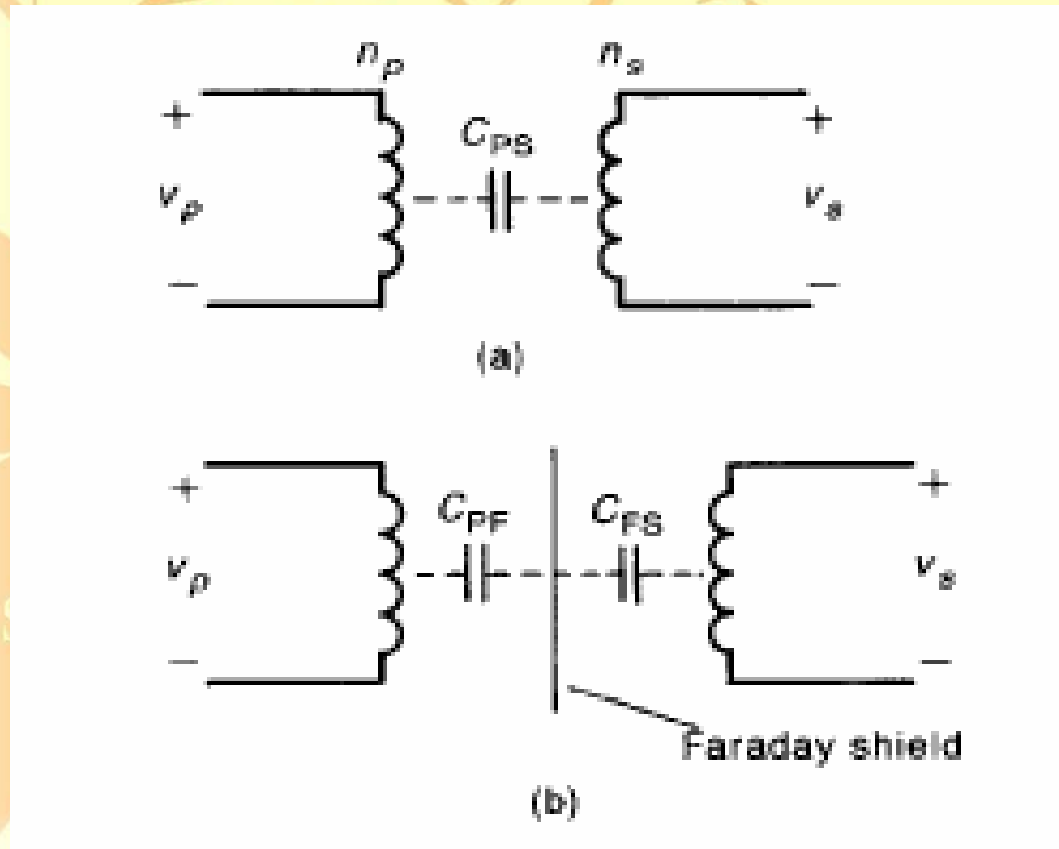Trasformatori: coupling capacitivo tra primario e secondario



Schermo di
faraday

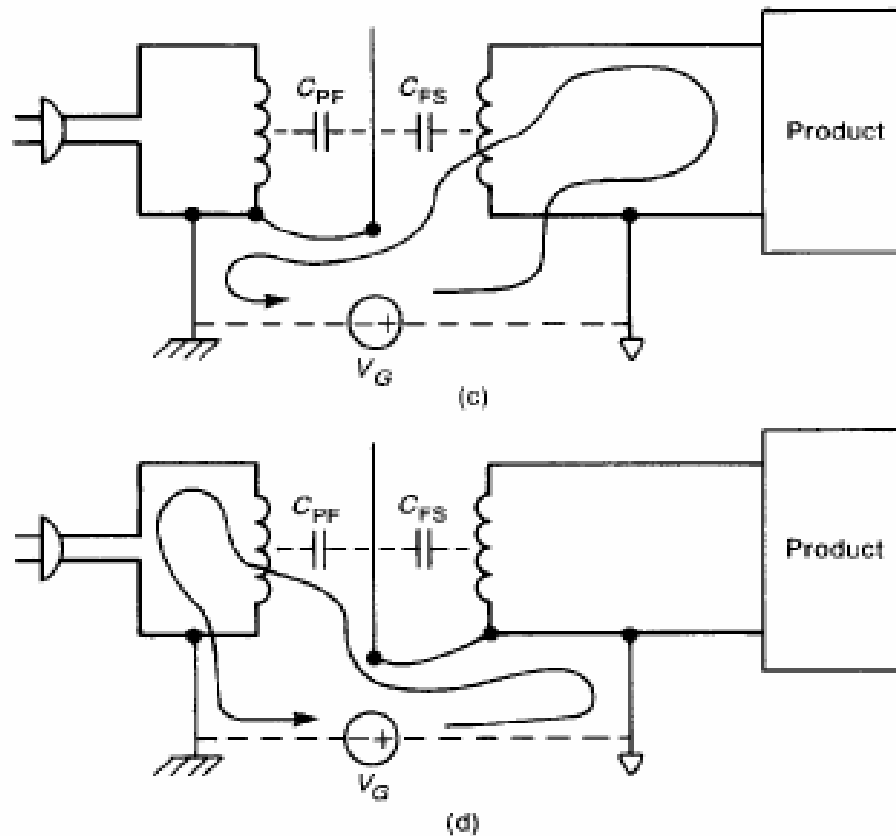Trasformatori: coupling capacitivo tra primario e secondario



Schermo di
Faraday:
collegamento