

Esercitazione di Elettronica Digitale

Ing. F. Iannuzzo - A.A. 2004/2005


Introduzione al simulatore SPICE

Il simulatore SPICE prevede la specificazione del circuito in due modi alternativi: la “netlist” e lo “schematic”. Nella presente esercitazione si farà uso del primo dei due modi.

I file netlist sono dei semplici file in formato testo con estensione **.CIR**. Si esegua PSPICE dal Menù **START/Programmi/PSpice Student/PSpice AD Student**. Verrà aperto l’ambiente di editing testuale. Creare un file vuoto dal menu **File/New/Text File**.

! *Per favorire l’attività del docente, si producano file e simulazioni esclusivamente nella directory c:\elettronica. Se non già presente sul disco rigido, crearla ex-novo.*

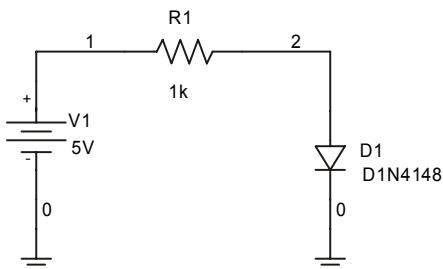Per produrre un file netlist è buona norma disegnare il circuito da simulare con carta e matita, attribuendo un numero (o un nome) a ciascun nodo e assegnando un nome univoco a ciascun componente del circuito. In figura è riportato, a titolo di esempio, un semplice circuito di polarizzazione di un diodo.



La netlist relativa al circuito di figura è riportata qui di seguito (si salvi il file nella directory **c:\elettronica** e si dia nome al file **DIODO.CIR**):

```
DIODO.CIR - Esercitazione introduttiva al simulatore SPICE

* inclusione della libreria contenente il modello del diodo 1N4148
.LIB eval.lib

V1      1      0      5V
R1      1      2      1kohm
D1      2      0      D1N4148

* analisi in continua
.DC V1 -10V 10V .1V
* analisi statica
.OP
* produce l'output per il visualizzatore grafico
.PROBE
* fine del circuito
.END
```

! *E’ necessario, talvolta, chiudere e riaprire il file con: **File/Close** e poi **File/Open...** , scegliendo come **Tipo File** “**Circuit Files (*.cir)**”.*

! **NB:** *Tutti i file e le simulazioni prodotte, vengono automaticamente **DISTRUTTE** ogni volta che si riavvia il calcolatore (anche in seguito ad un crash di sistema). Si consiglia, pertanto, di salvare subito una copia del file **.CIR** su dischetto floppy o flash pen.*

Nella netlist proposta si effettua un'analisi statica al variare del valore del generatore V1. Una volta prodotto il file, si esegua la simulazione premendo il tasto .

Al termine della simulazione, viene automaticamente eseguita l'applicazione PROBE. Visualizzare la corrente nel circuito $I(R1)$ dal menu **Trace/Add Trace....**. E' possibile inserire un secondo asse Y dal menu **Plot/Add Y Axis**. Si visualizzi in questo modo anche la tensione sul diodo $V(2)$. Per tracciare, ad esempio, la caratteristica esponenziale del diodo si imponga la variabile $V(2)$ come *X-variable* dal menu **Plot/Axis Settings/X Axis/Axis Variable**. Se non è presente, si tracci la $I(R1)$.

Dal menu **View/Output File** analizzare il file di uscita (**diodo.out**). Riconoscere le varie sezioni del file. Ogni sezione inizia con una intestazione del tipo:

```
***** 01/28/04 14:19:52 ***** Evaluation PSpice (Nov 1999) *****
DIODO.CIR - Esercitazione introduttiva al simulatore SPICE
*****
***** CIRCUIT DESCRIPTION
*****
*****
```

Si riconosca, in particolare, la sezione relativa alla soluzione statica del circuito.

- Variare il range di tensioni del generatore V1 (ad esempio -200V÷10V) ed analizzare il differente comportamento. Variare successivamente anche il valore di R1.

! *Attenzione: Un errore frequente da parte degli studenti è quello di modificare il file di output!!! Ciò non provoca alcun cambiamento della simulazione. Chiudere l'output file **diodo.out** e passare a **diodo.cir**.*

- E' possibile effettuare un'analisi nel dominio del tempo. Per fare ciò si modifichi il generatore di tensione come segue:

```
.....
V1      1      0      SIN 0V 10V 1KHz
.....
```

e si sostituisca la riga *.DC* con la seguente:

```
.....
* analisi in transitorio
.TRAN 100us 3ms 0s 100us
.....
```

Si visualizzi l'andamento della corrente nel resistore insieme all'andamento della tensione V(1). Provare a variare il valore dell'ampiezza di V1 e/o della resistenza R1.

! *E' probabile che le forme d'onda risultino visibilmente delle spezzate. Modificare il 4° parametro del comando **.TRAN** per ridurre il passo di simulazione (non eccedere inutilmente per non rallentare troppo i tempi di calcolo).*

- Si provi a realizzare un circuito differente, includendo altri componenti (condensatori, induttori).
- Si provi a sollecitare il circuito con un segnale ad onda quadra (generatore PULSE – vedere il manuale di Riferimento “Devices”).
- Si provi ad effettuare le stesse simulazioni dei punti precedenti utilizzando il programma Schematics studiato nel corso di Elettronica Analogica. Si confrontino, specialmente, i file **.CIR**.