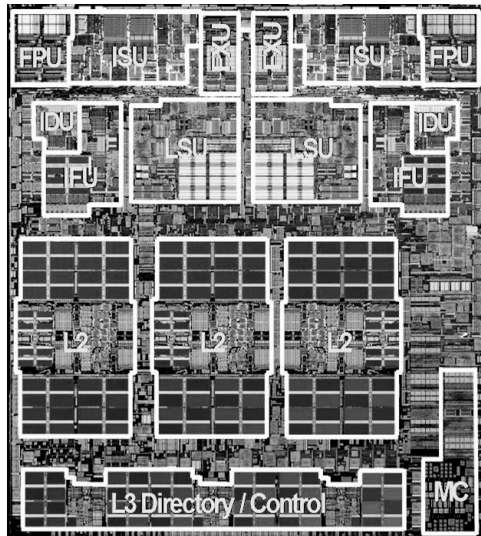


# Università degli Studi di Cassino



## Corso di Calcolatori Elettronici II

*Data path multicycle*

Anno Accademico 2007/2008

Francesco Tortorella

# Problemi dell'implementazione singolo ciclo

Arithmetic & Logical



Load



Store




Branch




- Tempo di ciclo lungo
  - Tutte le istruzioni hanno un tempo di esecuzione uguale all'istruzione più lenta
  - Memoria reale più lenta della memoria ideale
- Risorse duplicate
 
# Tempo di accesso delle memorie

- Limite fisico: le memorie veloci sono piccole (e viceversa)




- => Gerarchia di memorie

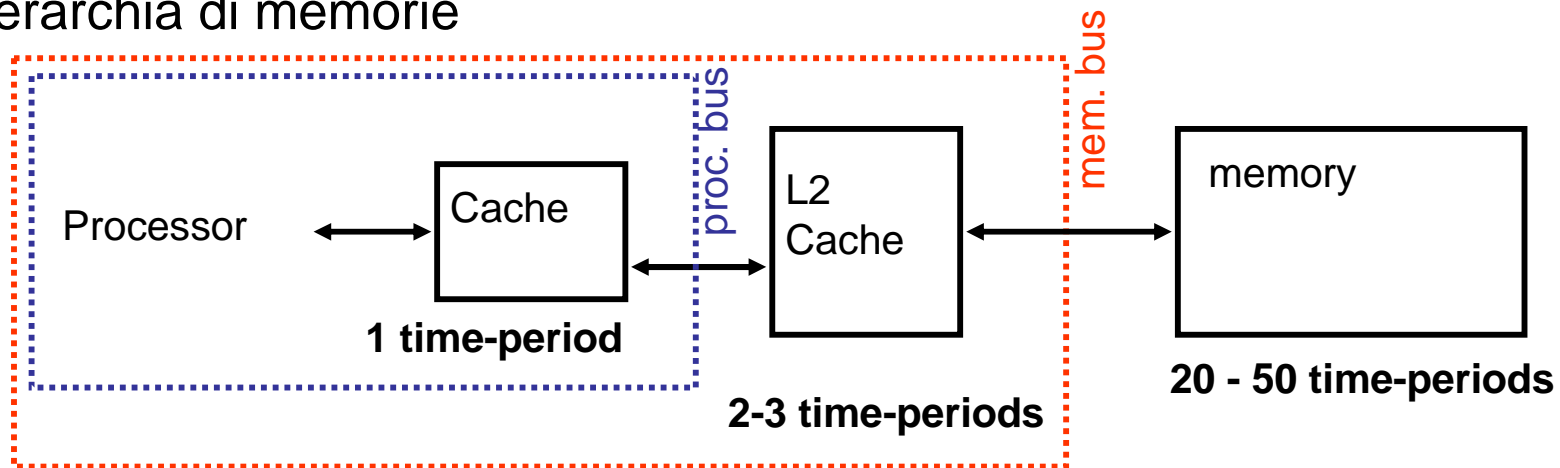

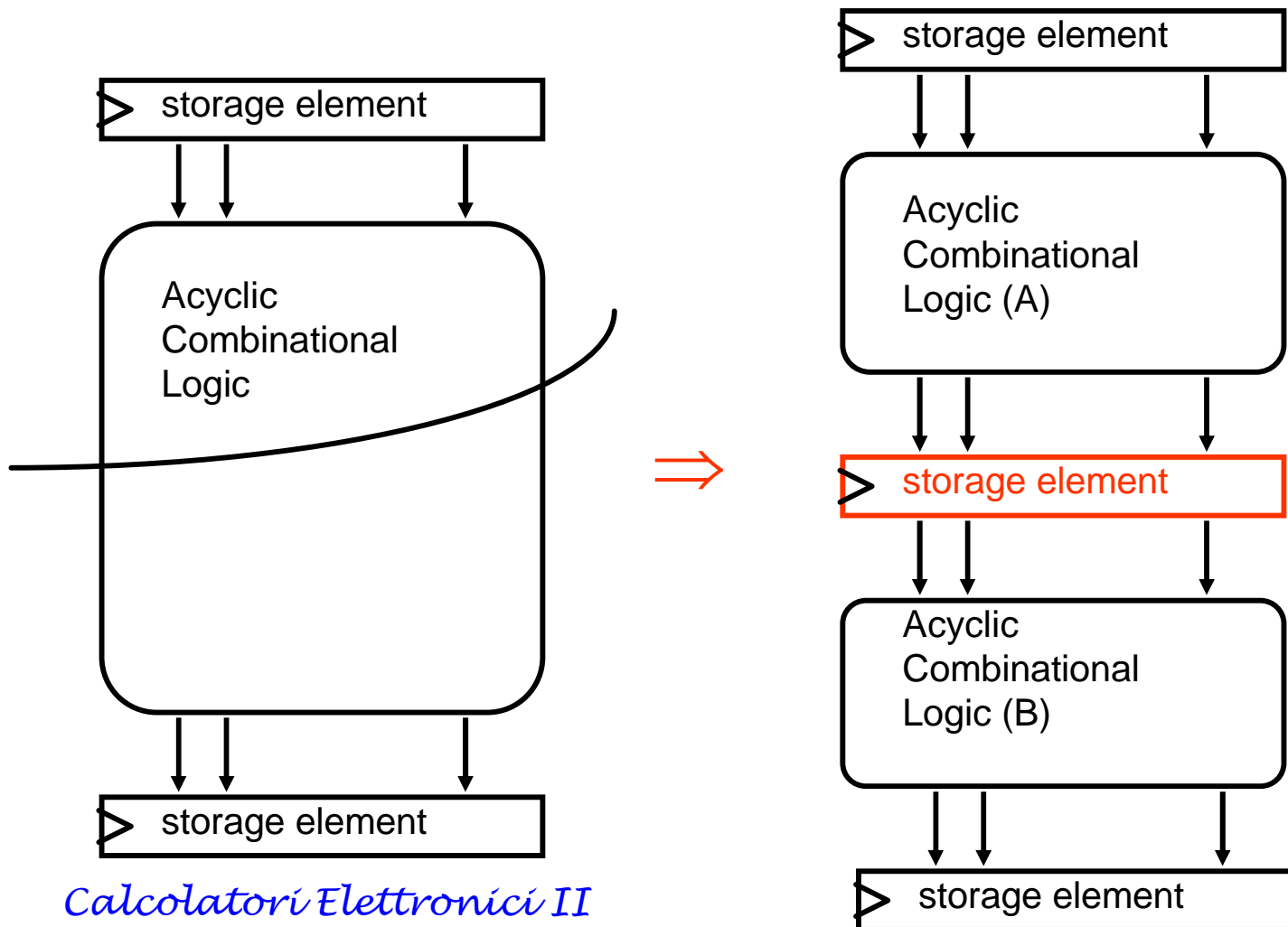
# Riduzione del tempo di ciclo

- Si partiziona la parte combinatoria in più parti combinatorie più piccole, separate da registri.
- La stessa operazione viene realizzata in due cicli di breve durata invece che in uno solo molto lungo.



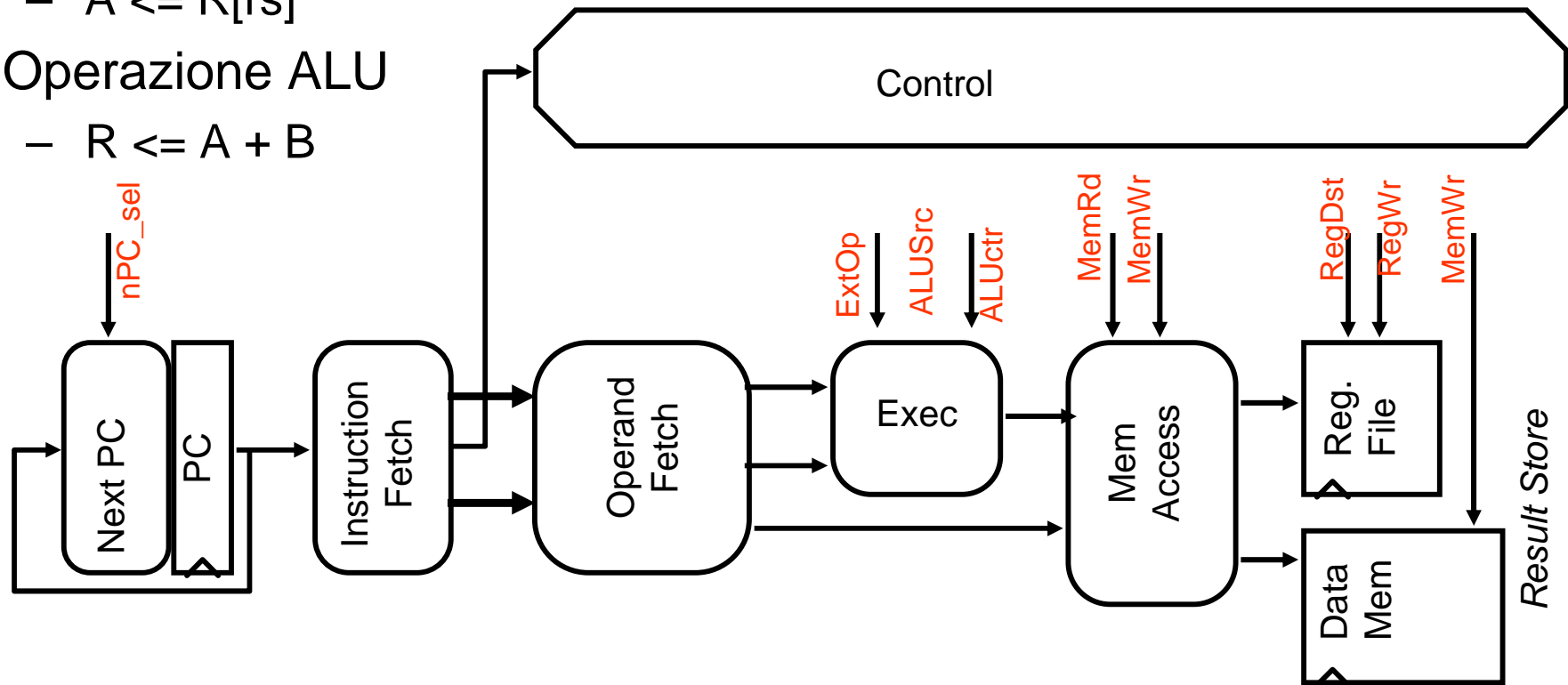
# Vincoli sul tempo di ciclo

- Logica per calcolare l'indirizzo successivo
  - $PC \leq \text{branch} ? PC + \text{offset} : PC + 4$
- Instruction Fetch
  - $\text{InstructionReg} \leq \text{Mem}[PC]$
- Accesso ai registri
  - $A \leq R[\text{rs}]$
- Operazione ALU
  - $R \leq A + B$



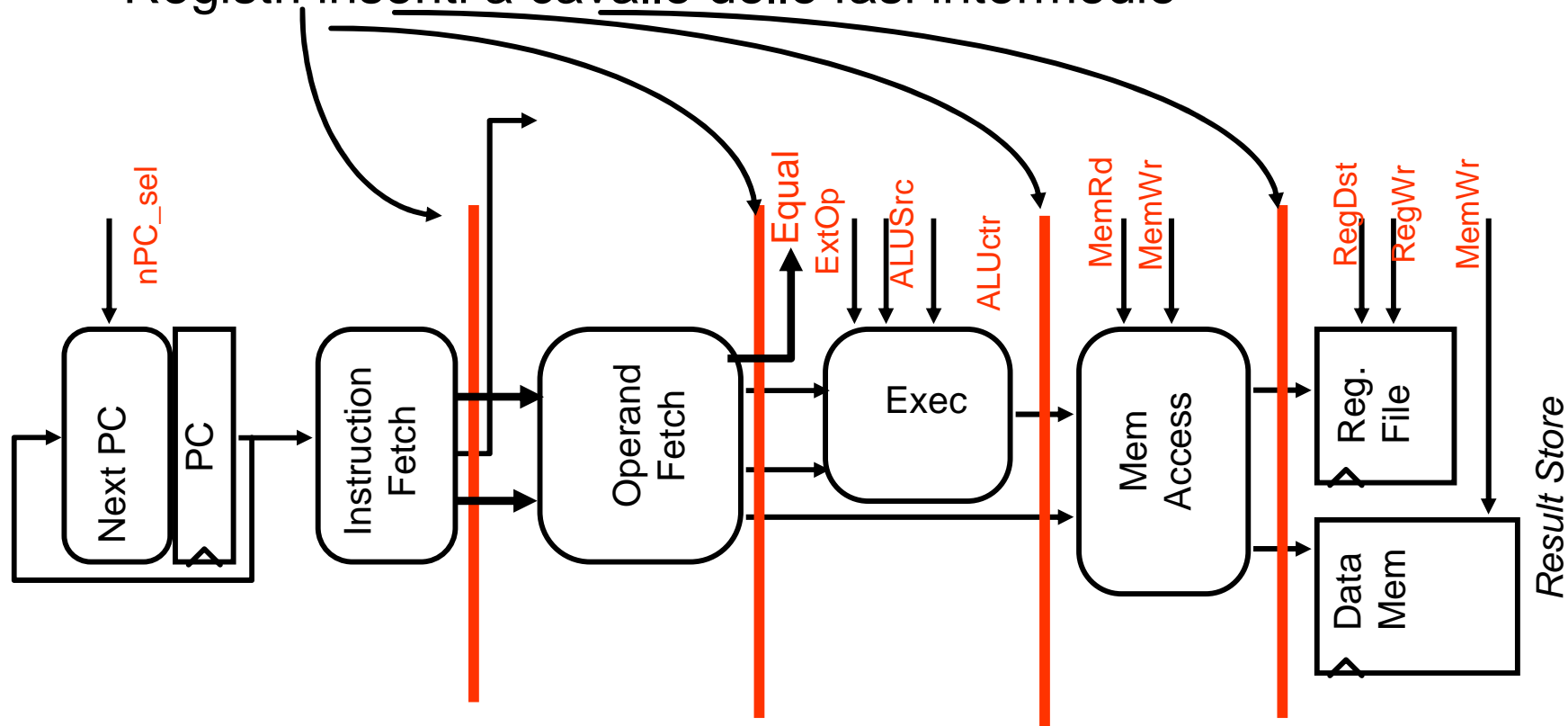
# Partizionamento del datapath

- Registri inseriti a cavallo delle fasi intermedie



1. Registri inseriti in modo da bilanciare la lunghezza del ciclo di clock (parti combinatorie tra i registri con lo stesso ritardo)
2. Registri inseriti per conservare le informazioni necessarie in passi successivi dell'esecuzione dell'istruzione.

# Datapath multiciclo (visione logica)

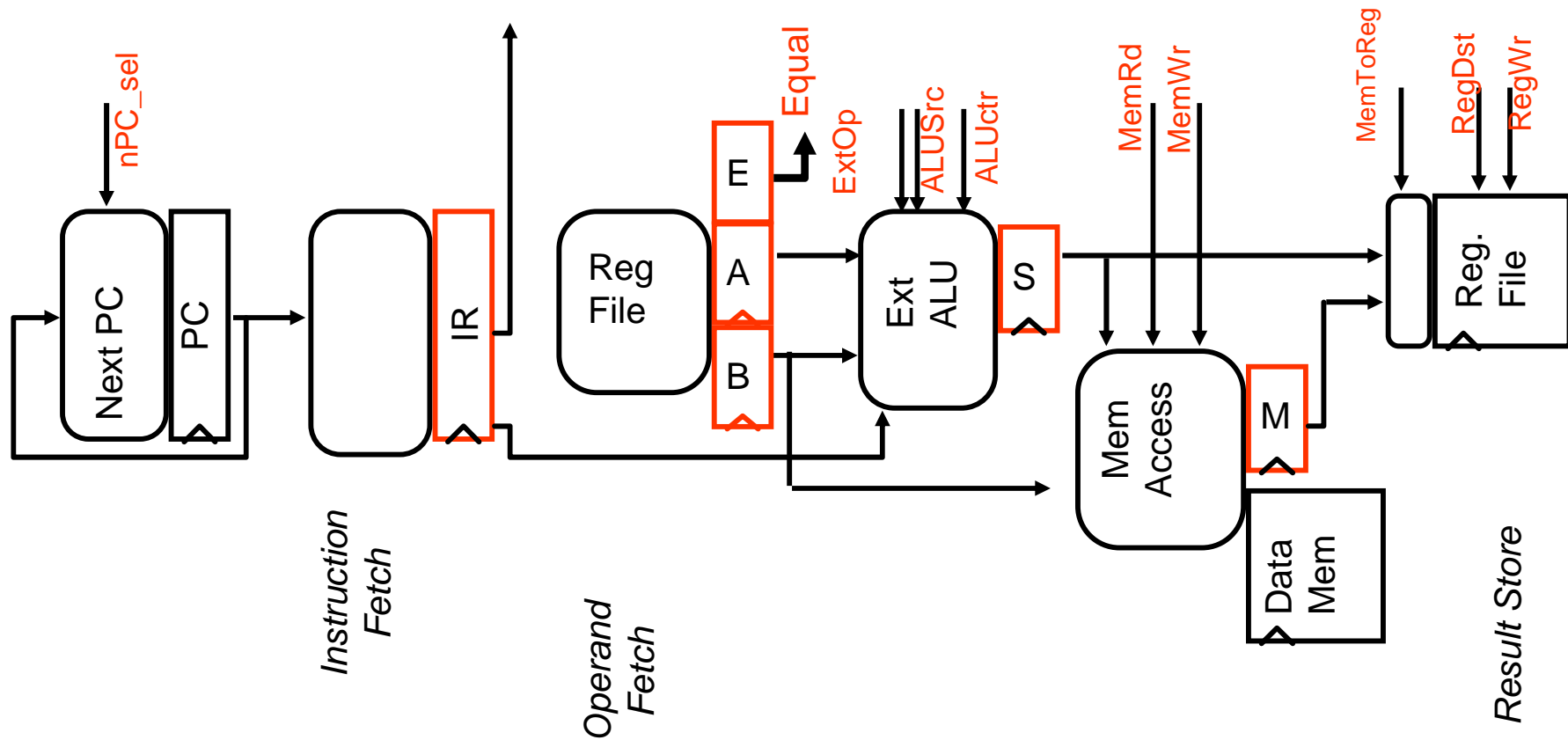


- Critical Path ?

# Datapath multiciclo

- Nell'implementazione che stiamo considerando, assumiamo che in un ciclo di clock si possa realizzare al più una tra le seguenti operazioni:
  - Accesso in memoria (lett. istruzione o lett./scritt. dati)
  - Accesso al register file (2 letture o 1 scrittura)
  - Operazione ALU
- Al termine di ogni ciclo di clock, i registri intermedi contengono i dati necessari alle fasi da realizzare nei cicli seguenti.




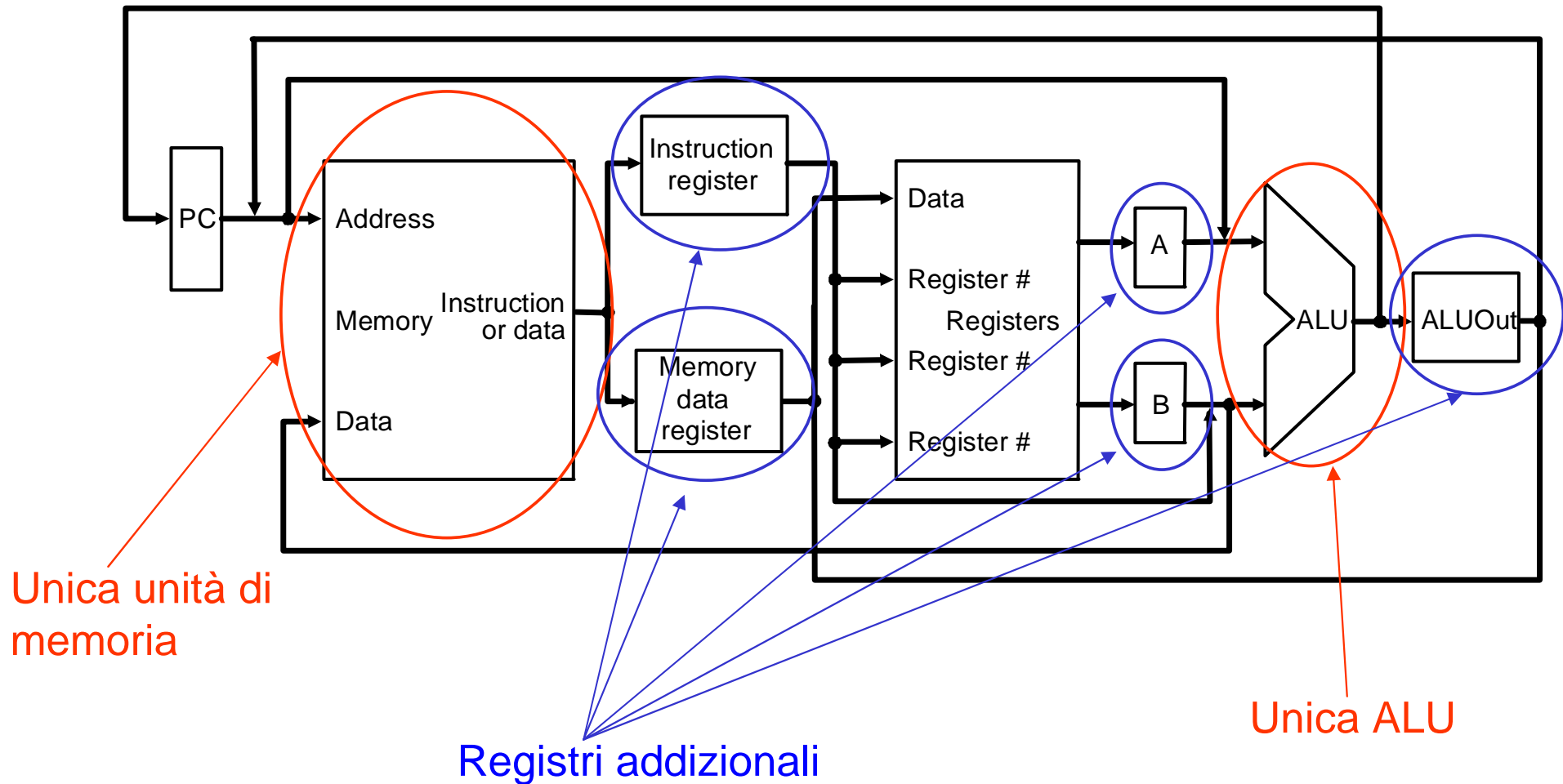
# Implementazione del datapath multiciclo (vista ad alto livello)


 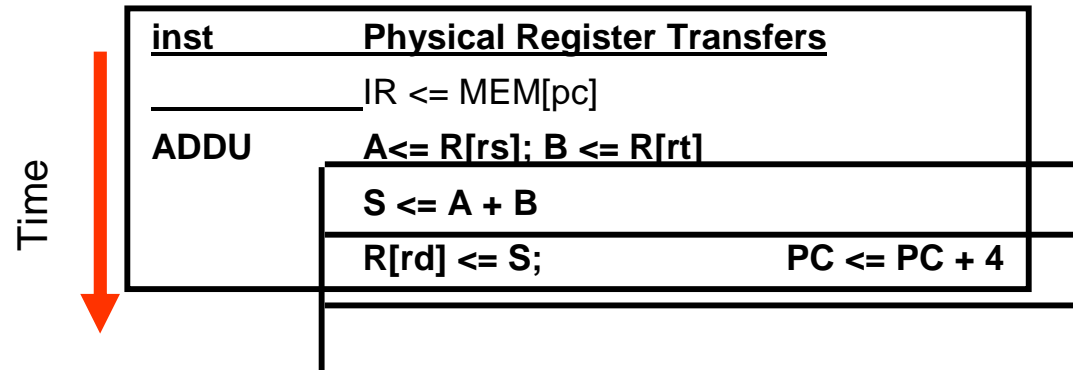
# Istruzione R-rtipe (add, sub, . . .)

- Logical Register Transfer
- Physical Register Transfers



inst                      Logical Register Transfers  
 ADDU                       $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]; PC \leftarrow PC + 4$


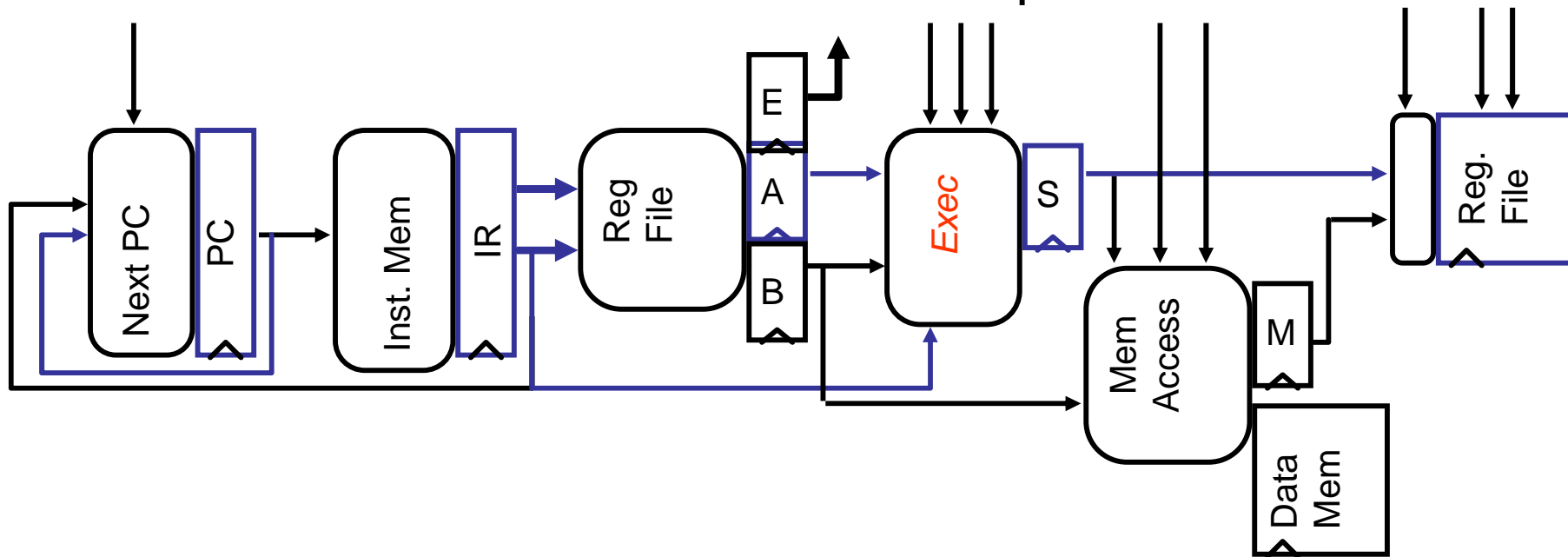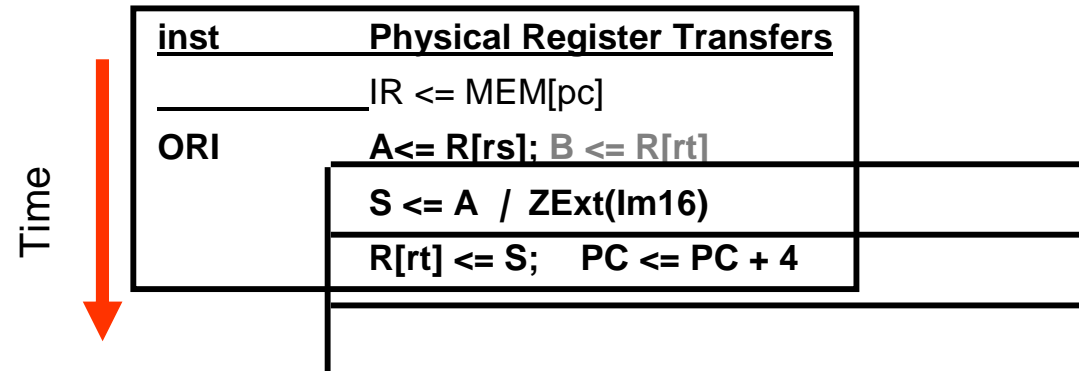
# Istruzione Logica con immediato

- Logical Register Transfer
- Physical Register Transfers

inst                      Logical Register Transfers  
 ORI                       $R[rt] \leftarrow R[rs] \mid ZExt(Im16); PC \leftarrow PC + 4$




# Load

- Logical Register Transfer
- Physical Register Transfers

inst      Logical Register Transfers  
 LW       $R[rt] \leftarrow MEM[R[rs] + SExt(Im16)];$   
           $PC \leftarrow PC + 4$

inst      Physical Register Transfers  
 \_\_\_\_\_  $IR \leftarrow MEM[pc]$   
 LW       $A \leftarrow R[rs]; B \leftarrow R[rt]$   
           $S \leftarrow A + SExt(Im16)$   
           $M \leftarrow MEM[S]$   
           $R[rd] \leftarrow M;$        $PC \leftarrow PC + 4$

Time

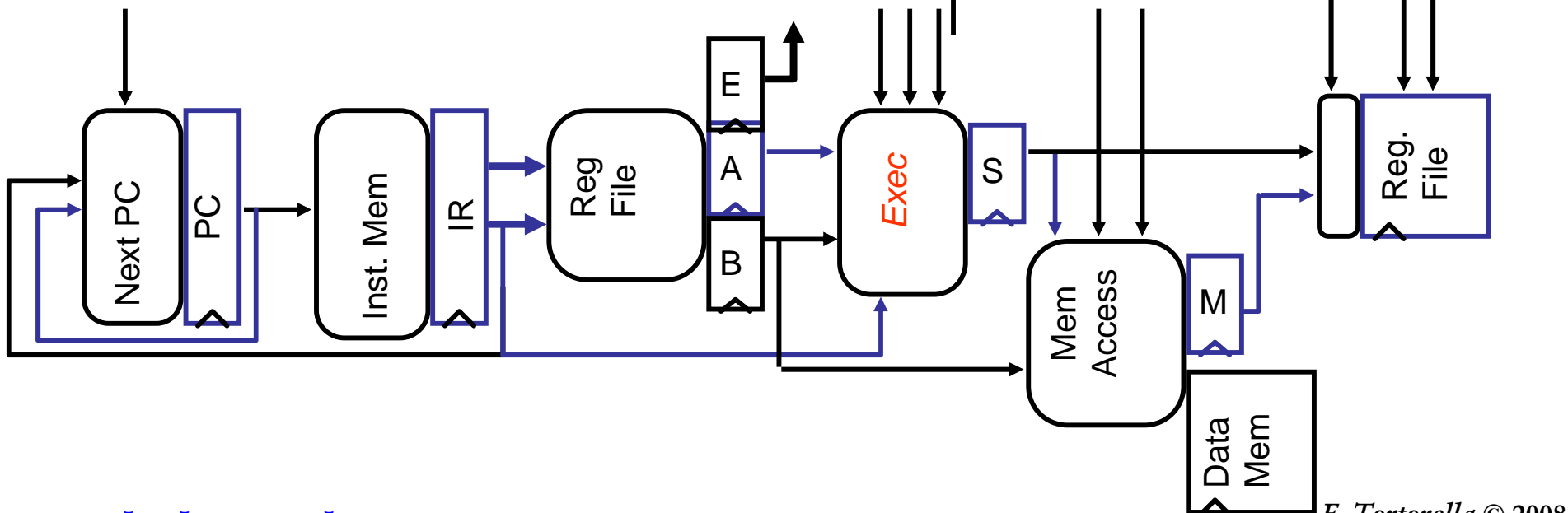


# Store

- Logical Register Transfer
- Physical Register Transfers

inst      Logical Register Transfers  
 SW       $MEM[R[rs] + SExt(Im16)] \leftarrow R[rt];$   
           $PC \leftarrow PC + 4$

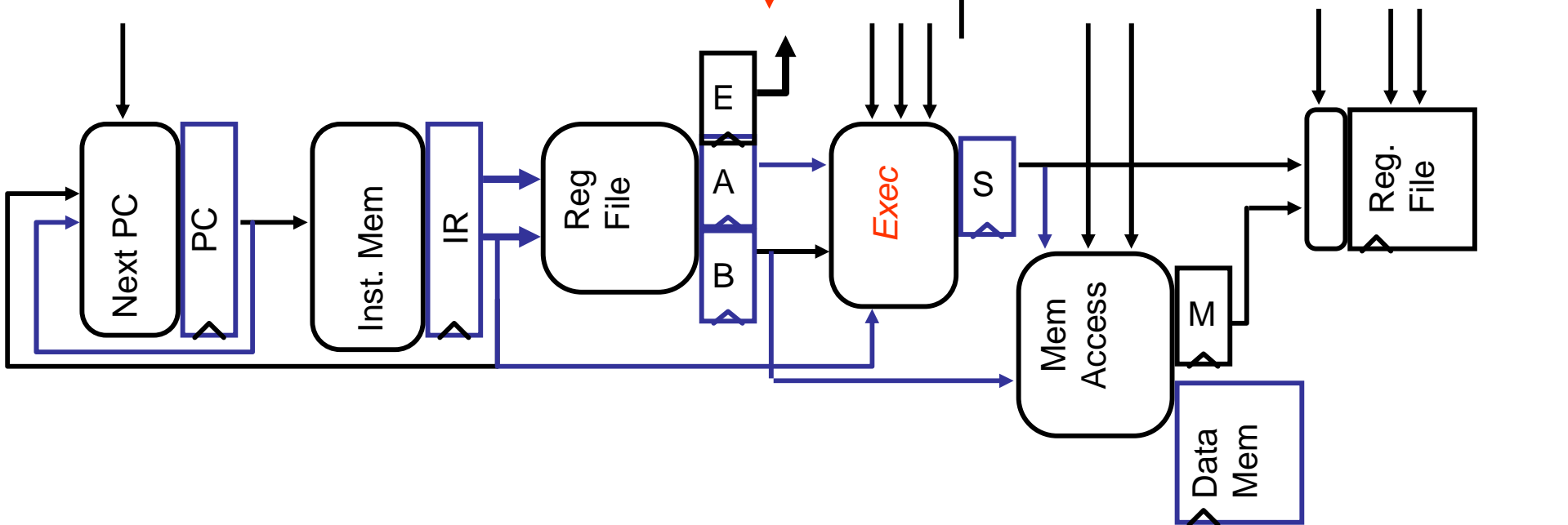inst      Physical Register Transfers  
 \_\_\_\_\_  $IR \leftarrow MEM[pc]$   
 SW       $A \leftarrow R[rs]; B \leftarrow R[rt]$   
           $S \leftarrow A + SExt(Im16);$   
           $MEM[S] \leftarrow B$        $PC \leftarrow PC + 4$



# Branch


- Logical Register Transfer
- Physical Register Transfers

```


inst    Logical Register Transfers
BEQ     if R[rs] == R[rt]
        then PC <= PC + 4 + {SExt(lm16), 2'b00}
        else PC <= PC + 4
    
```

```

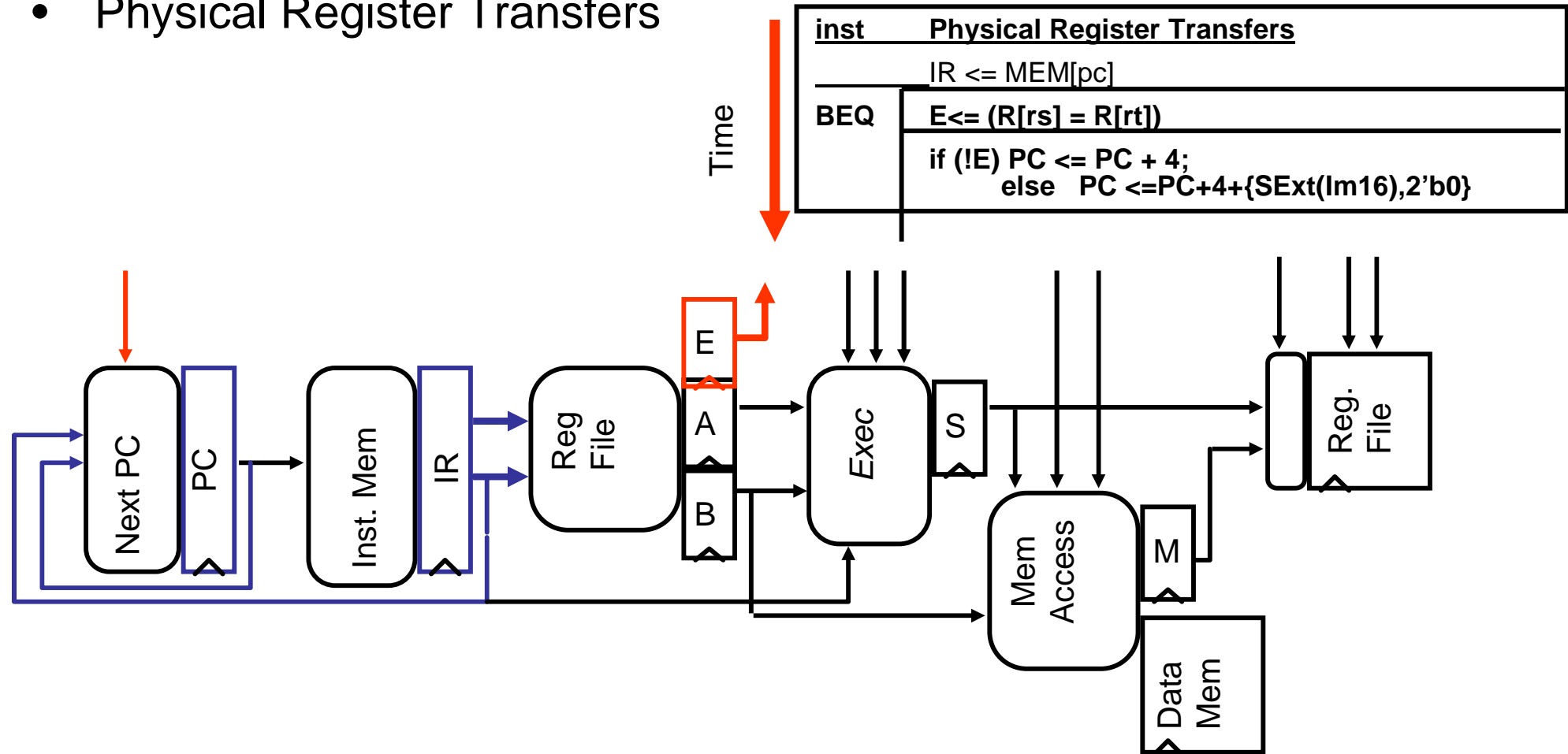
inst    Physical Register Transfers
        IR <= MEM[pc]
BEQ     E <= (R[rs] = R[rt])
        if (!E) PC <= PC + 4;
        else PC <= PC + 4 + {SExt(lm16), 2'b0}
    
```


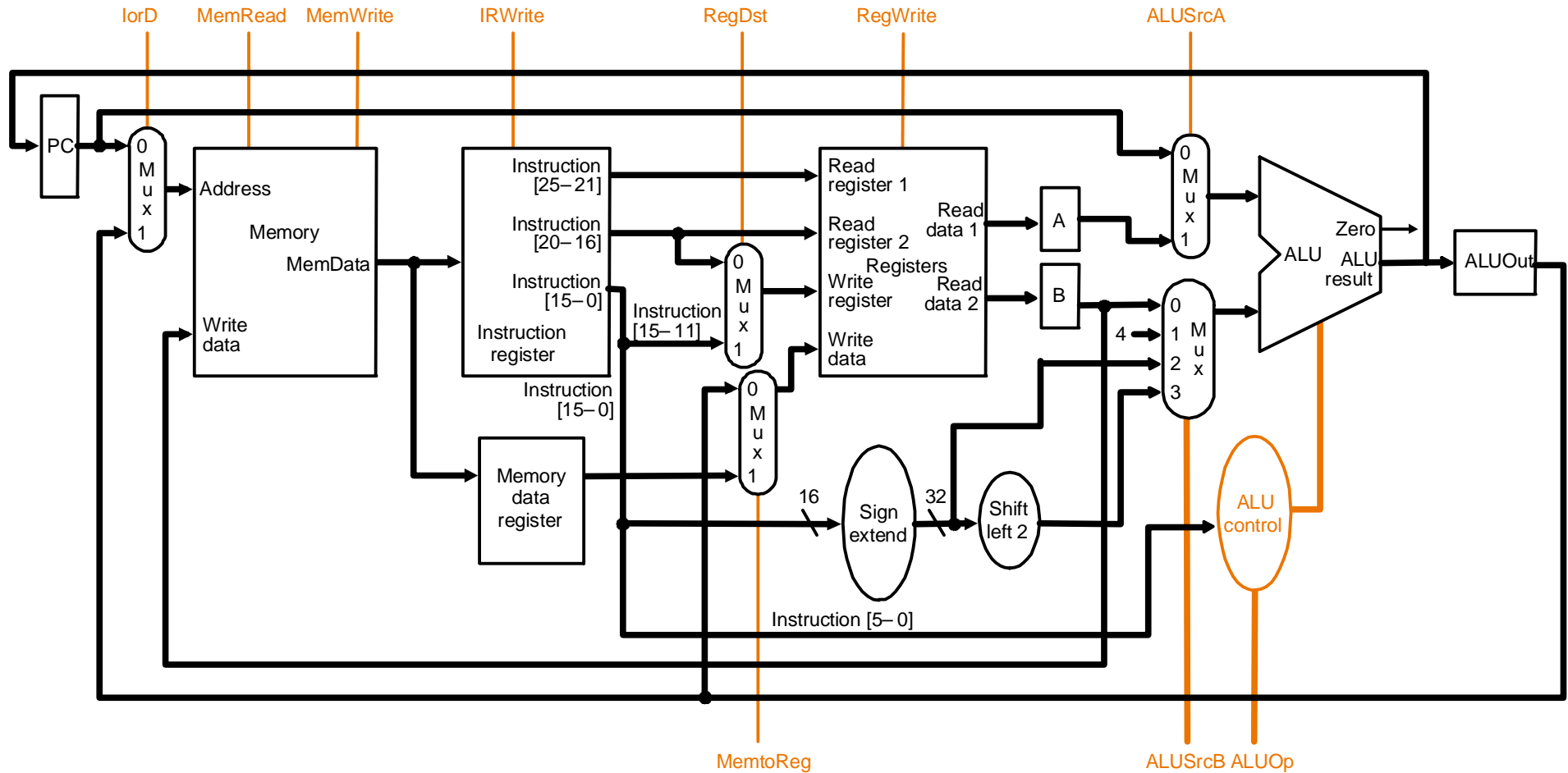
# Implementazione del datapath multiciclo


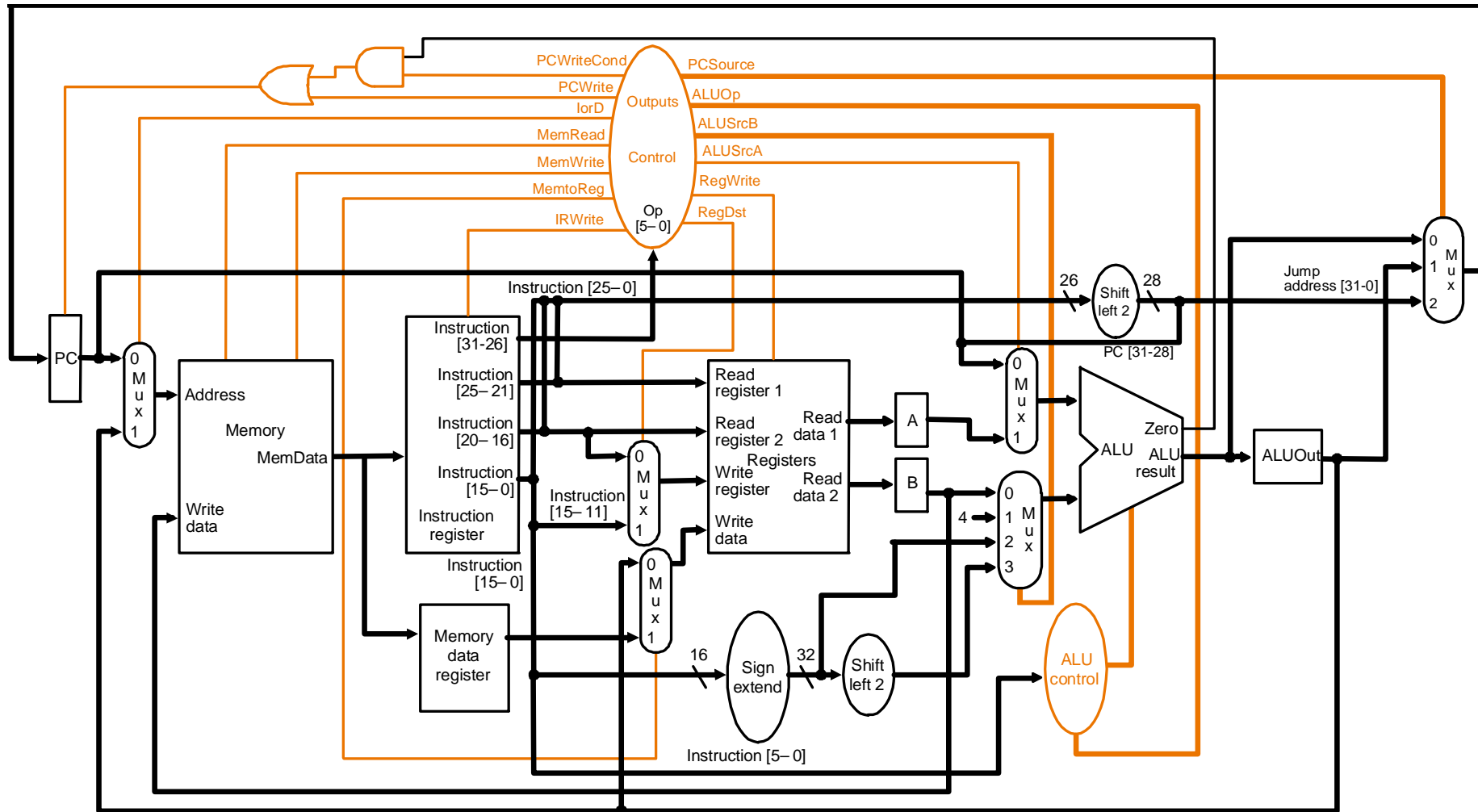
# Implementazione del datapath multiciclo





# Esecuzione dell'istruzione in 5 passi

1. Instruction fetch
2. Instruction decode and register fetch
3. Execution / Memory address computation / Branch completion / Jump completion
4. Memory access / R-type instruction completion
5. Memory read completion

# 1. Instruction fetch

- $IR \leq Memory[PC]$
- $PC \leq PC+4$
  
- Quali segnali attivi ?
- Perché si incrementa il PC ?

## 2. Instruction decode and register fetch

- $A \leq \text{Reg}[\text{IR}[25:21]]$
- $B \leq \text{Reg}[\text{IR}[20:16]]$
- $\text{ALUOut} \leq \text{PC} + (\text{signext}(\text{IR}[15:0]) \ll 2)$
- Non è ancora nota l'istruzione da eseguire
- Si preparano possibili operandi (rs->A, rt->B) e si calcola l'offset dell'indirizzo destinazione di una eventuale istruzione di branch

### 3. Execution / Memory address computation / Branch completion / Jump completion

- Le operazioni eseguite da questo passo in poi dipendono dalla particolare istruzione
- Load/Store
  - $ALUOut \leq A + \text{signext}(IR[15:0])$
- Istruzione Logico-Aritmetica (R-type)
  - $ALUOut \leq A \text{ op } B$
- Branch (completa)
  - If (A==B) PC  $\leq$  ALUOut
  - La condizione è fornita dal flag Zero dell'ALU
- Jump (completa)
  - $PC \leq \{ PC[31:28] , \{ IR[25:0] , '00' \} \}$

## 4. Memory access / R-type instruction completion

- Load
  - $\text{MDR} \leq \text{Memory}[\text{ALUOut}]$
- Store (completa)
  - $\text{Memory}[\text{ALUOut}] \leq \text{B}$
- Istruzione Logico-Aritmetica (R-type) (completa)
  - $\text{Reg}[\text{IR}[15:11]] \leq \text{ALUOut}$

# 5. Memory read completion

- Load
  - $\text{Reg}[\text{IR}[20:16]] \leq \text{MDR}$

# Passi realizzati per eseguire una classe di istruzioni. Vista complessiva

Step name	Action for R-type instructions	Action for memory-reference instructions	Action for branches	Action for jumps
Instruction fetch	$IR = \text{Memory}[PC]$ $PC = PC + 4$			
Instruction decode/register fetch	$A = \text{Reg} [IR[25-21]]$ $B = \text{Reg} [IR[20-16]]$ $ALUOut = PC + (\text{sign-extend} (IR[15-0]) \ll 2)$			
Execution, address computation, branch/jump completion	$ALUOut = A \text{ op } B$	$ALUOut = A + \text{sign-extend} (IR[15-0])$	if (A ==B) then PC = ALUOut	$PC = PC [31-28] \parallel (IR[25-0] \ll 2)$
Memory access or R-type completion	$\text{Reg} [IR[15-11]] = ALUOut$	Load: $MDR = \text{Memory}[ALUOut]$ or Store: $\text{Memory} [ALUOut] = B$		
Memory read completion		Load: $\text{Reg}[IR[20-16]] = MDR$		

# Valutazione del data path multiciclo

- Ricordiamo la distribuzione stimata per le istruzioni:
  - Load: 25 %
  - Store: 10 %
  - Istruzioni logico-aritmetiche: 45 %
  - Branch: 15 %
  - Jump: 5 %



# Valutazione del data path multiciclo

Tipo di istruzione	Numero di cicli
Logico aritmetiche	4
Load	5
Store	4
Branch	3
Jump	3

Valutiamo il numero medio di cicli per istruzione (CPI):

$$\begin{aligned} \text{CPI} &= \\ & .45 * 4 + .25 * 5 + .1 * 4 + .15 * 3 + .05 * 3 \\ & = 4.05 \end{aligned}$$


Se avessimo adottato lo stesso numero di cicli avremmo avuto un CPI=5.

# Definizione del controllo


- I valori dei segnali di controllo (abilitazioni) dipendono da:
  - Istruzione in esecuzione
  - Passo corrente
- Si usano le informazioni raccolte per specificare una macchina a stati finiti (MSF) che sia capace di generare le sequenze opportune di abilitazioni.
 
## Reti sequenziali

- una rete sequenziale è un circuito logico avente  $n$  ingressi  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  ed  $m$  uscite  $(y_1, y_2, \dots, y_m)$ , ciascuno dei quali assume valori binari (0/1).
- ad ogni istante, il valore delle uscite dipende sia dagli ingressi presenti, sia dalla sequenza degli ingressi precedenti.
- in ogni istante, si può identificare uno *stato*  $S$  in cui la rete si trova, in funzione della sequenza degli ingressi precedenti.
- le uscite possono quindi essere definite come funzioni degli ingressi correnti e dello stato corrente.
- ugualmente, lo stato successivo può essere determinato in funzione dello stato corrente e degli ingressi correnti.



## Modello di macchina a stati finiti

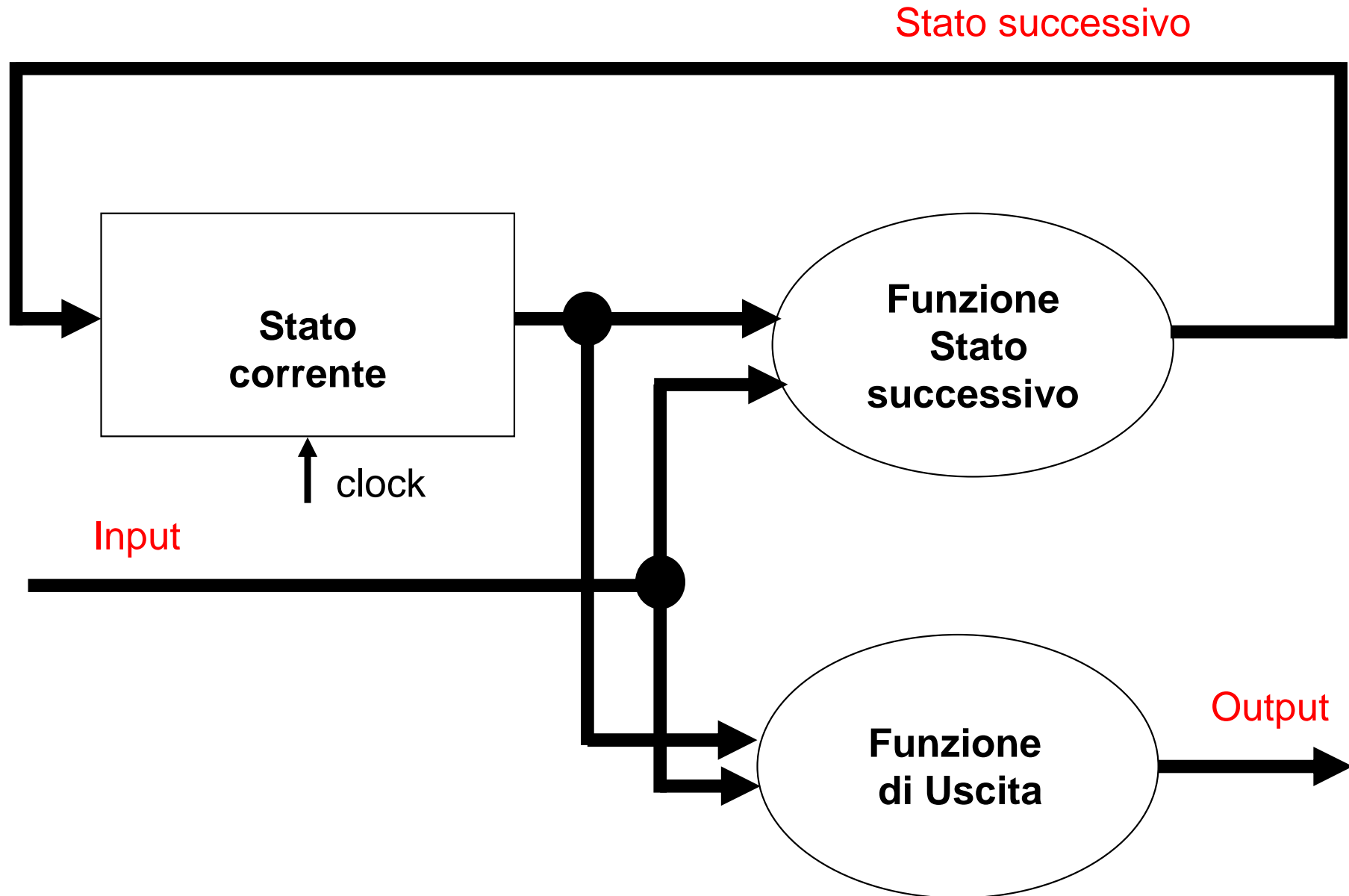

## Esempi di macchine sequenziali

- Registri (RS, D, JK)
- Registri a scorrimento
- Contatori

Come si definisce lo stato ?

Quanti stati diversi può assumere la macchina ?

Come si definisce la funzione stato successivo ?

Come si definisce la funzione di Uscita ?

### Registro JK

**Stato:** valore di Q

**Num. di stati:** 2

**F. di stato successivo:**

**F. di uscita:** valore di Q

$$J=0 \text{ e } K=0 \implies Q'=Q$$


$$J=1 \text{ e } K=0 \implies Q'=1$$

$$J=0 \text{ e } K=1 \implies Q'=0$$


$$J=1 \text{ e } K=1 \implies Q'=\overline{Q}$$
 
# Diagramma di stato

Strumento per descrivere graficamente una macchina sequenziale.




## Registro JK

 

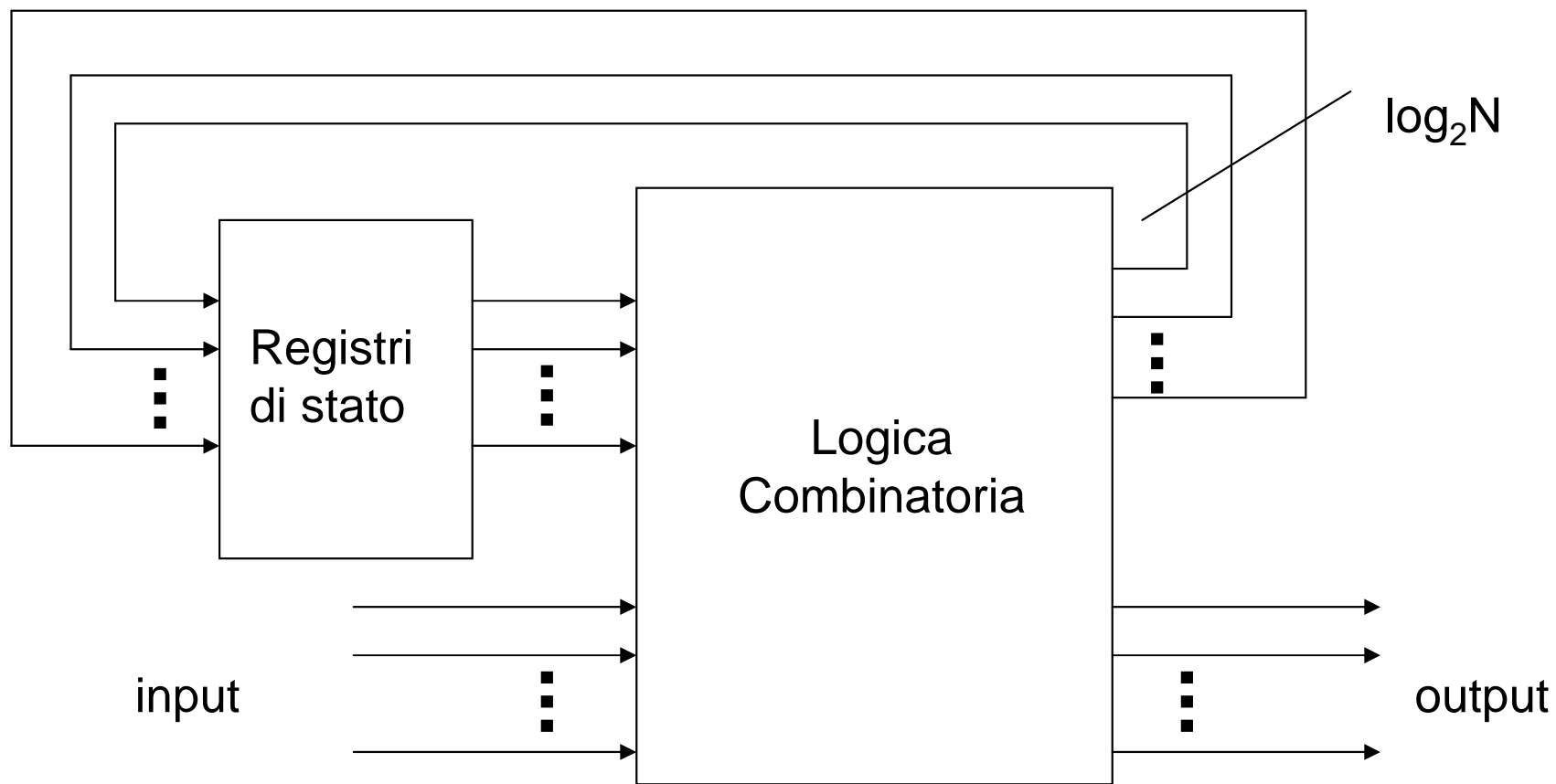
## Realizzazione di una macchina a stati finiti

MSF ad N stati  $\Rightarrow$  lo stato è rappresentabile con  $\log_2 N$  bit




# Vista ad alto livello della MSF

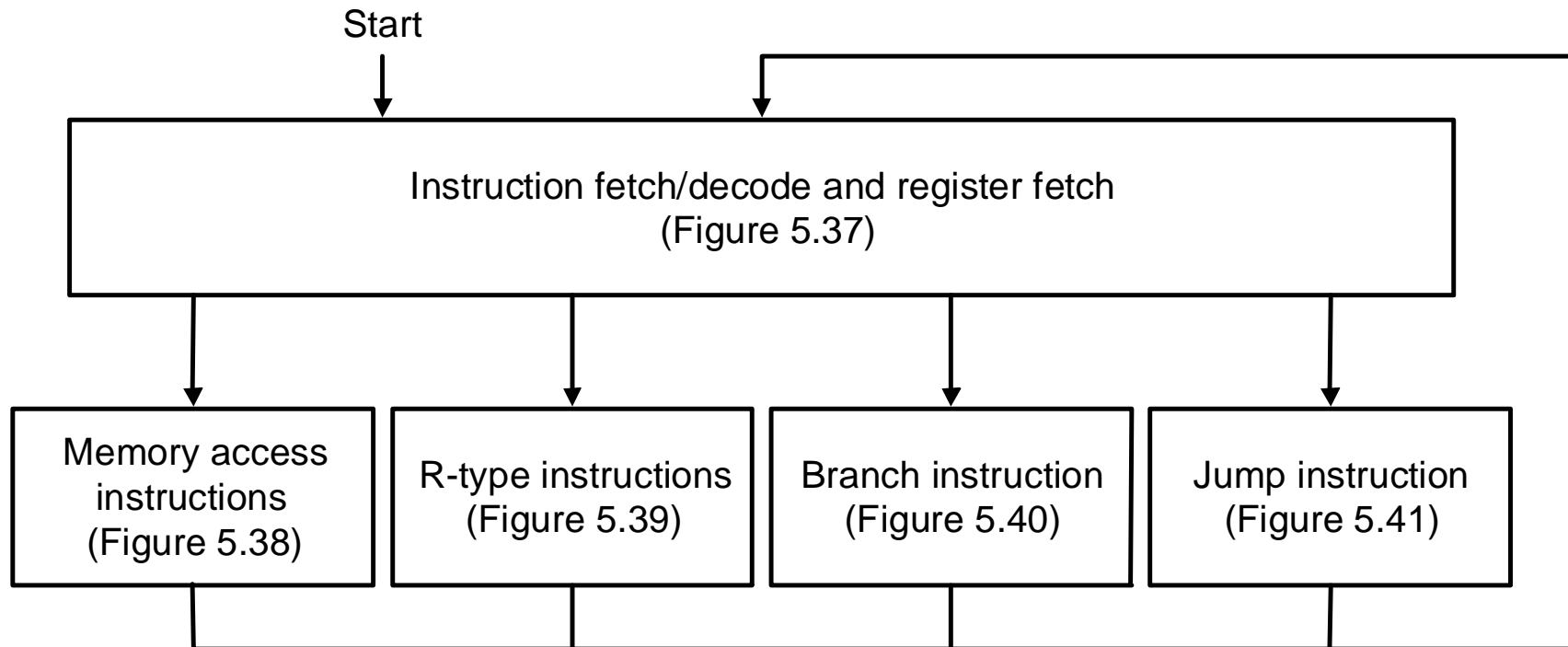





# MSF: i primi due stati (comuni)

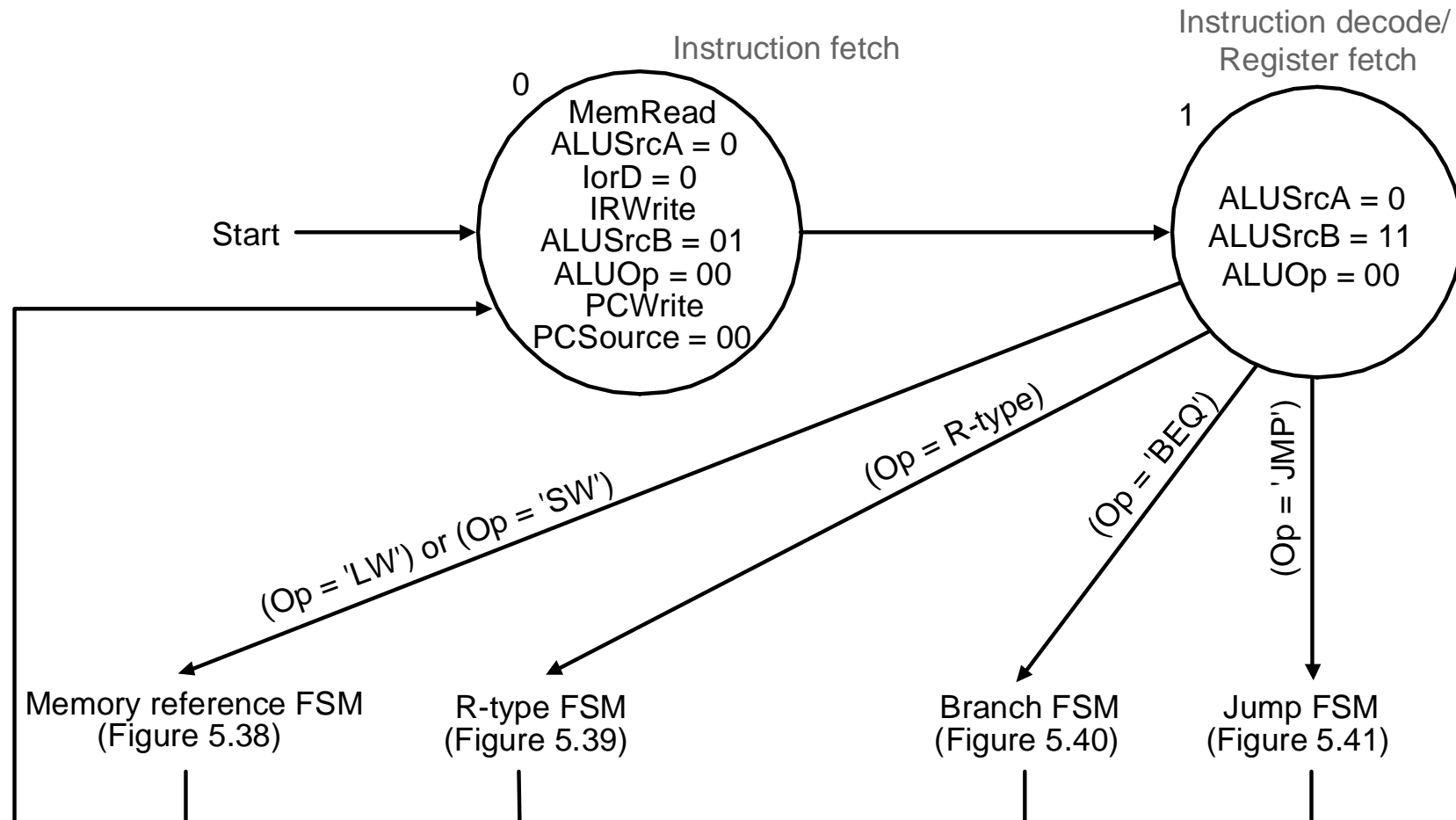



# MSF: istruzioni lw/sw

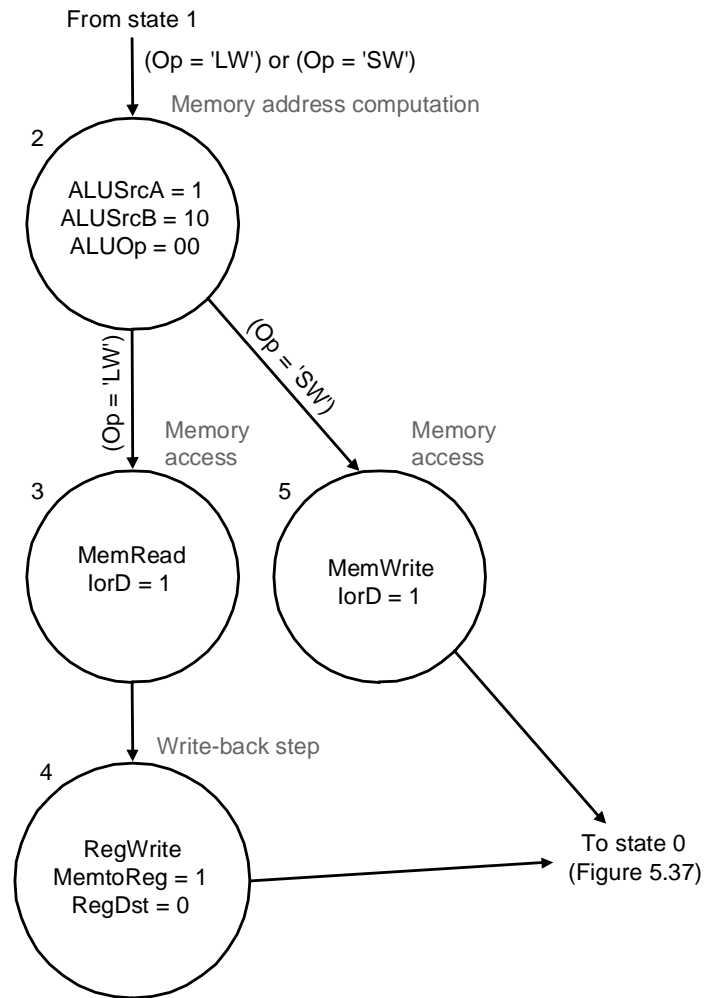


# MSF: istruzioni di tipo R

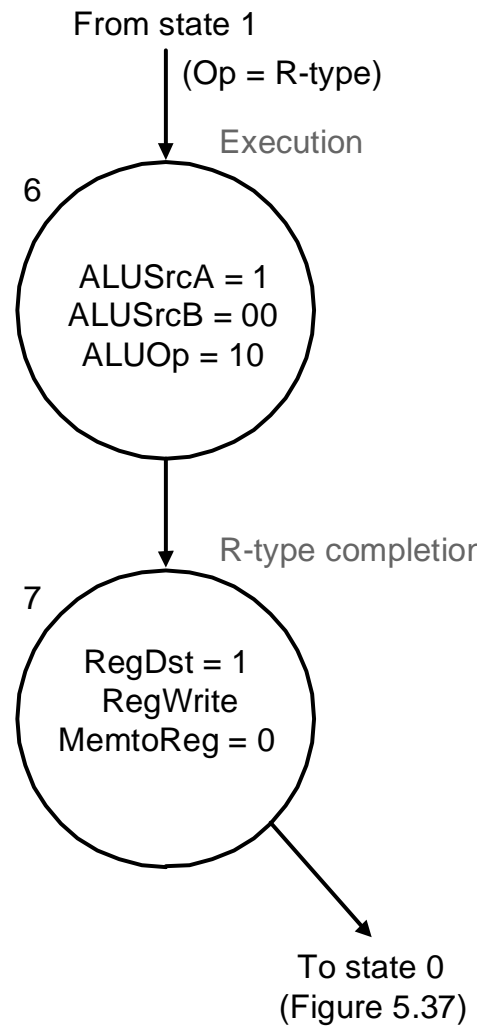


# MSF: istruzioni di salto

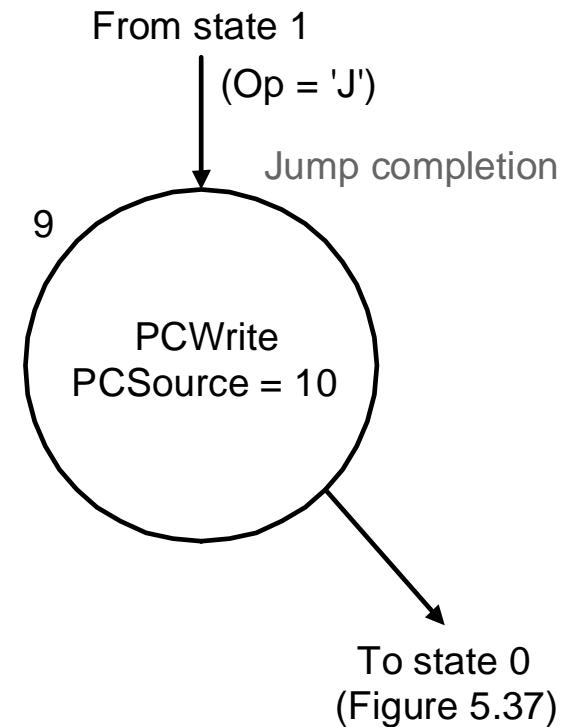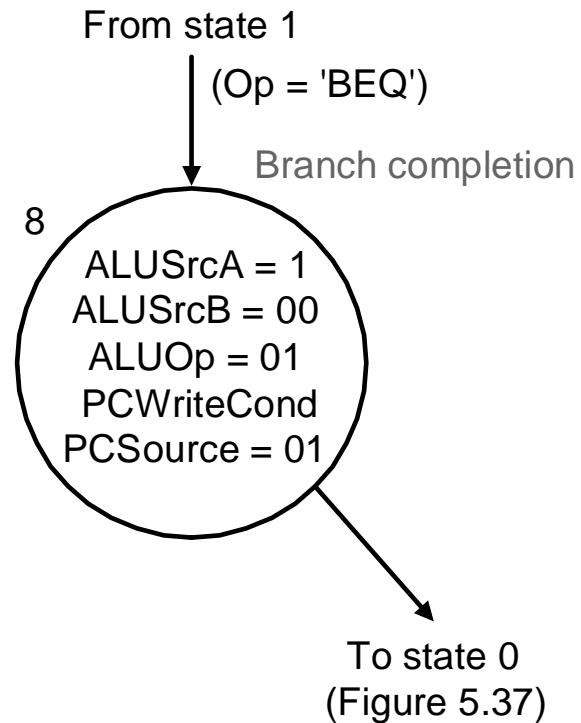

# MSF: diagramma a stati finiti completo

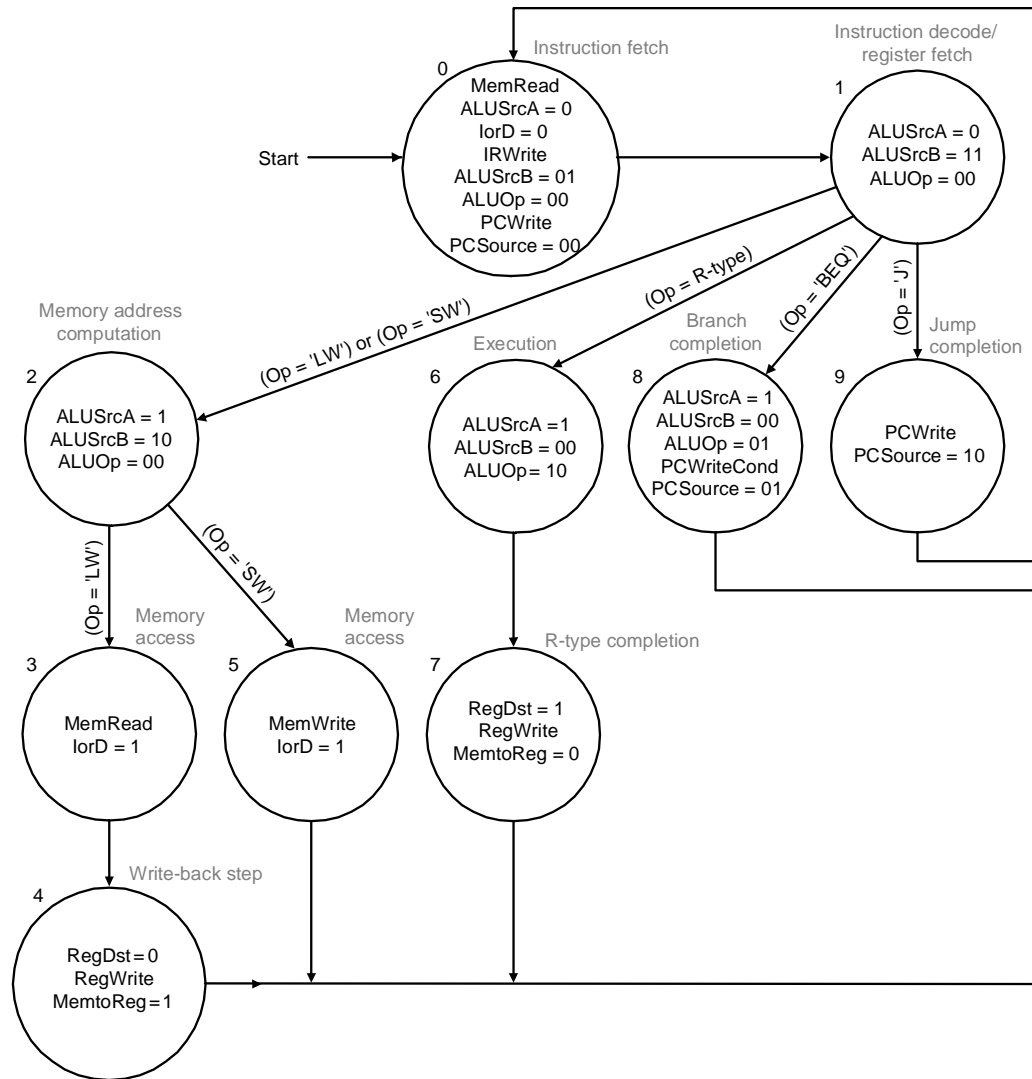


# Implementazione della MSF

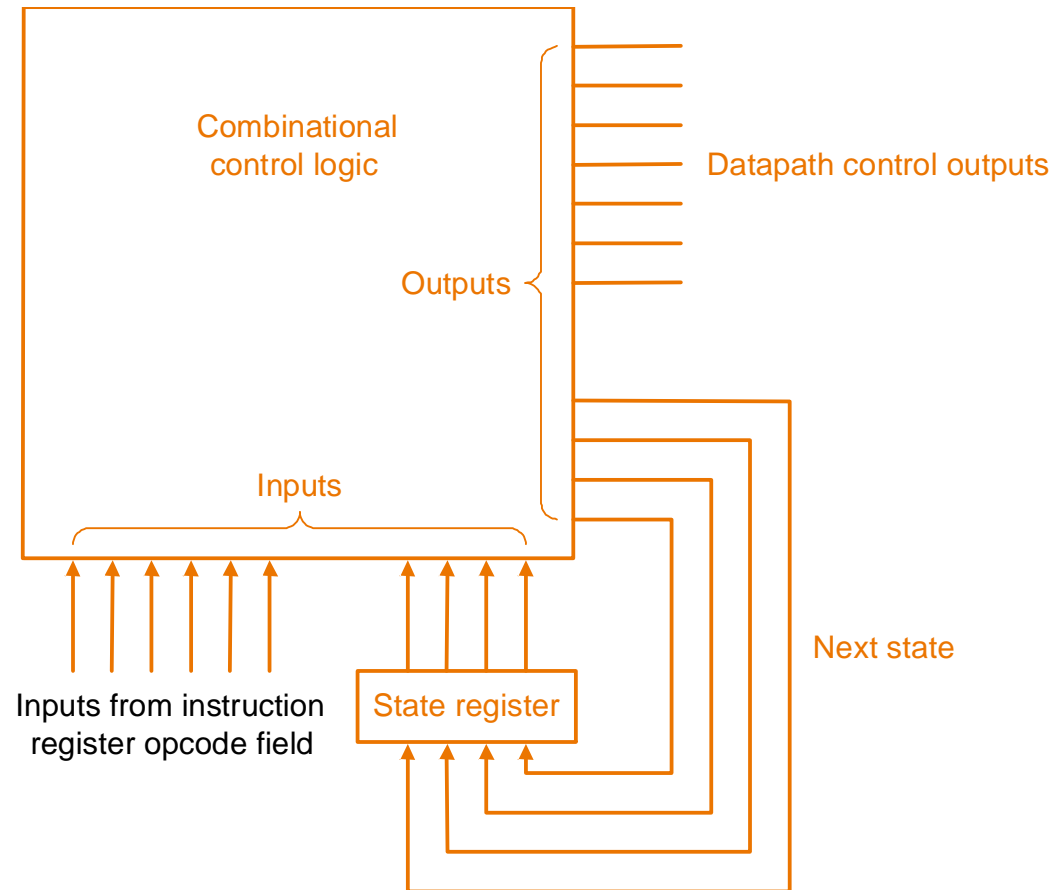

# Implementazione della MSF

- Codifica degli stati
  - 10 stati  $\rightarrow$  4 bit per codificare lo stato
- Definizione tabella dello stato prossimo
  - Sulla base dello stato corrente e dell'ingresso (valore di op)
- Definizione delle uscite (abilitazioni)
  - Funzione dello stato corrente (macchina di Moore)

# Implementazione della MSF

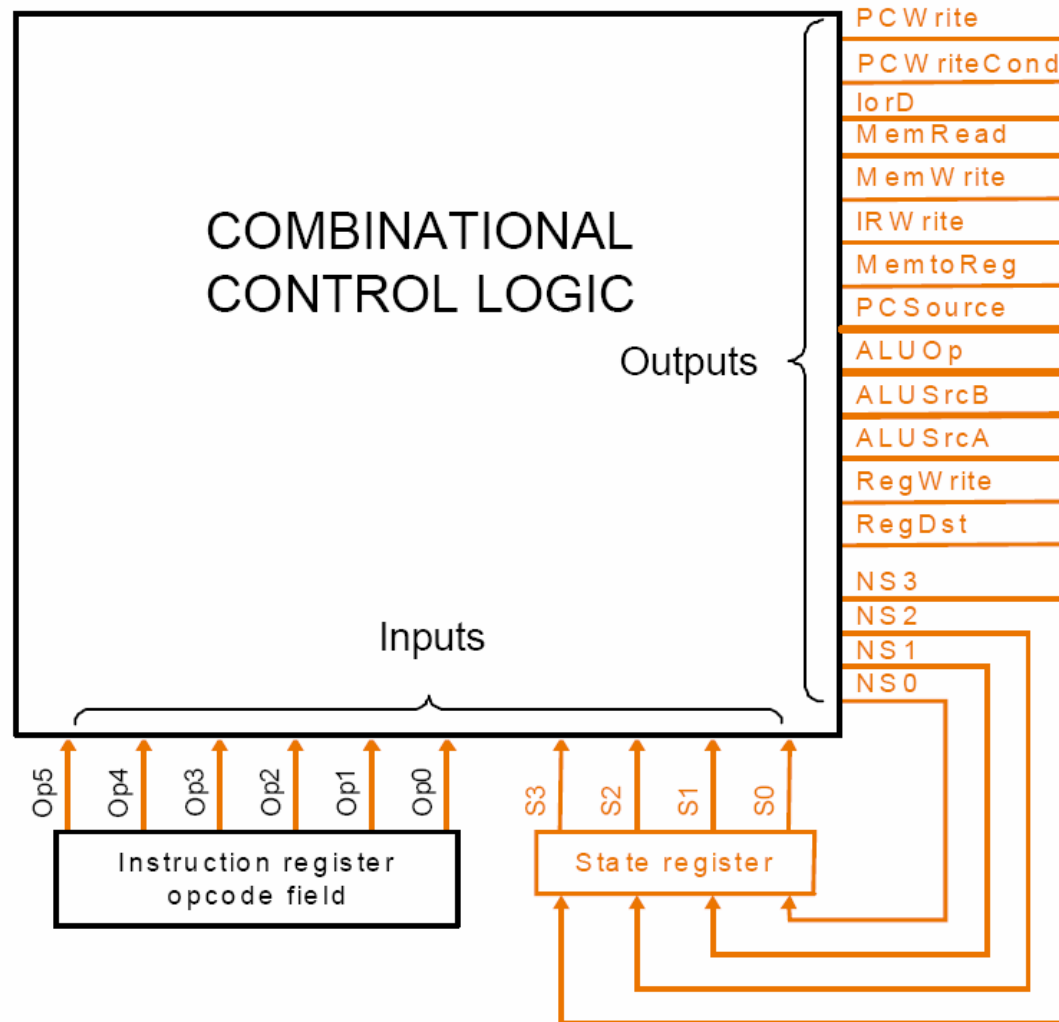




# Implementazione della MSF

Output	Current states	Op
PCWrite	State0+State 9	
lorD	State3+State5	
MemRead	State0+State3	
IRWrite	State0	
		Definizione stato prossimo
NextState0	State4+State5+State7+State8+State9	
NextState1	State0	
NextState2	State1	(Op='lw')+(Op='sw')
...	...	
NextState5	State2	(Op='sw')
...	...	

Definizione delle uscite

Definizione stato prossimo

# Implementazione della MSF

 


Output	Current states	Op
NextState0	State4+State5+State7+State8+State9	
NextState1	State0	
NextState2	State1	(Op='lw')+(Op='sw')
NextState3	State2	(Op='lw')
NextState4	State3	
NextState5	State2	(Op='sw')
NextState6	State1	(Op='R-type')
NextState7	State6	
NextState8	State1	(Op='beq')
NextState9	State1	(Op='jmp')

Stati che hanno  
NS<sub>3</sub>=1

$$NS_3 = State1 \cdot (Op = 'beq') + State1 \cdot (Op = 'jmp')$$

$$NS_3 = \overline{S_3} \overline{S_2} \overline{S_1} S_0 \overline{Op_5} \overline{Op_4} \overline{Op_3} \overline{Op_2} \overline{Op_1} \overline{Op_0} + \overline{S_3} \overline{S_2} \overline{S_1} S_0 \overline{Op_5} \overline{Op_4} \overline{Op_3} \overline{Op_2} \overline{Op_1} \overline{Op_0}$$


# Implementazione della MSF

 

Output	Current states	Op
NextState0	State4+State5+State7+State8+State9	
NextState1	State0	
NextState2	State1	(Op='lw')+(Op='sw')
NextState3	State2	(Op='lw')
NextState4	State3	
NextState5	State2	(Op='sw')
NextState6	State1	(Op='R-type')
NextState7	State6	
NextState8	State1	(Op='beq')
NextState9	State1	(Op='jmp')

Stati che hanno  $NS_0=1$

# Implementazione della MSF

 

$NS_0$  è la somma logica di questi 5 termini

$$\text{NextState1} = \text{State0} = \bar{S}_3 \cdot \bar{S}_2 \cdot \bar{S}_1 \cdot \bar{S}_0$$

$$\text{NextState3} = \text{State2} \cdot (\text{Op}[5-0] = \text{lw})$$

$$= \bar{S}_3 \cdot \bar{S}_2 \cdot S_1 \cdot \bar{S}_0 \cdot \text{Op5} \cdot \overline{\text{Op4}} \cdot \overline{\text{Op3}} \cdot \overline{\text{Op2}} \cdot \text{Op1} \cdot \text{Op0}$$

$$\text{NextState5} = \text{State2} \cdot (\text{Op}[5-0] = \text{sw})$$

$$= \bar{S}_3 \cdot \bar{S}_2 \cdot S_1 \cdot \bar{S}_0 \cdot \text{Op5} \cdot \overline{\text{Op4}} \cdot \text{Op3} \cdot \overline{\text{Op2}} \cdot \text{Op1} \cdot \text{Op0}$$


$$\text{NextState7} = \text{State6} = \bar{S}_3 \cdot S_2 \cdot S_1 \cdot \bar{S}_0$$

$$\text{NextState9} = \text{State1} \cdot (\text{Op}[5-0] = \text{jmp})$$

$$= \bar{S}_3 \cdot \bar{S}_2 \cdot \bar{S}_1 \cdot S_0 \cdot \overline{\text{Op5}} \cdot \overline{\text{Op4}} \cdot \overline{\text{Op3}} \cdot \overline{\text{Op2}} \cdot \text{Op1} \cdot \overline{\text{Op0}}$$

# Implementazione della MSF

Rete combinatoria tramite PLA

 


AND plane:  
Calcola i mintermini

OR plane:  
Calcola le somme

← NS<sub>3</sub>
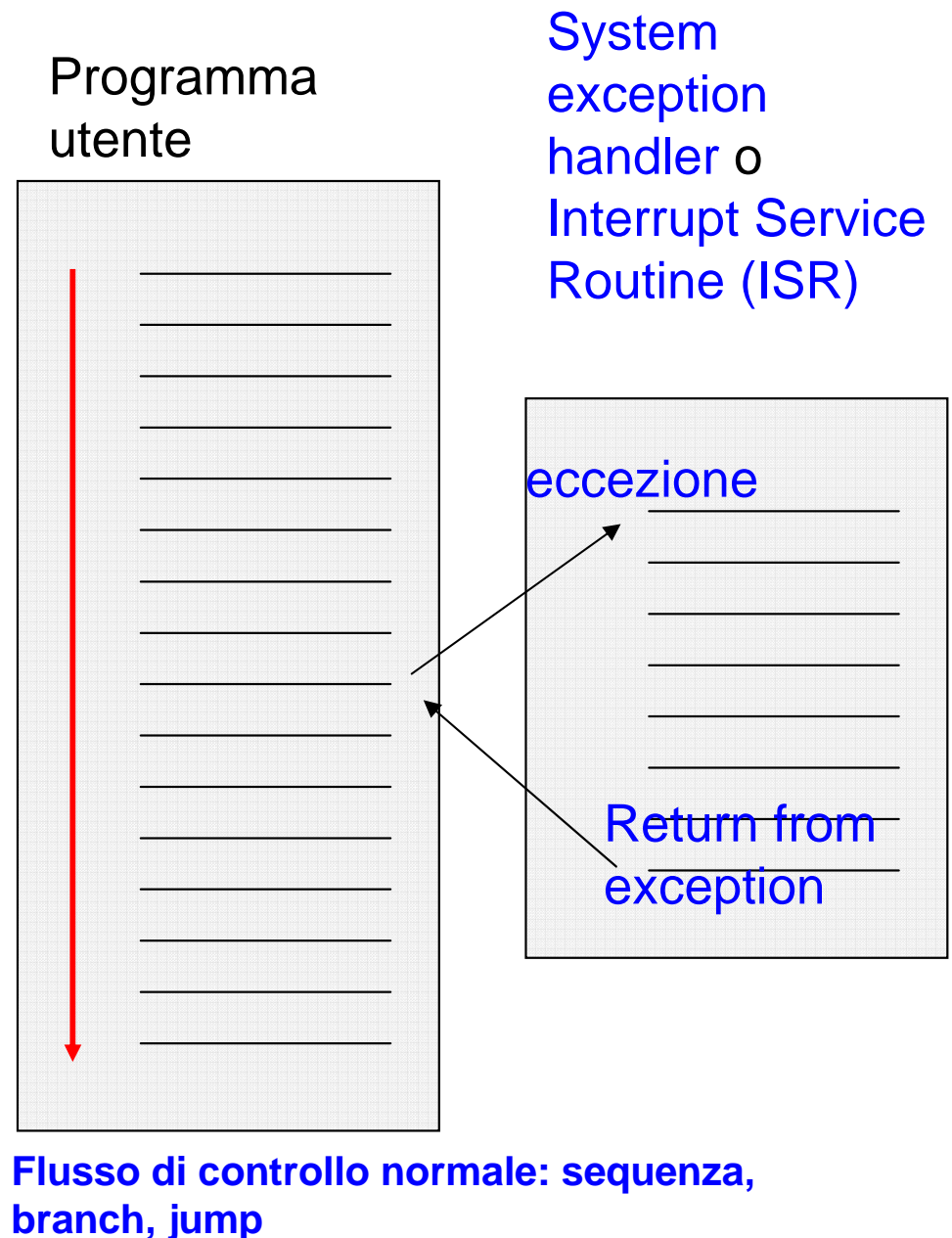
# Eccezioni

- Trasferimento imprevisto del controllo sulla base del verificarsi di un evento.
- Il sistema risponde con un'azione opportuna all'eccezione.
  - Necessario salvare l'indirizzo dell'istruzione in corrispondenza della quale si è generata l'eccezione
- Al termine viene restituito il controllo al programma interrotto
- Necessario salvare e poi ripristinare lo stato del programma interrotto.



# Tipi di eccezioni

- **Interruzioni**

- Causate da eventi esterni
- Asincrone rispetto al programma in esecuzione
- Possono essere gestite tra due istruzioni consecutive
- Semplice sospensione e ripresa del programma utente

- **Eccezioni**

- Causate da eventi interni
  - Condizioni di eccezione (overflow)
  - Errori (parity)
  - Faults (pagine non residenti in memoria)
- Sincrone rispetto al programma in esecuzione
- La condizione di eccezione deve essere risolta dall'handler
- Se la condizione è risolvibile, l'istruzione può essere rieseguita ed il programma continuato. In caso contrario, il programma deve essere terminato prematuramente.

# Gestione delle eccezioni

- Due esigenze vanno considerate per una corretta gestione delle eccezioni:
  - Salvare lo stato del programma interrotto
    - PC, altre informazioni
  - Individuare la routine da eseguire in funzione della causa che ha generato l'eccezione.
- Salvataggio dello stato
  - Push sullo stack (Vax, Motorola 68K, 80x86)
  - Salvataggio in registri speciali (MIPS)
  - Registri ombra (Motorola 88K)




# Gestione delle eccezioni: indirizzamento dell'ISR

- Diverse soluzioni:
- **Interrupt vettorizzato** (68K, 80x86,...)
  - Viene fornito un valore (vector) che è un indice in una tabella (vector table) che contiene gli indirizzi delle varie ISR:  
 $PC = Mem[IVT\_base + vector] \parallel 00$ . Causa  $\rightarrow$  vector
- **Tabella delle ISR** (Sparc, 88K,...)
  - Viene fornito uno spiazzamento all'interno di un'area di memoria che contiene tutte le ISR:  
 $PC = IT\_base + offset \parallel 0000$ . Causa  $\rightarrow$  offset
- **Indirizzo fisso** (MIPS)
  - Si salta ad un unico indirizzo: unica ISR che si occupa di identificare la causa e avviare la routine opportuna (effettivamente nel MIPS si considerano due entry).  
 $PC = Exc\_address$


# Gestione delle eccezioni: come cambia il controllo ?

- Consideriamo per semplicità due sole cause possibili di eccezione:
  - Istruzione non riconosciuta (generata dal controllo a valle della decodifica dell'istruzione)
  - Overflow (generata dall'ALU nella fase execute di un'istruzione R-type)
- Nuovi compiti da eseguire:
  - Salvare in un registro opportuno (**Cause**) la causa dell'eccezione
  - Salvare l'indirizzo dell'istruzione che ha causato l'eccezione (PC-4) in un registro opportuno (**EPC**)
  - Saltare all'entry point dell'ISR
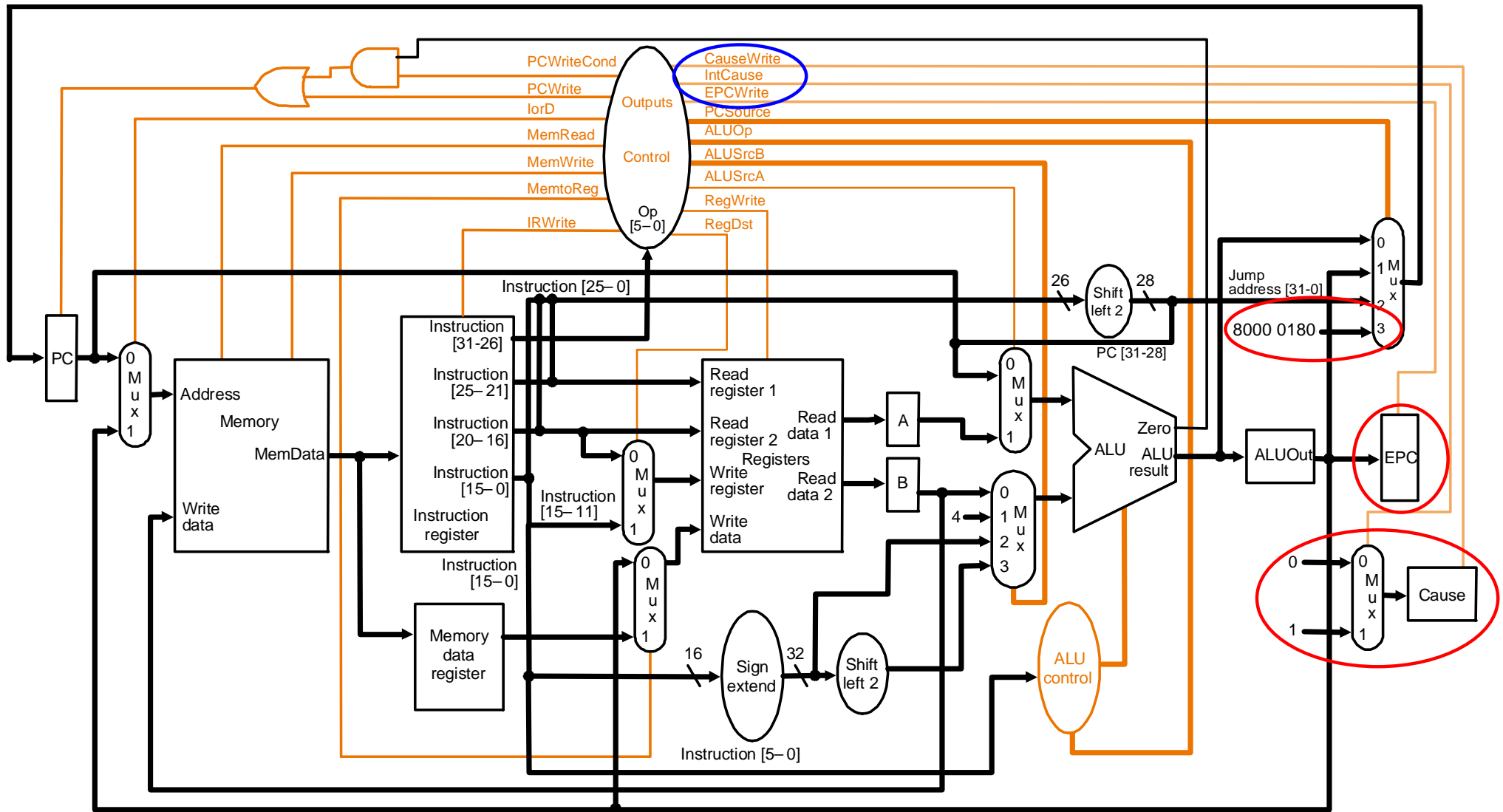
# Eccezioni: Modifica del datapath e del controllo



# Eccezioni: Modifica della MSF

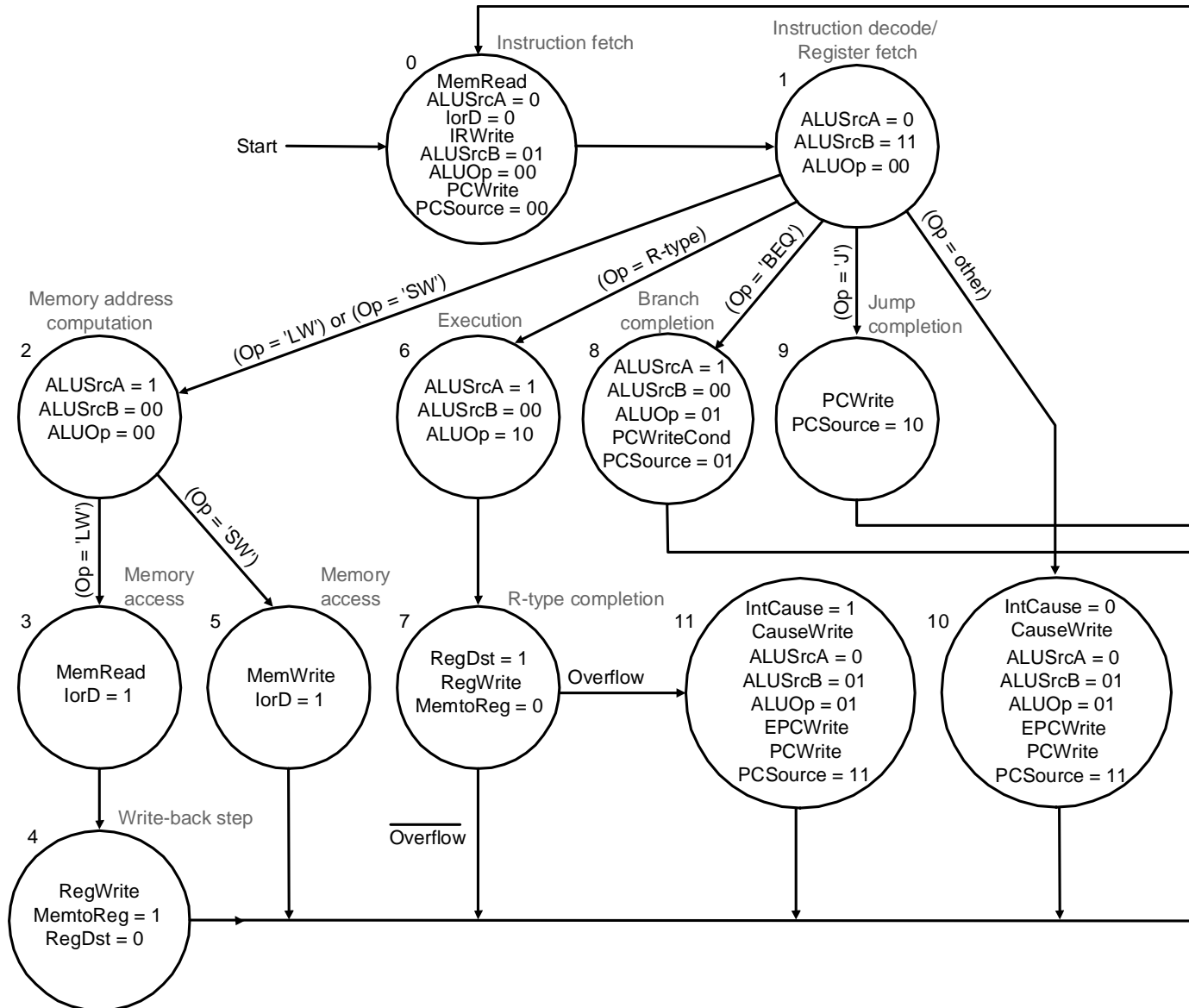

# Interruzioni


- Sono essere gestite tra due istruzioni consecutive
- Semplice sospensione e ripresa del programma utente
- Al termine dell'esecuzione dell'istruzione corrente si verifica se è attivo un segnale di interruzione
- In tal caso si esegue il cambio di contesto descritto per le eccezioni, con la differenza che nel registro Cause viene codificato l'insorgere di un'interruzione.

# Interruzioni: Modifica della MSF

Assumiamo che l'interruzione sia codificata con il valore 2 nel registro Cause.

Gli stati finali sono quelli corrispondenti al completamento normale dell'esecuzione dell'istruzione (senza che si siano generate eccezioni).

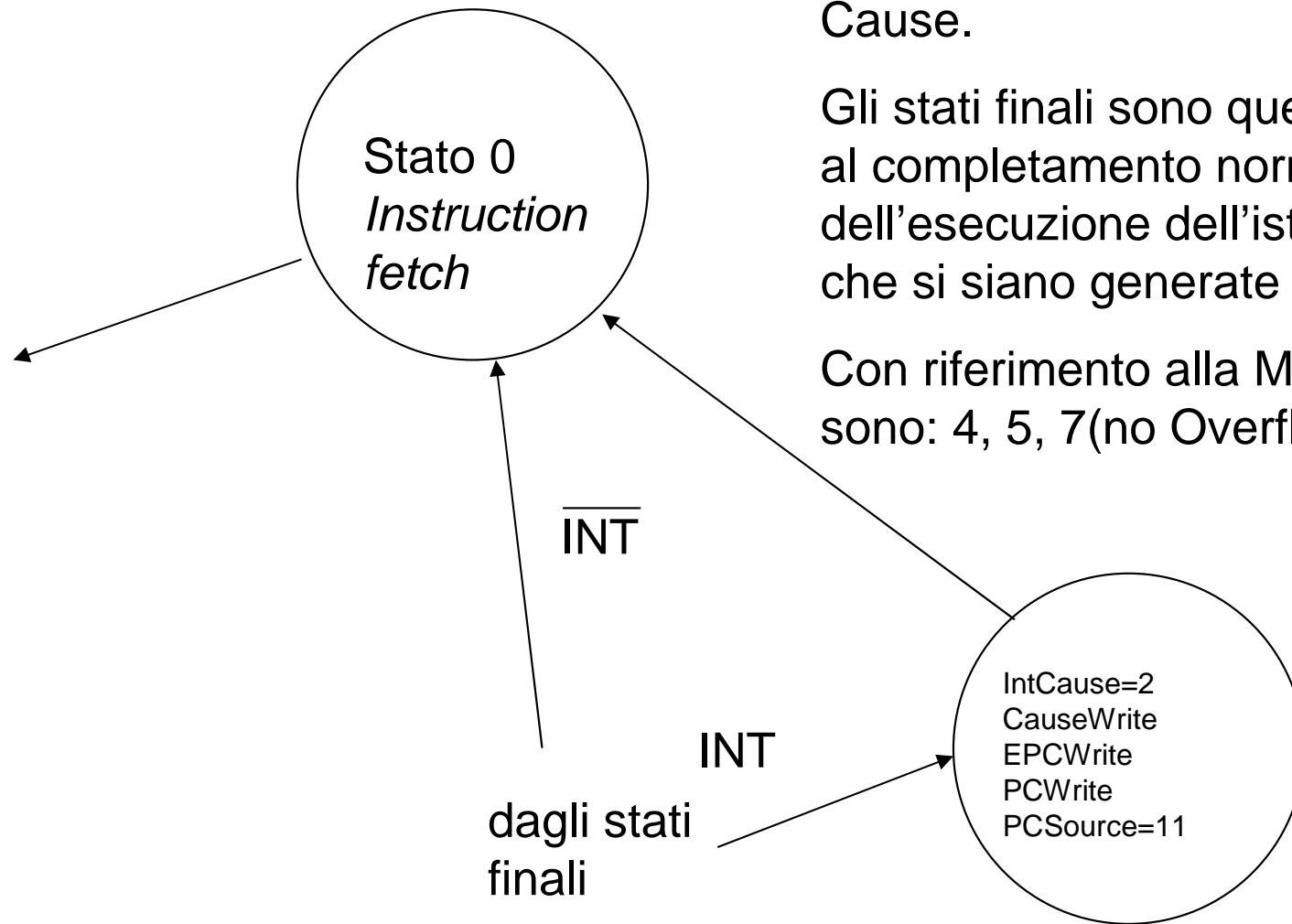Con riferimento alla MSF precedente, sono: 4, 5, 7(no Overflow), 8, 9



# Interruzioni: Modifica del datapath e del controllo

