 




# Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale



**Corso di  
Calcolatori Elettronici**

**Reti Logiche  
Algebra di Boole**

**Anno Accademico 2011/2012**

**Francesco Tortorella**

# Che fine fanno i nostri programmi ?

Costrutti e strutture dati HLL

**C/C++**



Istruzioni per la CPU e dati in memoria

**Assembly**



Istruzioni in linguaggio macchina

**Linguaggio macchina**




**?**

Come vengono eseguite le istruzioni ?

Cosa succede alle istruzioni macchina ?


# Struttura a livelli

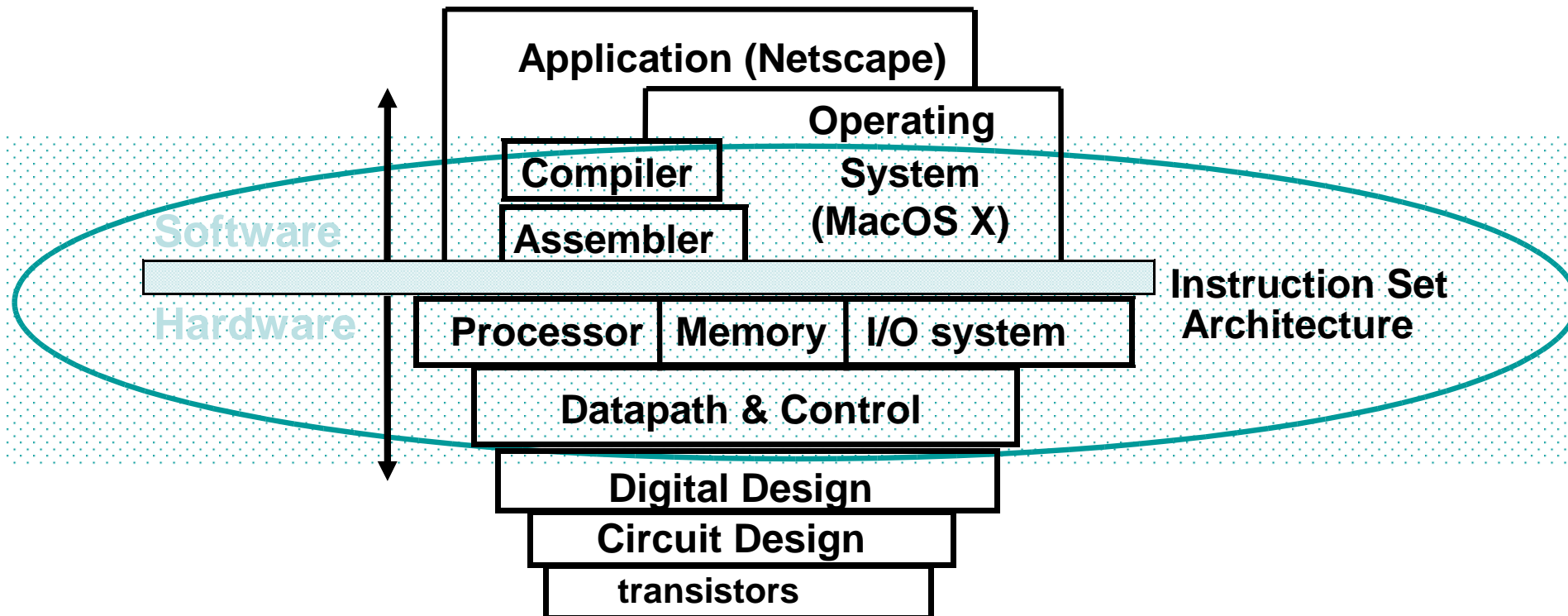

# Instruction Set Architecture

- Possiamo considerare l'ISA come un contratto tra HW e SW:
  - l'hardware promette una fedele implementazione dell'ISA
  - il software assicura che compierà solo operazioni permesse dall'ISA
- Ciò permette una evoluzione dell'hardware che mantiene la compatibilità per il software presente sul mercato

# Che cosa c'è dentro ?

 

- Transistor e connessioni
- Piccoli aggregati di transistor formano blocchi funzionali (e.g. Porte)
- I blocchi funzionali sono aggregati gerarchicamente in blocchi più ampi con funzioni più complesse (e.g. adder)

# Sistema Digitale Sincrono

- L'hardware di un processore è un tipico esempio di un Sistema Digitale Sincrono
- **Sincrono**: tutte le operazioni sono coordinate da un **clock** centrale
- **Digitale**: ogni informazione è codificata tramite valori discreti. I segnali elettrici vengono trattati come 1 e 0 e aggregati per formare words.

# Due tipi di circuito

I sistemi sincroni digitali sono costituiti da due tipi di circuito:

- Circuito a logica combinatoria (o Rete Combinatoria)
- Elementi di stato (o elementi di memoria)

# Le reti logiche


- Tutte le informazioni trattate finora sono codificate tramite stringhe di bit
- Le elaborazioni da compiere su tali informazioni consistono nel costruire, a partire da determinate configurazioni di bit, altre configurazioni che, nella codifica prefissata, rappresentano i risultati richiesti
- I circuiti elettronici che realizzano tali operazioni sono detti *circuiti di commutazione* (*switching circuits*) o *reti logiche*



# Le reti logiche

- Un esempio noto è l'addizionatore da 1 bit


Tabella ingressi-uscite

 

x	y	s	r
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1
 
# Segnali e forme d'onda


- Come sono codificati elettricamente i bit ?



Segnale continuo nel tempo con due livelli possibili di tensione che codificano i valori 0 (livello basso) e 1 (livello alto)

 
# Segnali e forme d'onda

- Il segnale è interpretato come 0 o 1 anche se il livello di tensione non è precisamente quello di riferimento (robustezza al rumore)





- Il segnale si propaga in maniera continua (e approssimativamente immediata) su un conduttore. In un certo istante ogni conduttore trasmette un solo valore.

# Il clock



 


Uno dei segnali in ingresso alla CPU è il clock.  
Tempifica le transizioni all'interno del processore

# Segnali e forme d'onda

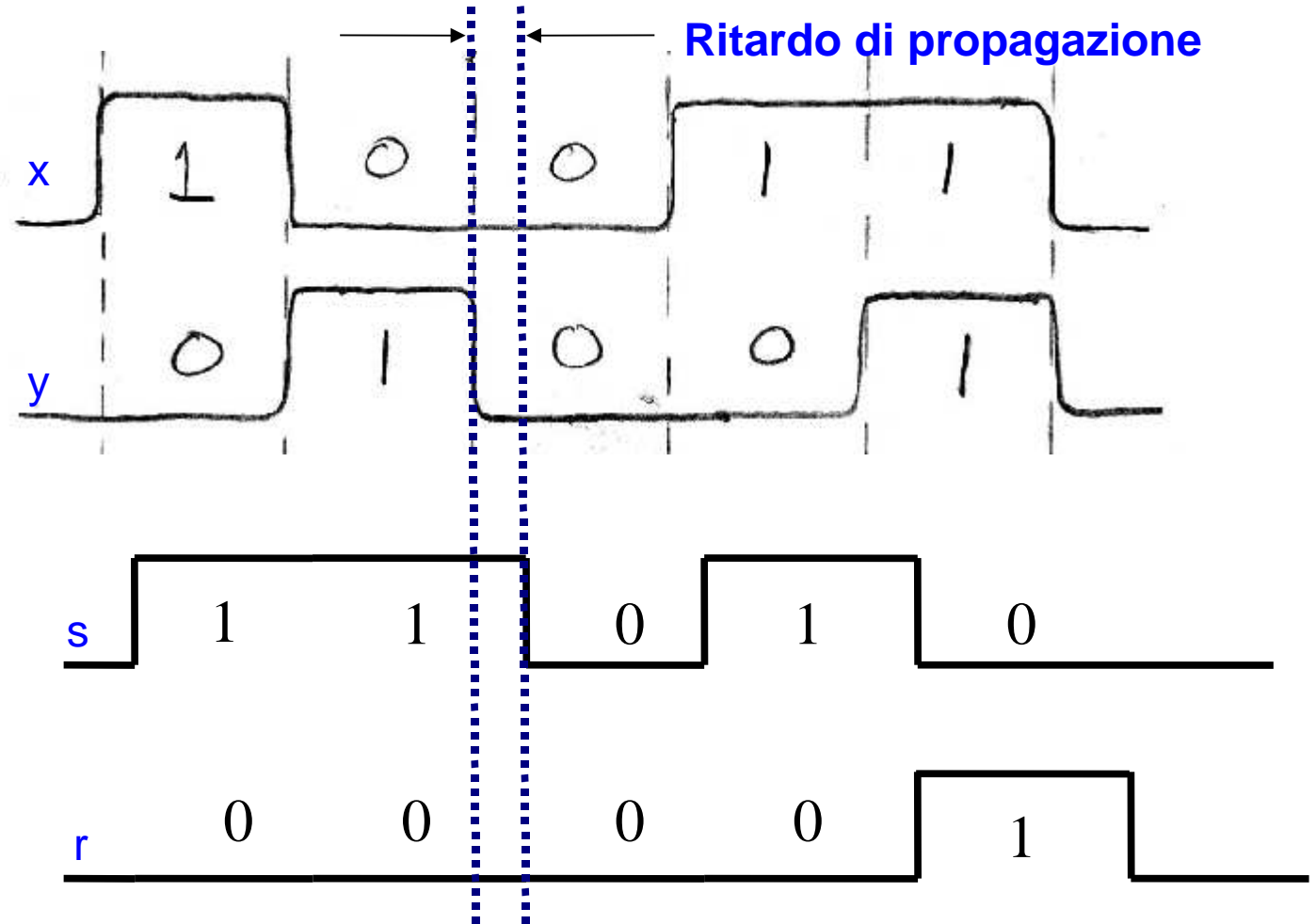 

# Gruppi di segnali

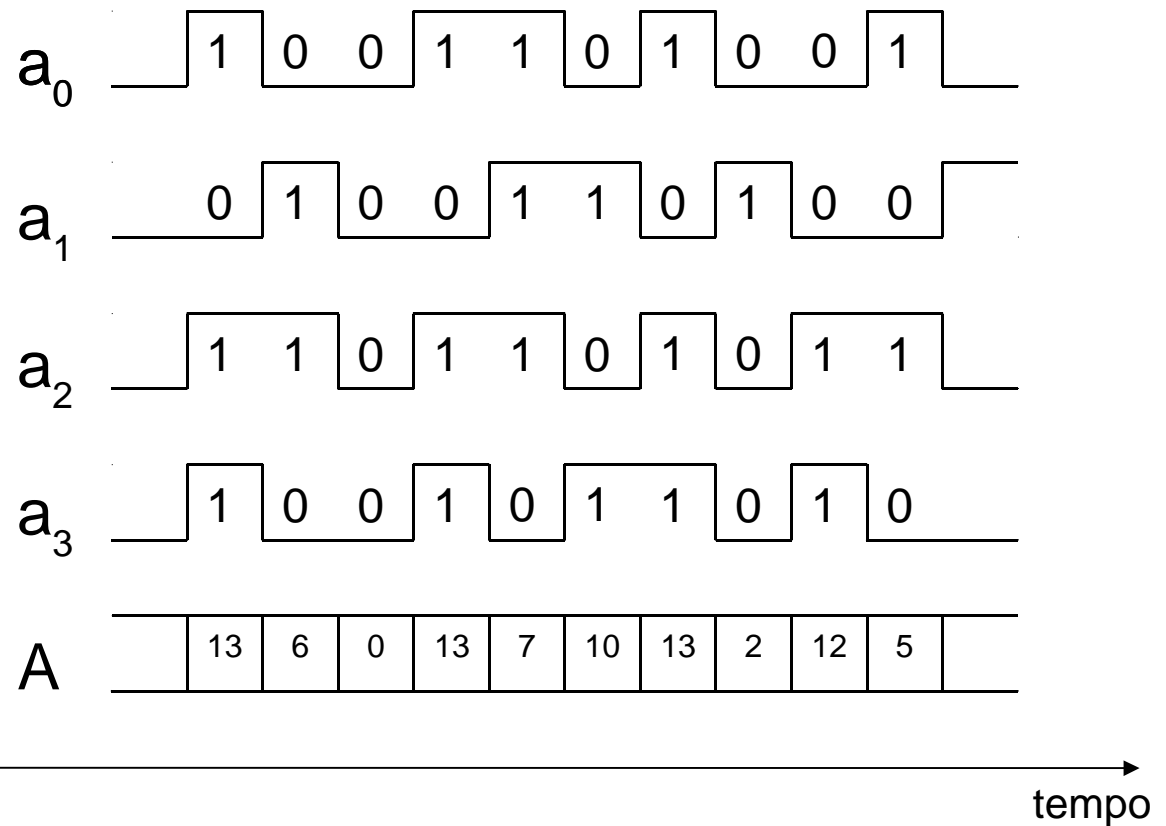  

Per trasmettere un dato da 4 bit si usa un gruppo di 4 conduttori, ognuno dei quali trasmette 1 bit

# Progetto di reti logiche

- Il progetto delle reti logiche si svolge in primo luogo tenendo conto delle funzionalità del circuito, indipendentemente dalla realizzazione fisica (**progetto logico**)
- Ciò consente:
  - di prescindere dai particolari realizzativi
  - di risolvere a livello logico eventuali problemi implementativi
- Strumento fondamentale: l'**algebra di Boole**

# L'algebra di Boole

- Consente di descrivere in forma algebrica le funzioni dei circuiti
- Fornisce dei metodi per l'analisi e la sintesi (a livello logico) dei circuiti
- Tramite l'algebra di Boole si stabilisce una corrispondenza biunivoca tra
  - operazioni dell'algebra e componenti elementari
  - espressioni algebriche e circuiti



# Algebra di Boole

- George Boole, matematico del 19° sec. (1815-1864)
- Ha sviluppato un sistema matematico (algebra) con l'obiettivo di meccanizzare i processi logici (algebra di Boole)



*An Investigation of the Laws of Thought, on Which are founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities (1854)*

propone una nuova impostazione della logica: dopo aver rilevate le analogie fra oggetti dell'algebra e oggetti della logica, riconduce le composizioni degli enunciati a semplici operazioni algebriche (Wikipedia)

# L'algebra di Boole

- Nel progetto delle reti logiche si impiega un sistema algebrico in cui ogni variabile può assumere solo uno tra due valori: 0 e 1
- Sulle variabili si applicano le operazioni:
  - prodotto logico (\*) o AND
  - somma logica (+) o OR
  - negazione (!) o NOT

} Operazioni binarie

Operazioni unaria

AND	OR	NOT
$0*0=0$	$0+0=0$	$!0=1$
$0*1=0$	$0+1=1$	$!1=0$
$1*0=0$	$1+0=1$	
$1*1=1$	$1+1=1$	

# Proprietà dell'algebra di Boole

- **Commutativa:**  $a+b=b+a$   $a*b=b*a$
- **Associativa:**  $(a+b)+c=a+(b+c)$   $(a*b)*c=a*(b*c)$
- **Idempotenza:**  $(a+a)=a$   $(a*a)=a$
- **Assorbimento:**  $a+(a*b)=a$   $a*(a+b)=a$
- **Distributiva:**  $a*(b+c)=a*b+a*c$   $a+(b*c)=(a+b)*(a+c)$
- **Min e max:**  $a*0=0$   $a+1=1$
- **Elem.to neutro:**  $a+0=a$   $a*1=a$
- **Complemento:**  $a*(!a)=0$   $a+(!a)=1$
- **De Morgan:**  $!(a+b)=!a*!b$   $!(a*b)=!a+!b$

# Funzioni logiche

- Una variabile può essere definita come funzione di altre variabili:

$$w=f(x,y,z)$$

- Si dicono *funzioni logiche elementari* le funzioni:

$$z=x*y \quad (\text{funzione AND})$$

$$z=x+y \quad (\text{funzione OR})$$

$$y=!x \quad (\text{funzione NOT})$$

- Quante sono le possibili funzioni in 2 variabili ?

x	y	f(x,y)															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

**AND**

**XOR**

**OR**

**EQU**

F. Tortorella

Calcolatori Elettronici  
2011/2012

Università degli Studi  
di Cassino e del L.M.

# Funzioni ed espressioni

Una funzione logica può essere definita, oltre che in forma tabellare (**tabella di verità**), tramite espressioni algebriche

Esempio:

$$f = x + y * !z + !y * z$$

$$f = x * !z + x * y + y * !z + !y * z$$

**Espressioni  
equivalenti**

**Come passare dall'una all'altra ?**

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

# Letterali, mintermini, maxtermini

**Letterale:** variabile affermata o negata

**Termine:** prodotto o somma di letterali

**Mintermine:** prodotto di letterali di tutte le variabili di una certa funzione

**Maxtermine:** somma di letterali di tutte le variabili di una certa funzione

Esempio

Mintermine:  $x!yz$

Maxtermine:  $!x+y+z$

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1



# Forme canoniche

Una funzione definita tramite tabella di verità può essere espressa algebricamente in due diverse forme canoniche:

## Somma di mintermini

$$f = \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}y\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}z + xy\bar{z} + xyz$$

## Prodotto di maxtermini


$$f = (x+y+z)(x+\bar{y}+\bar{z})$$

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1


# Equivalenza con i circuiti logici

Esiste una equivalenza tra le funzioni logiche e le porte elementari delle reti logiche\*


$$z = x * y$$

 

$$z = x + y$$

 

$$y = !x$$

 


(\*) C.E. Shannon, "A symbolic analysis of relay and switching circuits", Thesis (M.S.)--Massachusetts Institute of Technology, Dept. of Electrical Engineering, 1940.

# Equivalenza con i circuiti logici

L'equivalenza si estende alle espressioni ed ai circuiti

x	y	z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$z = xy + !x!y$$

 

# Minimizzazione delle funzioni logiche

- Ad una funzione descritta tramite tabella di verità possono essere associate più espressioni algebriche. Quale scegliere ?
- Vista l'equivalenza con i circuiti, conviene scegliere l'espressione corrispondente al circuito a minimo costo (→ **minimizzazione**)
- Il costo può esprimersi in base a:
  - numero di porte
  - numero di ingressi
  - eterogeneità delle porte

# Minimizzazione delle funzioni logiche

- I metodi per la minimizzazione si basano sulle proprietà dell'algebra di Boole.

Esempio:

$$f = !x!yz + !xy!z + x!y!z + x!yz + xy!z + xyz$$

$$x!y!z + x!yz = x!y(!z + z) = x!y$$

$$xy!z + xyz = xy(!z + z) = xy$$

$$x!yz + xyz = xz(!y + y) = xz$$

$$x!y!z + xy!z = x!z(!y + y) = x!z$$

$$!x!yz + x!yz = !yz(!x + x) = !yz$$

$$!xy!z + xy!z = y!z(!x + x) = y!z$$

$$x!y + xy = x(!y + y) = x$$


$$xz + x!z = x(z + !z) = x$$

**Forma minima:**

$$f = x + !yz + y!z$$
 
# Le mappe di Karnaugh

- Due mintermini si dicono adiacenti se differiscono in un solo letterale.
- Le mappe di Karnaugh sono una rappresentazione grafica che evidenzia l'adiacenza tra mintermini



x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

**Forma minima:**  
 $f = x + !yz + y!z$

# Funzioni non completamente specificate

Si verificano quando ci sono combinazioni delle variabili di ingresso che non sono possibili o, in corrispondenza delle quali, il valore di uscita non è influente.

xy z	00	01	11	10
0	1	1	x	1
1	1	x		x

x = "don't care"


x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	x
1	0	0	1
1	0	1	x
1	1	0	x
1	1	1	0

**Ai fini del progetto, i valori don't care possono essere specificati in modo da minimizzare l'espressione della funzione**

# Funzioni non completamente specificate


Le soluzioni ottenibili sono diverse. La scelta va fatta sulla base delle specifiche del progetto e sulla convenienza complessiva

xy	00	01	11	10
z				
0	1	1	x	1
1	1	x		x

 

$$f = !x+!y$$

xy	00	01	11	10
z				
0	1	1	x	1
1	1	x		x

 

$$f = !y+!z$$



# Fasi del progetto di una rete logica

## 1. Definizione delle specifiche

- Identificazione delle variabili in ingresso e in uscita

## 1. Definizione della tabella di verità della funzione

## 2. Minimizzazione

## 3. Definizione del circuito